www.MathsApi.com

කාරා විද්‍යුතය.

tools for success...

Atlas

CR BOOK

120 PAGE

A4

SINGLE RULED

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

No:

Date: 2016-12-19

ධාරා විද්‍යුතය (Electricity)

ධාරා විද්‍යුතයේදී විද්‍යුත් සන්නායකය හරහා ගමන්කරන විද්‍යුත් ධාරාව හා එහි ඵලයන් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කෙරේ.

විද්‍යුත් ධාරාව :-

ද්‍රව්‍යයක් තුල නිදහසේ චලනය විය හැකි ඇණු වර්ග කීපයක් තිබේ. ඒවායින් ද්‍රව්‍ය තුල තිබෙන් ඇණු ප්‍රවාහය වීම මගින් ඒ තුල එක නානාක ස්ථිර තිබෙන නානාකට විද්‍යුත් ආරෝපණ ගෙන යනු ලබයි. ඒවායින් ආරෝපණ චලිතයක් හොඳින් **ආරෝපණ ප්‍රවාහයක් විද්‍යුත් ධාරාවක්** නමින් හඳුන්වනු ලැබේ.

ඕනෑම ඝන වස්තුවක එහි දැලිස තුල පරමාණු නිශ්චිත ස්ථාන වල ඇවලව තිබේ. පරමාණු වල කාක්ෂවල තිබෙන සහසංයුජ ඉ යාබද පරමාණු සමඟ බන්ධනය වී තිබේ. නමුත් < ඇතැම් ද්‍රව්‍යයන් වල මෙම ඉ බැඳීම දුර්වල වීම හේතුකොට ගෙන දැලිස තුල ඉ බන්ධන වලින් මුක්ත වී නිදහසේ සංචරණයේ.

ස්ඵටිකය තුල බන්ධනය නොවූ ඉ මුක්ත ඉ හෙවත් නිදහස් ඉ ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.
මෙම නිදහස් ඉ මගින් ආරෝපණ රැගෙන යයි. ඉ යක් මගින් රැගෙන යන ආරෝපණය $(-)1.6 \times 10^{-19} C$ වේ.
මෙම නිදහස් ඉ ස්ඵටිකය තුල විවිධ වේගයන්ගෙන් යුතුව විවිධ දිශා අත්සේ චලනය වේ.

සංවහන ජවිතය :-

විද්‍යුත් ධාරාවක් ඇතිවිය හැක්කේ නොකඩවා ප්‍රවාහය වන ආරෝපණ මගින්. එම නිසා ධාරාවක් ඇති වීම සඳහා සංවහන මාර්ගයක් තිබිය යුතුය.
ඒවායින් සංවහන මාර්ග සංවහන ජවිත නමින් හඳුන්වේ.
සංවහන ජවිතයක් තුල ඉ ප්‍රවාහයක් ඇති කිරීම සඳහා එම ජවිතයට බැටරියක්, කෝෂයක් හෝ ඛයිනමෝවක් සම්බන්ධ විය යුතුය.
එවිට එම උපාංගය සමඟ නානෙන සංවහන මාර්ග හරහා විද්‍යුත්

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

ඔන්නවත් දැනගමු වේ
ඉහත දැනගත් කාරණේ ඇත්තේ බොහෝ මානවිකයෙන් සෑදූ සංඝෘත පරිපථයක්

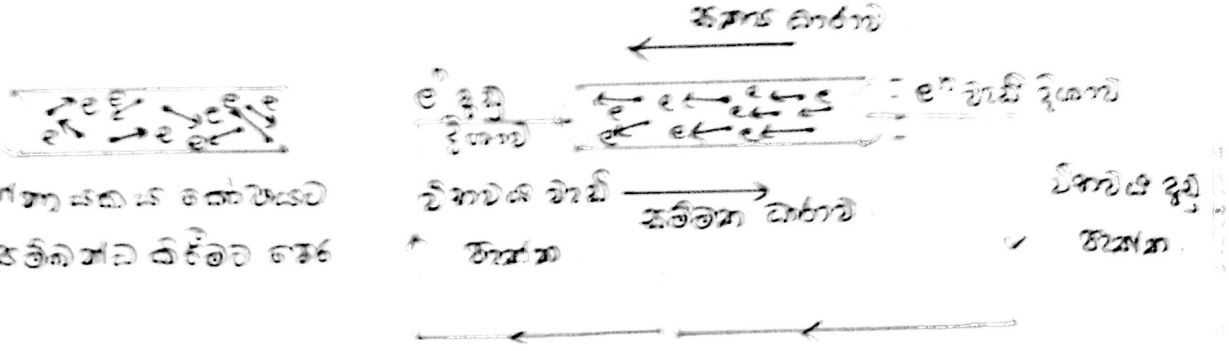

ඍණාත්මකයට ඝෝෂාව සම්බන්ධ කිරීමට පෙර නිදහස් ලේ විවිධ වේග වලින් යුතුව විවිධ දිශා ඔස්සේ චලනය වේ. නමුත් ඍණාත්මකයට ඝෝෂාය සම්බන්ධ කල විට ඝෝෂාවෙන් යම් කාර්යයක් කර විවිධ දිශාවන් ඔස්සේ චලනය වූ ලේ යම් නිශ්චිත දිශාවකට චලනය වීමට සලස්වයි. එ් නිසා පරිපථය කුමක් දැයි වන ලේ ප්‍රවාහය පෙන්නුවෙන් විද්‍යුත් ධාරාවක් දැන් වේ.

සංඝෘත පරිපථයක ලේ චලනය වන්නා සීමාගත උද්දේශයකින් වුවත් වන ලේ වලට සමාන ලේ ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් එම උද්දේශයට දැනුණේ වන නිසා පවතින ලේ ඉලෙක්ට්‍රෝන නියෝජනයක් වේ.

පරිපථයේ ලේ ඉලෙක්ට්‍රෝන චලනය වන දිශාවට සාණ්ඩ ධාරාව පවතින අතර රෝ ඉලෙක්ට්‍රෝන දිශාවට සම්මත ධාරාව පවතින්නේ යැයි කියලනේ
ඍණාත්මකය හරහා ලේ ගමන් ගන්නේ ලේ ජීවනය වැඩි තැන්වේ සිට ලේ ජීවනය අඩු තැන්නටයි.

note:-

(*) දිගෝෂණයක් නිසා ඇති වන්නා වූ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් නිසා ලබන වෙල විද්‍යුත් විභවය (*) දිගයක් වේ. නමුත් (-) දිගෝෂණයක් ලගින් ඇති වන්නා වූ විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ ලබන වෙල විභවයන් (-) අගයක් වේ.

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

2. කෝෂයේ (-) ඝුරුයට සම්බන්ධ සන්නායක ඝුරුයේ ඇඳු විභවයක් පවතින අතර කෝෂයේ (+) ඝුරුයට සම්බන්ධ සන්නායක ඝුරුයේ වැඩි විභවයක් පවතී.
ඒ අනුව සන්නායකය තුල e^- ප්‍රවාහය වන්නේ ඇඳු විභවයක සිට වැඩි විභවයක් දක්වායි.

3. කවදා, අප සලකන සම්මත ධාරාව සන්නායක හරහා පවතින්නේ වැඩි විභවයේ සිට ඇඳු විභවය දක්වායි.

4. මෙහිදී අප සලකන්නේ සම්මත ධාරාව පිළිබඳවයි.
එක් කෝෂයක් පවතින නිශ්චිතයක සම්මත ධාරාව පවතින්නේ, කෝෂයේ (+) ඝුරුයෙන් ඉවතටයි.

*. දුවය තුල විදුහුනය ධාරාවක් ඇති වීමේ හැකියාව මත දුවය ප්‍රධාන කොටස් 03 කට බෙදේ. ඒවා නම්,

1. විදුහුන්සන්නායක - conducters.
2. විදුහුන් පරිවාරක - Insulators.
3. විදුහුන් අර්ධ සන්නායක - semi conducters.

විදුහුන් සන්නායක :-

විදුහුනය හොඳින් සන්නයනය කරන දුවය විදුහුන් සන්නායක හොවන් විදුහුන් ඍජුසන්නායක වේ. මේවා තුලින් විදුහුනය හොඳින් සන්නයනය කරනු ලබන්නේ ඒවායේ පවතින නිදහස් e^- ප්‍රමාණය අධික වීමයි.

සන්නායක $1m^3$ ක නිදහස් e^- ඝණත්ව ලෙස 10^{28} න් 10^{29} ක් අතර ප්‍රමාණ පවතී.
උදා:- සියලු ලෝහ.

විදුහුන් පරිවාරක :-

විදුහුනය සන්නයනය නොකරන දුවය විදුහුන් පරිවාරක වේ.
මේවායේ ඇත්තේ e^- නැති හෝ පවතින නිසා e^- වලා ප්‍රවාහය වීමේ හැකියාවක් නොවේ.

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

පරිවාරක $1m^3$ ක නිදහස් e^- ආරෝපණ ලෙස $10^6 - 10^7$ අතර ප්‍රමාණ පවතී.
උදා :- රබර්, ප්ලාස්ටික්, විහාග මැටි, වීදුරු

විද්‍යුත් අර්ධ සන්නායක :-

විද්‍යුත් සන්නායක හා විද්‍යුත් පරිවාරක වලට අතරමැදි තැන තෙන්වන ද්‍රව්‍ය විද්‍යුත් අර්ධ සන්නායක වේ.

විද්‍යුත් අර්ධ සන්නායක $1m^3$ ක තුල නිදහස් e^- ආරෝපණ වශයෙන් $10^{16} - 10^{18}$ ක ප්‍රමාණයක පවතී.

උදා :- Si - සිලිකන්, Ge - ජර්මේනියම්.

note:-

1. ධාරා විද්‍යුත යෙදූ විට ඇති වන ආරෝපණය කරන්නේ සන්නායක තුලින් පවතින විද්‍යුත් ධාරාව නිළිබඳවයි.
2. e^- නිදහස් වීමෙන් ඇති වන ආරෝපණය කරන්නේ අර්ධ සන්නායක තුලින් පවතින ධාරාව හා එහි ඝනත්වයන් නිළිබඳවයි.

විද්‍යුත් ධාරාවේ විශාලත්වය (I)

සන්නායකයක කිසියම් හරස්කඩක් හරහා ඒකීය කාලයකදී ගලා යන ආරෝපණ ප්‍රමාණය විද්‍යුත් ධාරාවේ විශාලත්වය ලෙස අර්ථ දැක්වේ.

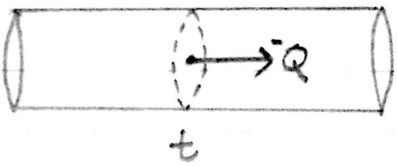

සන්නායකයේ යම් හරස්කඩක හරහා t කාලයකදී ගලා යන මුළු ආරෝපණය Q යැයි ගනිමු. ඒ අනුව ධාරාවේ විශාලත්වය I නම්,

$$I = \frac{Q}{t} \Rightarrow \boxed{Q = It}$$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

විද්‍යුත් ධාරාවේ ඒකක ⇒

I හි ඒකක ⇒ $\frac{Q}{t}$

$\frac{C}{S}$

$I \Rightarrow CS^{-1}(A)$

SI ඒකකය → A //.

විද්‍යුත් ධාරාවේ SI ඒකකය ඇම්පියර් වේ.

සන්නායකයේ ධාරා ඝනත්වය. (J)

සන්නායකයේ ඒකීය හරස්කඩ වර්ගඵලයක් හරහා ගමනිත ධාරාව ධාරා ඝනත්වය ලෙස අර්ථ දැක්වේ.

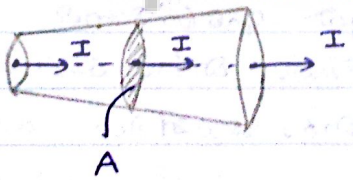

සන්නායකයේ A හරස්කඩ වර්ගඵලයක් හරහා ගමනිත ධාරාව I නම්, ධාරා ඝනත්වය J නම්,

$$J = \frac{I}{A}$$

$$I = JA$$

J හි ඒකක ⇒ $\frac{A}{m^2}$

$= Am^{-2}$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

සන්නායකයේ කෙළින් කෙළ හරස්කඩ වෙනස් වුවද සන්නායකය තුර ගලන ධාරාව සමම වේ.
නමුත්, හරස්කඩ වෙනස් වන විට සන්නායකයේ ඇර සනත්වය කෙළින් කෙළට වෙනස් වේ.

Que →

① . සන්නායකයේ යම් හරස්කඩක් හරහා විනාඩි 2 කදී ගලා යන මුළු ආරෝපණය 48 C කි. සන්නායකය තුල ධාරාව සොයන්න.

$$I = \frac{Q}{t}$$

$$I = \frac{48\ C}{120\ S}$$

$$I = 0.4\ Cs^{-1}$$

② . සන්නායකයේ හරස්කඩ වර්ගඵලය $4mm^2$ හරහා 10ns කාලයක -දී ගලා යන මුළු ආරෝපණය 40μC ක් කි,
(i) . සන්නායකයේ ගවක්ත ධාරාව සොයන්න.
(ii) . සන්නායකයේ ධාරා සනත්වය සොයන්න.

(i) .
$$I = \frac{Q}{t}$$

$$I = \frac{40 \times 10^{-6}\ C}{10 \times 10^{-9}\ S}$$

$$I = 4 \times 10^{3}\ Cs^{-1}$$

(ii) .
$$J = \frac{I}{A}$$

$$J = \frac{4000\ A}{4 \times 10^{-6}\ m^2}$$

$$J = 1 \times 10^{9}\ A\,m^{-2}$$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

⑧ ආරෝපණ වාහක වල මධ්‍යනය ප්‍රවාහ ප්‍රවේගය.

සන්නායකය තුළ අවශ්‍යතා ඉලෙක්ට්‍රෝන ලබා විවිධ වේගයන්ගෙන් විවිධ දිශාවන්ට චලිතයන් සිදු කරයි. නමුත් එම සන්නායකයේ දෙකලවරට විභව අන්තරයක් ලබා දුන් විට එම ඉලෙක්ට්‍රෝන නිශ්චිත දිශාවකට විවිධ වේගයන්ගෙන් යුතුව ප්‍රවාහනය වේ. එම ඉලෙක්ට්‍රෝන වේගයන්ගෙන් ආරෝපණ වාහකයන්ගේ මධ්‍යනය ප්‍රවාහ වේගය වශයෙන් හැඳින්වේ.

ආරෝපණ වාහක වල මධ්‍යනය ප්‍රවාහ ප්‍රවේගය (v) සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගැනීම.

a හරස්කඩ වර්ගඵලයෙන් යුතු l දිග සන්නායකයක් සලකමු.

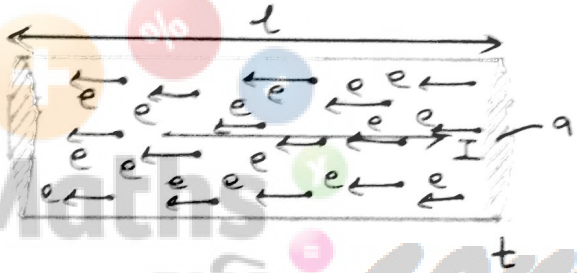

සන්නායකයේ ඒකක පරිමාවක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන = n
ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ආරෝපණය = q
සන්නායකයේ හ.ක.ව.ඒ = a

සලකන සන්නායකයේ පරිමාව = la
සලකන සන්නායකයේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන = lan
සලකන සන්නායකයේ ඇති මුළු ආරෝපණය = lanq

$$Q = lanq$$

මෙම මුළු ආරෝපණ ප්‍රමාණය සන්නායකයේ යම් හරස්කඩක් හරහා ගමන් කිරීමට t කාලයක් ගත වන්නේ යැයි සිතමු.
ඒ අනුව සන්නායකයේ ධාරාව I නම්,

$I = \frac{Q}{t}$ අනුව,

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

$$I = \frac{lanq}{t}$$

$\frac{l}{t}$ = v = e^n වල මධ්‍යනය ප්‍රවාහ ප්‍රවේගය

$\therefore I = v.anq$

$$\boxed{I = vanq}$$

note:-

* $I = vanq$ සමීකරණයේ,
n යනු - සන්නායක $1m^3$ ක ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාවයි.
එයට ඉලෙක්ට්‍රෝන (ආරෝපණ) වාහක සාන්ද්‍රතාවය යයි ද කියනු ලැබේ.

Que →

(9). හරස්කඩ වර්ගඵලය $4mm^2$ වූ තඹ සන්නායකයක් තුල ධාරාව 10A වේ. සන්නායකයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වාහක සාන්ද්‍රතාවය $2 \times 10^{28} m^{-3}$ වේ. e^n යේ ආරෝපණය $-1.6 \times 10^{-19} C$ වේ. එවිට e^n වල මධ්‍යනය ප්‍රවාහ ප්‍රවේගය සොයන්න.

$I = vanq$

$v = \frac{I}{anq}$

$v = \frac{10}{4 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19}}$

$v = \frac{1}{4 \times 1.6 \times 2 \times 10^{27} \times 10^{-25}}$

$v = \frac{1}{8 \times 1.6 \times 10^{2}}$

$v = \frac{1}{}$ $\Rightarrow$ $v = \frac{1}{}$ ms^{-1}

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

④. හරස්කඩ වර්ගඵලය $10cm^2$ ක් වන සන්නායකයක යම් හරස්කඩක් තරහා 1h 15 min කදී ගලා යන ආරෝපණය 45C කි. සන්නායකයේ ඒකීය පරිමාවක ඇති නිදහස් e^- සංඛ්‍යාව $4 \times 10^{29} m^{-3}$ වේ. e^- යේ ආරෝපණය -1.6×10^{-19} C වේ. එවිට e^- වල v සොයන්න.

$I = \frac{Q}{t}$

$I = \frac{45C}{4500s}$

$I = 0.01 Cs^{-1}$

$I = Vanq$

$0.01 = V \times 10 \times 10^{-4} \times 4 \times 10^{29} \times 1.6 \times 10^{-19}$

$V = \frac{0.01}{4 \times 1.6 \times 10^{7}}$

$V = \frac{1}{4 \times 1.6 \times 10^{9}}$

$V = \frac{1}{6.4 \times 10^{9}} \; ms^{-1}$

⑤. හරස්කඩ වර්ගඵලය $10mm^2$ ක් වන සන්නායකයක දිග 20cm ක්. සන්නායකයේ යම් හරස්කඩක් හරහා $\frac{1}{2}$ h කදී ගලා යන ආරෝපණ ප්‍රමාණය 72 C කි. සන්නායකයේ $1m^3$ ක ඇති නිදහස් e^- සංඛ්‍යාව $2 \times 10^{28} m^{-3}$ වේ. ඉලෙක්ට්‍රෝනයේ ආරෝපණය -1.6×10^{-19} C වේ නම් e^- වල $t_{\frac{1}{2}}$ සොයන්න.

$q = 10mm^2$

$I = \frac{Q}{t}$

$= \frac{72C}{1800s}$

$= 0.04 A.$

$n = 2 \times 10^{28} m^{-3}$

$q = 1.6 \times 10^{-19}$

$l = \frac{20}{100} = 0.2m.$

$I = Vanq$

$I = \frac{lanq}{t}$

$t = \frac{lanq}{I}$

$t = \frac{0.2 \times 10 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19}}{0.04}$

$t = \frac{2 \times 2 \times 10^{29} \times 10^{-26}}{4 \times 10^{-2}}$

$t = 1 \times 10^{5} s$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

සන්නායකයක විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය (R)

සන්නායකයක් තුලින් විදුලි ධාරාවක් ගලා යන විට, ධාරාවේ ගමනට විරුද්ධව සන්නායකය විසින් යොදනු ලබන බාධාව විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය ලෙස හැඳින්වේ.
සන්නායකයේ ප්‍රතිරෝධය සෑහෙන වශයෙන්ම ඌනි වන්නේ නිදහස් e^n වලින වන විට වීම e^n සන්නායකයේ ඇති පරමාණු සමඟ ගැටීම් වැඩිවෙනි.
ප්‍රතිරෝධයේ පරිපථ සංකේතය ⇒ ;
විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයේ SI ඒකකය Ω (ඔම්) වේ.

* සන්නායකයක විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය රඳා පවතින සාධක:-
(1). සන්නායකයේ දිග. ($l\uparrow$ වන විට $R\uparrow$ වේ.)
(2). සන්නායකයේ හරස්කඩ වර්ගඵලය. ($a\uparrow$ වන විට $R\downarrow$ වේ.)
(3). සන්නායකය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ වර්ගය. ($T\uparrow$ විට $R\uparrow$ වේ.)
(4). සන්නායකයේ උෂ්ණත්වය.

*. පරීක්ෂණාත්මක ව සොයාගෙන ඇති පරිදි ප්‍රතිරෝධය සන්නායකයේ දිග දැනුලෝම සමානුපාතික වන අතර හරස්කඩ වර්ගඵලය ප්‍රතිලෝමව සමානුපාතික වේ. $R \propto l$ $R \propto \frac{1}{a}$

*. සන්නායකයක උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට ලෝහ පරමාණු අධික විස්තාරයෙන් යුක්තව කම්පනය වීමට පටන් ගනී. එවිට නිදහස් e^n සමඟ ඒවා ගැටීම් ඇති කිරීමේ ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වන අතර එවිට මෙ e^n වල ප්‍රවාහයට බාධාව ඇති කරන්නේ වැඩි වේ. එනම් උෂ්ණත්වය වැඩි කළ විට සන්නායකයේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි වේ.

*. සන්නායකයේ දිග හා හරස්කඩ වර්ගඵලය ඇසුරින් විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලබා ගැනීම.

*. සන්නායකයේ දිග l ද, හරස්කඩ වර්ගඵලය a ද, එහි ප්‍රතිරෝධය R ද නම්,

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

$R \propto l$

$R \propto \frac{1}{q}$

$\therefore R \propto \frac{l}{q}$

ρ සමානුපාතික නියතය විට,

$$R = \rho \frac{l}{q}$$

ρ = සන්නායකයේ ද්‍රව්‍යයේ ස්වභාවය / සන්නායකයේ විශිෂ්ට ප්‍රතිරෝධය.

සමානුපාතික නියතය ρ, සන්නායකය සෑදී ඇති ද්‍රව්‍ය වර්ගය මත හා එම ද්‍රව්‍යයේ උෂ්ණත්වය මත රඳා පවතින නියතයකි.
මෙම නියතයට සන්නායකයේ විශිෂ්ට ප්‍රතිරෝධය යැයි කියනු ලැබේ.
විශිෂ්ට ප්‍රතිරෝධය ρ ට "සන්නායකයේ ප්‍රතිරෝධකතාවය" යැයිද කියනු ලැබේ.

Maths අපි .com

සන්නායකයේ විශිෂ්ට ප්‍රතිරෝධයේ ඒකක ⇒

$$R = \rho \frac{l}{q}$$

$$\rho = \frac{Rq}{l}$$

ρ හි ඒකක $\Rightarrow \frac{\Omega \times m^2}{m}$

$= \Omega m$

විශිෂ්ට ප්‍රතිරෝධය මූර්ත දැක්වීම :-

$R = \rho \frac{l}{q}$ → l, → $\frac{1}{q}$

ඒකක හරස්කඩ වර්ගඵලයක් හා ඒකීය දිගක් ඇති සන්නායකයක විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය සන්නායකයේ විශිෂ්ට ප්‍රතිරෝධය හෙවත් ප්‍රතිරෝධකතාව ලෙස මූර්ත දැක්වේ.

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

මේ වර්ග දෙවර්ගය කියන්නේ:-

→ ඉල්ලුම්කරුගේ විෂමජාතීය ඩිමාන්ඩ් වක්‍රවල වර්ග දෙකක් තියෙනවා,

(1). ඉල්ලුම්කරුගේ සාමාන්‍ය වක්‍රය.

(2). ඉල්ලුම්කරුගේ ඉල්ලුම්කාවය.

* ඉල්ලුම්කරුගේ ඉල්ලුම්කාවය කියන්නේ, මිනිස් ඩිමාන්ඩ්කරණය වෙන්න තියන ආශාව සහ ඒ ආශාව ඉටුකර ගැනීමට ඔහු සතු ධනය යන දෙකම එකතු වුණු එක.

- සුළඟි ඉල්ලුම්කරු -

සාමාන්‍ය ඉල්ලුම්කාවය වලදී ඉහත කී දෙකම විඳුනා ඩිමාන්ඩ්කරණය තුනක් වෙනවා නම්, ඒ ඉල්ලුම්කරු සුළඟි ඉල්ලුම්කරු වශයෙන් හැඳින්වේ.

දුවිය වල ඉල්ලුම්කාවය සමඟ ඩිමාන්ඩ්කරණය ඒ දිවලට වෙන වෙනම ඩිමාන්ඩ්.

ඉල්ලුම්කරු සඳහා

(1).

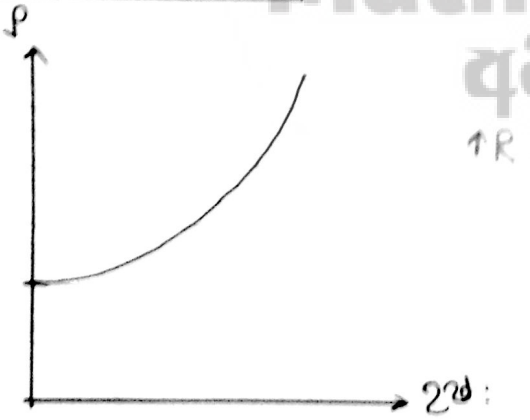

$1R = 1\sqrt{\frac{1}{9}}$

(2). **සිර්ඩ ඉල්ලුම්කරු සඳහා.**

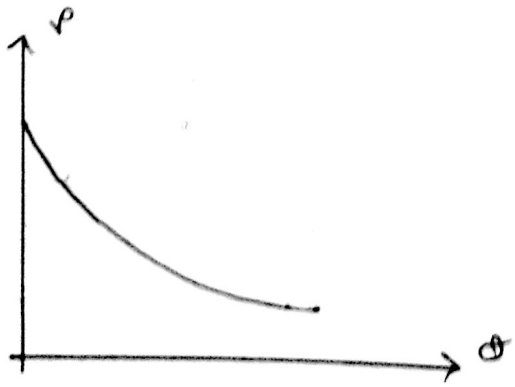

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

③ **පරිවාරක සඳහා**

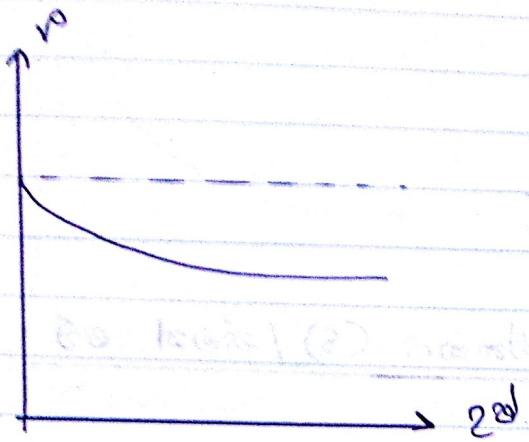

④ **විද්‍යුත් ඝනිත්ව සන්නායක සඳහා.**

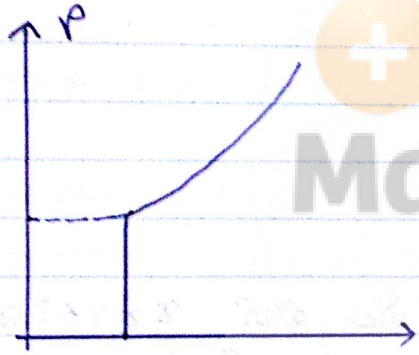

ඝනිත්ව සන්නායක වහළ උච්චතාව වලදී සාමාන්‍ය සන්නායක සේ ක්‍රියා කරයි.

විද්‍යුත් සන්නායනතාවය ... (G)

සන්නායකයේ විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයේ අන්‍යෝන්‍යය විද්‍යුත් සන්නායනතාව ලෙස අර්ථ දැක්වේ.

$$\text{විද්‍යුත් සන්නායනතාවය} = \frac{1}{\text{විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය}}$$

$$G = \frac{1}{R}$$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

G හි ඒකක $\Rightarrow$ $G = \frac{1}{R}$

$= \frac{1}{\Omega}$

$= \Omega^{-1}$

* විද්‍යුත් සන්නායකතාවයේ SI ඒකකය (S) / සීමන් වේ.

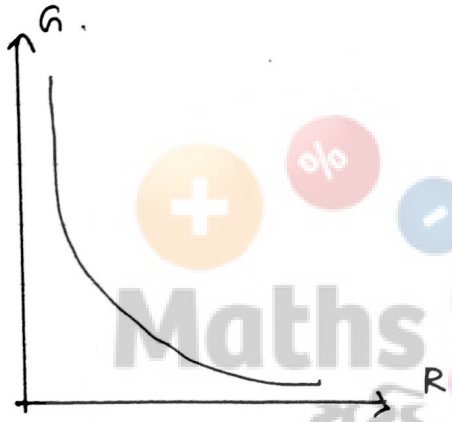

සන්නායකයක උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට එහි ප්‍රතිරෝධය වැඩි වන බැවින් එහි සන්නායකතාව අඩු වී විද්‍යුතය හොඳින් සන්නයනය නොවේ.

විද්‍යුත් සන්නායකතාව (σ)

සන්නායකයේ විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාවයේ අන්‍යෝන්‍යය සන්නායකයේ සන්නායකතාවය ලෙස අර්ථ දැක්වේ.

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

විද්‍යුත් සන්නායකතාවයේ ඒකක $\Rightarrow$ $\sigma = \frac{1}{\rho}$

$= \frac{1}{\Omega m}$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

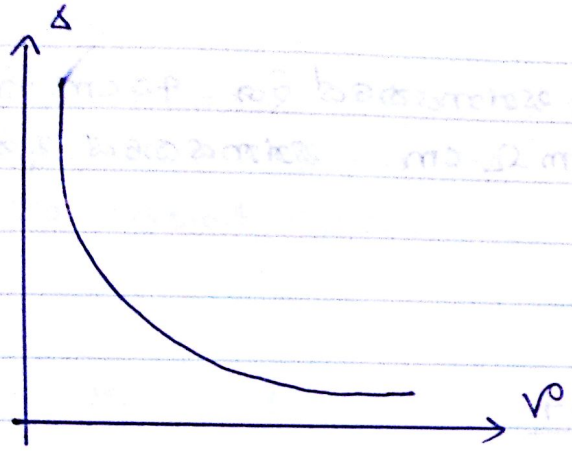

සන්නායකයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යන විට එහි ප්‍රතිරෝධකතාව වැඩි වීම හේතුවෙන් සන්නායකයේ සන්නායකතාව අඩු වීම නිසා විද්‍යුතය ගමනට බාධාව වැඩි වී, විද්‍යුත් සන්නායකතාව අඩු වේ.

Note:-

1. සන්නායකයක උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය(R) හා විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධකතාව ρ යන (ρ) යන දෙකම වැඩි වේ.

2. සන්නායකයේ උෂ්: ඉහළ යන විට සන්නයනතාව (G) හා සන්නය-කතාව (Δ) යන රාශීන් දෙකම අඩු වේ.

Que →

(1). හරස්කඩ වර්ගඵලය $2\,mm^2$ ක් හා දිග 60cm ක් වන සන්නායකයේ ප්‍රතිරෝධය සොයන්න. (සන්නායකයා සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ ප්‍රතිරෝධකතාව $2 \times 10^{-8}\,\Omega m$ වේ.)

$$R = \rho \frac{l}{a}$$

$$= \frac{2 \times 10^{-8} \times 0.6}{2 \times 10^{-6}}$$

$$= 6 \times 10^{-3}\,\Omega$$

$$= 6\,m\Omega$$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(3) ප.ක.බ. ව. $4\,mm^2$ ක් වන සන්නායකයේ දිග $40\,cm$ කි. එහි විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධය $4\,m\Omega$ නම් සන්නායකයේ ප්‍රතිරෝධය සොයන්න.

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

$$R = \frac{4 \times 10^{-6} \times 0.4}{4 \times 10^{-6}}$$

$$R = 4\,\Omega$$

(4) විද්‍යුත්කම්බියක විෂ්කම්භය $2\,mm$ ක් වේ. සන්නායකයේ ප්‍රතිරෝධකතාව $1.54\,\mu\Omega m$. R සොයන්න.

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

$$R = \frac{1.54 \times 10^{-6} \times 2}{10 \times \frac{7}{22} \times \frac{7}{2} \times 10^{-4}}$$

$$R = \frac{10^{-3} \times 2 \times 2 \times 2 \times 1.54 \times 22}{22 \times 7 \times 7}$$

$$R = \frac{8 \times 8 \times 10^{-5}}{7}$$

$$R = 8 \times 10^{-5}\,\Omega$$

$$R = 80\,\mu\Omega$$

(5) ප්‍රතිරෝධය $40\,\Omega$ වූ සන්නායකයක දිග $80\,cm$ කි. එහි ප්‍රතිරෝධකතාව $2 \times 10^{-8}\,\Omega m$ වේ. සන්නායකයේ යම් හරස්කඩක් හරහා $15\,min$ ගලා යන ආරෝපය $18\,C$ කි. සන්නායකයේ නිදහස් e^n ඝනත්වය $2 \times 10^{28}\,m^{-3}$ (i) වේ. සන්නායකයේ හ.ක.ව.ව සොයන්න.

(ii) සන්නායකය තුළ ඉවකින ධාරාව සොයන්න.

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(ii) . සන්නායකයේ කාර්‍ය සූත්‍රාවලිය ලියන්න.
(iv). දිගෙහි සමාන වාහක වල මධ්‍යනය ප්‍රවාහී ප්‍රවේගය ලියන්න.
(v). සන්නායකයේ ප්‍රත්‍යයනාව හා සන්නායකතාව ලියන්න.

(i). $R = \rho \frac{l}{a}$

$40 = \frac{2 \times 10^{-8} \times 0.8}{a}$

$a = \frac{2 \times 8 \times 10^{-9}}{40}$

$a = 4 \times 10^{-10} \ m^2$

(ii). $I = \frac{Q}{t}$

$= \frac{18 \ C}{900 \ s}$

$= 0.02 \ A$

(v). $G = \frac{1}{40} \ \Omega^{-1}$

$\sigma = \frac{1}{2 \times 10^{-8}} \ \Omega^{-1} m^{-1}$

$\sigma = 50 \times 10^6 \ S m^{-1}$

(iii). $J = \frac{I}{A}$

$= \frac{0.02}{4 \times 10^{-10}}$

$= \frac{1}{2} \times 10^8$

$= 50 \times 10^6 \ A m^{-2}$

(iv). $I = nAvq$

$I = nAvq$

$v = \frac{0.02}{4 \times 10^{-10} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 2 \times 10^{28}}$

$v = \frac{2 \times 10^{-2}}{4 \times 1.6 \times 10^{-1}}$

$v = \frac{10^{-1}}{6.4}$

$v = \frac{1}{64} \ ms^{-1}$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

4 වේ.

(10) · කන්නායකයෙහි ප්‍රතිරෝධය, එහිම දිගට අනුලෝම වන බව පෙන්වන්න.

i). අන් කලණෙන් නව ප්‍රතිරෝධය සොයන්න. හරස්කඩ නියත යයි සලකන්න.

$$R = \rho \frac{l}{a}.$$

ρ හා a නියත වේ.

$$\therefore R \propto l$$

$4 \propto l \rightarrow (1)$

$R' \propto 2l \rightarrow (2)$

$$\frac{(1)}{(2)} \quad \frac{4}{R'} = \frac{l}{2l}$$

$$R' = 8\,\Omega$$

ii) මෙහිදී දිග දෙගුණ කරන විට a වෙනස් වුනි නම්, නව ප්‍රතිරෝධය සොයන්න.

$$R = \rho \frac{l}{a}$$

$$4 = \frac{\rho l}{a_1} \rightarrow (1) \qquad R' = \frac{\rho 2l}{a_2} \rightarrow (2).$$

$$\frac{(2)}{(1)} \quad \frac{R'}{4} = \frac{2a_1}{a_2}$$

$$R' = 8\left(\frac{a_1}{a_2}\right)$$

$$R' = 8 \times 2$$

$$R' = 16\,\Omega$$

සන්නායකයේ පරිමාව නියත වන නිසා,

$$la_1 = 2la_2$$

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{2\cancel{l}}{\cancel{l}}$$

$$\frac{a_1}{a_2} = 2$$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

Note:-

සිණාසෙකයෙකට දිග වෙනස් කිරීමේදී නව ප්‍රතිරෝධය ලබා ගැනීමට ඒ සඳහා ආරම්භක ප්‍රතිරෝධය දිග වෙනස් කිරීමේ සාධකයේ වර්ගයෙන් ගුණ කල යුතුය.

$$R_{new} = R \times (\text{දිග වෙනස් කරන සාධකය})^2$$

(අ) ප්‍රතිරෝධයේ 3Ω වන කම්බියකයක දිග හතර ගුණයකින් වැඩි කල විට එහි නව ප්‍රතිරෝධය සොයන්න.

$$R_{new} = 3 \times 4^2$$
$$= 3 \times 16$$
$$= 48\Omega$$

(ආ). ප්‍රතිරෝධය 10Ω ක් වන කම්බියකයක දිග අර්ධයකට කලවිට එහි නව ප්‍රතිරෝධය සොයන්න.

$$R_{new} = 10 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2$$
$$= 10 \times \frac{1}{4}$$
$$= 2.5\Omega$$

(13). කම්බියක දිග 20%. කින් වැඩි කලවිට එහි ප්‍රතිරෝධය වැඩි වීමේ ප්‍රතිශතය සොයන්න.

$R \propto l^2$ නිසා,

$R_1 \propto 1^2$

$R_2 \propto (1.2)^2$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{(1.2)^2}{1^2}$$

$$\frac{R_2 - R_1\%}{R_1} \quad \frac{1.44 - 1\%}{1}$$

$$\frac{R_2 - R_1}{R_1} \times 100\% = 44\%$$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

සන්නායකයක ප්‍රතිරෝධය කෙරෙහි උෂ්ණත්වයේ බලපෑම:-

සන්නායකයක උෂ්ණත්වය ඉහළ යන විට සන්නායක යේ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන වල චලිතයට බාධා වේ. එනම්, සන්නායකයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ යන විට ප්‍රතිරෝධය ඉහළ යයි.

0°C දී සන්නායකයේ ප්‍රතිරෝධය R_0 ද, එහි උෂ්ණත්වය θ°C දක්වා ප්‍රමාණයකින් ඉහළ නංවූ විට ප්‍රතිරෝධය R_θ යයි ගනිමු.

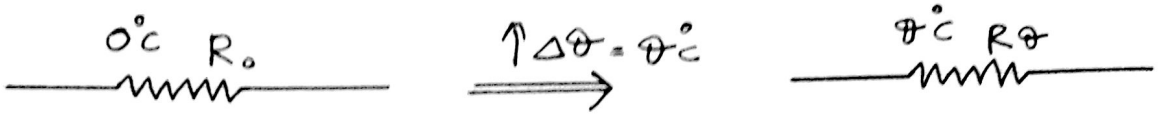

ප්‍රතිරෝධයේ සිදුවන වෙනස් වීම $= R_\theta - R_0$

ප්‍රතිරෝධයේ සිදුවන වැඩි වීම 0°C දී ප්‍රතිරෝධය, R_0 ටත්, වැඩි කරන ලද උෂ්ණත්වය θ ටත් අනුලෝමව සමානුපාතික වන බව පරීක්ෂණාත්මකව සනාථ වේ

ඒ අනුව,

$R_\theta - R_0 \propto R_0$

$R_\theta - R_0 \propto \theta$

$\propto$ යනු සමානුපාත නියතය නම්,

$R_\theta - R_0 = \propto R_0 \theta$

$R_\theta = R_0 (1 + \propto \theta)$

$$\boxed{R_\theta = R_0 (1 + \propto \theta)}$$

මෙහි $\propto$ සන්නායකය සෑදූ ද්‍රව්‍යය මත පමණක් රඳා පවතින නියතයක් වන අතර සන්නායකයේ ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

$\propto$ හි ඒකක $\Rightarrow$ $°C^{-1}$ / K^{-1}

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

No:

Date: / /

සන්නායකයක ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය අර්ථ දැක්වීම:-

$$R_\theta = R_0(1 + \alpha\theta)$$

$$R_\theta - R_0 = \alpha$$

$R_0\theta$

$1^\circ F$, $1^\circ C$

මේ දී ඒකීය ප්‍රතිරෝධයක් සහිත සන්නායකයක උෂ්ණත්වය 1° කින් ඉහල නංගවූ විට සන්නායකයේ වැඩි වන ප්‍රතිරෝධය සන්නායක--යේ ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය වේ.

Note:→

(01). ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය රළා තුවකින එකල සාධකය දුවන වර්ගයයි.

(02). සන්නායකයක ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය ඉහල අගයන් ගනී නම්, එහි උෂ්ණත්වය තමගා ප්‍රතිරෝධයේ සිදුවන වෙනස් වීම ඉහල අගයන් වේ.

*. ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය ඇසු දුවකයන් ලෙස මැංගනී--න් හදුන්වා දෙයි.
මැංගනීන් වල උෂ්ණත්වය ඉහල යන විට ප්‍රතිරෝධයේ සිදුවන වෙනස් වීම ඉතා අඩුය. ∴ විදුහුත් උපාංග නිෂ්පාදනයේදී මැංගනීන් යොදා ගැනීම වාසි දායක වේ.

Que→

(1). පරීක්ෂණාගාර වේදී යොදා ගන්නා විභවමානය හා ඒවර් සේතු වැනි උපකරණ වල කම්බි ලෙස මැංගනීන් යොදා ගන්නේ ඇයි.

මැංගනීන් වල ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය ඉතා අඩු අගයක් බැවින් උෂ්ණත්වය වෙනස් වීම් වලදී ප්‍රතිරෝධයේ වෙනස් වීම් ඉතා අඩු අගයක් වේ.

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

Note:-

$R_\theta = R_0(1 + \alpha\theta)$ ආවිෂ්කයේදී R_θ සඳහා අංදෙශකල ඍණනේ 0°C දී ඵුකිරෝධය නමන්. ගාවලුව කඳී 0°C දී ඵුකිරෝධය ලබා දී නාකහොන් එය එලසම තබා ගෙන ගාවලුව විසඳිය යුතුය.

② කම්බි කඩාවල්ලක 20°C දී ඵුකිරෝධය 11Ω ක් වේ. 40°C දී කම්බියේ ඵුකිරෝධය සොයන්න.
(කම්බිය කෑදී දුවකයේ $\alpha = 3.93 \times 10^{-3} K^{-1}$ වේ.

$R_\theta = R_0(1 + \alpha\theta)$

$R_\theta = R_0(1 + \alpha\theta)$

$11 = R_0(1 + 3.93 \times 10^{-3} \times 20) \rightarrow ①$

$R = R_0(1 + 3.93 \times 10^{-3} \times 40) \rightarrow ②$

$\frac{②}{①} \quad \frac{R}{11} = \frac{R_0(1 + 3.93 \times 10^{-3} \times 40)}{R_0(1 + 3.93 \times 10^{-3} \times 20)}$

$R = \frac{11 + 11 \times 40 \times 3.93 \times 10^{-3}}{1 + 3.93 \times 10^{-3} \times 20}$

$R = \frac{1.1572}{1.0786} \times 11$

$R = 11.8\,\Omega$

③ 10°C දී කම්බියේ ඵුකිරෝධය 0.36Ω ද, 30°C දී කම්බියේ ඵුකිරෝධය 0.40Ω ද වේ.
(i) කම්බියේ ඵුකිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය සොයන්න.
(ii) 50°C කම්බියේ ඵුකිරෝධය සොයන්න.

(i) $0.36 = R_0(1 + \alpha \times 10) \rightarrow ①$

$0.40 = R_0(1 + \alpha \times 30) \rightarrow ②$

$\frac{②}{①} \quad \frac{0.40}{0.36} = \frac{1 + 30\alpha}{1 + 10\alpha} \rightarrow \frac{40}{36} = \frac{1 + 30\alpha}{1 + 10\alpha}$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

$$40 + 400\alpha = 36 + 1080\alpha$$

$$4 = 680\alpha$$

$$\alpha = \frac{4}{680} \quad \frac{1}{170}$$

$$\alpha = \frac{1000^{\circ}C^{-1}}{170}$$

$$\alpha = 0.00508\ ^{\circ}C^{-1}$$

(ii) $R_\theta = R_0(1 + \alpha\theta)$

$0.36 = R_0(1 + 5.0 \times 10^{-3} \times 10) \rightarrow (1)$

$R_\theta = R_0(1 + 5.0 \times 10^{-3} \times 50) \rightarrow (2)$

$$\frac{(2)}{(1)} \quad \frac{R_\theta}{0.36} = \frac{(1 + 5.0 \times 10^{-3} \times 5\theta)}{(1 + 5.0 \times 10^{-3} \times 10\theta)}$$

$$\frac{R_\theta + 100}{36} = \frac{1 + 0.25}{1 + 0.05}$$

$$R_\theta = \frac{36 \times 1.25}{100 \times 1.05}$$

$$R_\theta = \frac{45.6}{105}$$

$$R_\theta = \frac{460}{105}$$

$$R_\theta = 0.44\ \Omega$$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

උෂ්ණත්වය සමඟ සන්නායකයක ප්‍රතිරෝධයේ විචලනය වන ආකාරය :-

ඒ සන්නායකයක ඇතැම :-

(1)

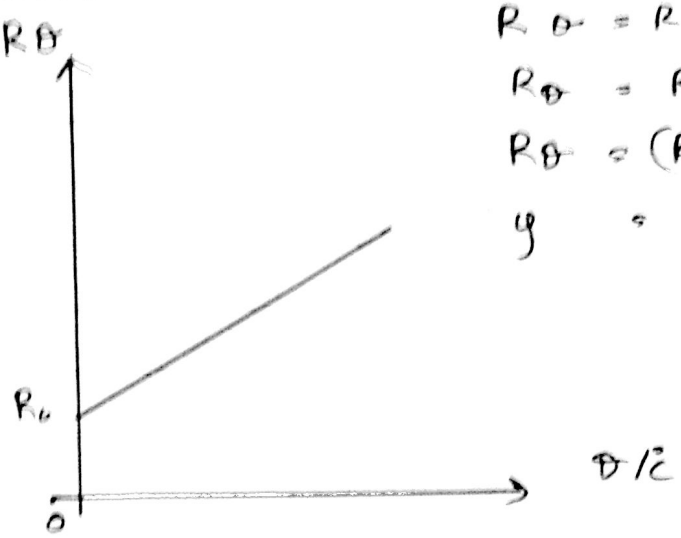

$R_\Theta = R_0(1+\alpha\Theta)$

$R_\Theta = R_0 + R_0\alpha\Theta$

$R_\Theta = (R_0\alpha)\Theta + R_0$

$y = mx + c$.

ඍජුකුමණය $= m = R_0\alpha \rightarrow (1)$

අන්තඃඛණ්ඩය $= C = R_0 \rightarrow (2)$

$$\frac{m}{c} = \frac{R_0\alpha}{R_0}$$

$$\alpha = \frac{m}{c}$$

මෙම ආකාරය ඇසුරු කළ හැකි නිගමන :-

(1). උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට සන්නායකයේ ප්‍රතිරෝධය රේඛීයව වැඩි වේ.

(2). ආකාරයේ අන්තඃඛණ්ඩය මගින් ඊ සන්නායකයේ ප්‍රතිරෝධය ලබා දේ.

(3). ආකාරයේ ඍජුකුමණය හා අන්තඃඛණ්ඩය දැනගැනීම මගින් සන්නායකයේ ප්‍රතිරෝධයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය ද ලබාගත්

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(2) ඝුන්ඩිර් සන්නායක සඳහා :-

ඝුන්ඩිර් සන්නායකයක හරහා උෂ්ණත්වය වැඩිවීම ඝුණි රෝධකතාව අඩුවීමත් මන බැවින් හරහා උෂ්ණත්වය වැඩිවීම ඝුණිතෝධය ද අඩුවේ.
නවුන් ඔහල උෂ්ණත්වය වැඩිවීම සාමාන්‍ය සන්නායක මෙන් ක්‍රියා කරයි.

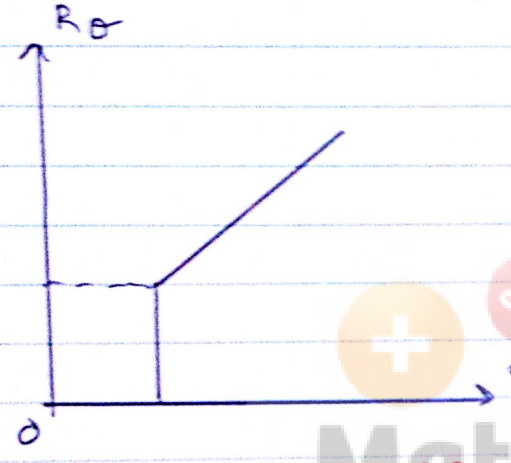

ඕම් නියමය

සන්නායකයක උෂ්ණත්වය අඩු අඩොඩුන් භෞතික තත්ත්ව වික්‍රියාවු නවතින විට සන්නායකයේ දෙපැ අතර විභව අන්තරය ඒ තුලින් ගලා යන විදුලි ධාරාවට අනුලෝමව සමානුපාතික වේ.

Note :-
සන්නායකයක උෂ්ණත්වය හා අනෙක් භෞතික තත්ව නියතව තබාගන්නේ නම් සන්නායකයේ ඝුනිරෝධය නියතව තබයි. ඒ දැනුව ඕම් නියමය වලඳා වන්නේ සන්නායකයේ ඝුණි රෝධය නියතව තබන්නේ නම් පමණි.

R ඝුණිරෝධයක් සහිත සන්නායකයක අගු දෙක අතරට V විභව අන්තරයක් ලබා දුන් විට ඒ තුලින් ගලා යන විදුලි ධාරාව I යැයි ගනිමු.

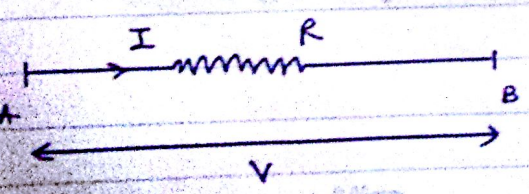

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

ඕම් නියමයට අනුව,

$$V \propto I$$

සමානුපාතික නියතය R නම්,

$$\boxed{V = IR}$$

මෙහි සමානුපාතික නියතය R, සන්නායකයේ ප්‍රතිරෝධය ලෙස හැඳින් වේ.

විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයේ ඒකක,

$$R = \frac{V}{I}$$

$$R = \frac{V}{A}$$

$$R = VA^{-1}$$

නමුත් ප්‍රතිරෝධයේ SI ඒකකය = Ω

ඇතැම් සන්නායක ඕම් නියමය පිළිපදින අතර ඇතැම් සන්නායක ඕම් නියමය පිළි නොපදී.
සන්නායකය ඕම් නියමය පිළිපදී නම් ඒ කුමන්න ධාරාවක් ගමන් කර ඇ විට ප්‍රතිරෝධය නොවෙනස්ව පවතී.

ඕමීය සන්නායක (රේඛීය සන්නායක).
ඕම් නියමය පිළිපදින සන්නායක ඕමීය සන්නායක හොවන් රේඛීය සන්නායක ලෙස හැඳින්වේ.

ඕමීය සන්නායකයක් සඳහා විභව අන්තරය V ට සාදිව විටුල් ධාරාව I හි ප්‍රස්තාරය පහත වේ.

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

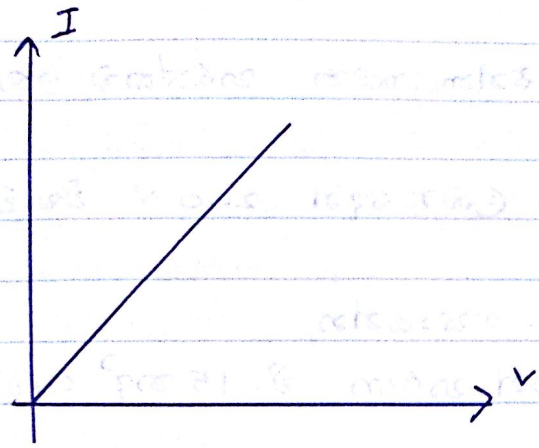

*. ඕම් නියමය තිළිනොපදින සන්නායකය ඔවුන්. විවිධ සන්නායක හරහා ධාරාවක් ගලා යන විට සන්නායකයේ උෂ්ණත්වය ඉහලයාම හේතුවෙන් තුනිරෝධයේ සිදුවන වෙනස් වීම නිසා ඉහල උෂ්ණත්ව වලදී ධාරාවේ අඩු වීමක් සිදු වේ.

උදා:- ටංස්ටන් ලෝහ.

*. ටංග්ස්ටන් සූතුය හරහා විභව අන්තරයක් ලබා දුන් විට ඒ හරහා ගලා යන ධාරාව හේතුවෙන් සූතිකාව තදින් රත් වේ. එවිට සූතිකාවේ තුනිරෝධය ශීඝ්‍රයෙන් වැඩි වේ. ඒ නිසාම ටංග්ස්ටන් ඕම් නියමය තෘප්තිමත් කරන්නේ නැත. ඉහල විභව අන්තර වලදී ඕම් නියමයෙන් අපගමනය වේ.

ටංග්ස්ටන් සඳහා විභව අන්තර V ට එදිරිව ධාරාව I හි ප්‍රස්තාරය:-

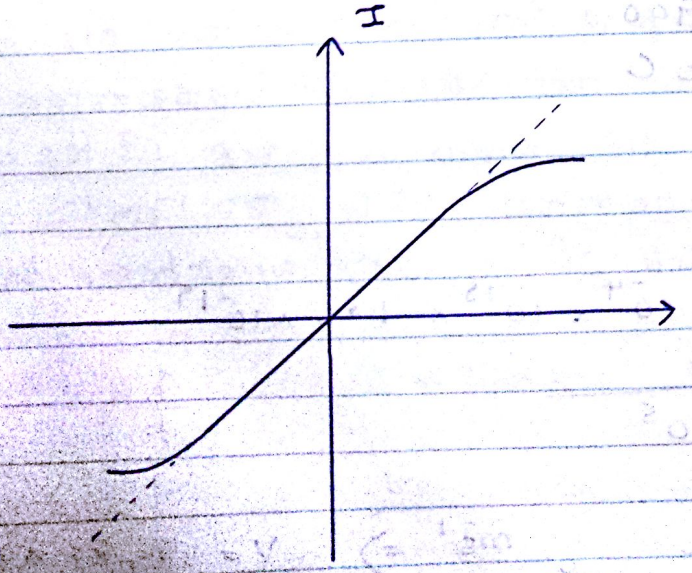

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

Que →

③ හුකිරෝවනාවය $4 \times 10^{-5}\ \Omega m$ වූ සන්නායකයක හරස්කඩ වර්ගඵලය $2cm^2$ ක් සූ දිග 4m සූ වේ. සන්නායකයේ කුමු දෙකට අතර ලබා දෙන 200 V විභව වෙනස්කම් යොදුවෙන්,

(i). සන්නායකයේ ගලායන වි. ධා. සොයන්න.

(ii). සන්නායකයේ සිදුවන හරස්කඩක හරහා වි. 15 කදී ගලා යන ආරෝපණ ප්‍රමාණය සොයන්න.

(iii). සන්නායකයේ නිදහස් e^n ඝනත්වය $10^{28}\ m^{-3}$ ට නම් සූ, e^n යේ ආරෝපණය $-1.6 \times 10^{-19}\ C$ සූ නම් නිදහස් e^n වල මධ්‍යන්‍ය ප්‍රවාහ ප්‍රවේගය සොයන්න.

(i). $R = \frac{\rho l}{a}$

$R = \frac{4 \times 10^{-5} \times 4}{2 \times 10^{-4}}$

$R = 0.8\ \Omega$

$\therefore IR = V$

$I = \frac{V}{R}$

$I = \frac{200}{0.8}$

$I = 250\ A$

(ii). $I = \frac{Q}{t}$

$250 = \frac{Q}{60 \times 15}$

$Q = 250$

$Q = It$

$Q = 250 \times 900$

$Q = 225000\ C$

(iii).

$I = Vanq$

$250 = V \times 2 \times 10^{-4} \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19}$

$V = \frac{250}{3.2 \times 10^5}$

$V = \frac{250}{32} \times 10^4\ ms^{-1} \Rightarrow V = 7.81 \times 10^{-4}\ ms^{-1}$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

④. සන්නායකයක යම් හරස්කඩක් හරහා විද්‍යුත් 30 කින් ගලායන ආරෝපණය 720 C කි. එම සන්නායකයේ අග්‍ර දෙක අතර 200mV ක විභව අන්තරයක් ලබා දේ. සන්නායකයේ විශේෂිත ප්‍රතිරෝධකතාව $4\,\mu\Omega m$ ද හරස්කඩ වර්ගඵලය $2cm^2$ ද නම් සන්නායකයේ දිග සොයන්න.

$Q = It$

$720 = I \times 30 \times 60$

$I = \frac{8\cancel{720}}{\cancel{180}\cancel{20}}$

$I = 0.4\,A$.

$V = IR$

$200 \times 10^{-3} V = 0.4A \times R$

$R = \frac{200 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-1}}$

$R = 50 \times 10^{-2}\,\Omega$

$R = 0.5\,\Omega$.

$R = \rho \frac{l}{a}$

$0.5 = \frac{2 \times 10^{-6} \times l}{2 \times 10^{-4}}$

$l = \frac{5 \times 10^{-1}}{2 \times 10^{-2}}$

$l = 2.5 \times 10\,m$

$l = 25m$

⑤. දිග 2m සන්නායකයක $1m^3$ ක ඇතුළත ඒකාකාර e^n ගණන 10^{28} කි. සන්නායකයේ දෙකෙළවර අතර 2V ක විභව අන්තරයක් ලබා දුන් විට ආරෝපණ වාහක වල ඒකාන්ත ප්‍රවාහ ප්‍රවේගය $4 \times 10^{-4} ms^{-1}$ වේ. එවිට සන්නායකයේ සන්නායකතාව සොයන්න e^n යේ ආරෝපණය $-1.6 \times 10^{-19} C$ වේ.

$R = \rho \frac{l}{a}$. $I = Vanq$. $V = IR$

$\frac{V}{I} = \rho \frac{l}{a} \Rightarrow \frac{V}{Vanq} = \frac{\rho l}{a} \Rightarrow \frac{2aV}{4 \times 10^{-4} \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19}} = \rho \times 2$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

$$\rho = \frac{5}{3.2 \times 10^5}$$

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

$$\sigma = \frac{3.2 \times 10^5}{5}$$

$$\sigma = \frac{32 \times 10^4}{5}$$

$$\sigma = 6.4 \times 10^4 \ \Omega^{-1} m^{-1}$$

- පුනර්ජෝධ තද්ධති -

විදුහුත් පරිපථයක පුනර්ජෝධ 2 ක් හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් පවතී නම්, ඊට පුනර්ජෝධ තද්ධතියක් පවතී යැයි කියනු ලැබේ.

පුනර්ජෝධ තද්ධති පුධාන ආකාර 02 කි.

1. ශ්‍රේණිගත පුනර්ජෝධ තද්ධතිය
2. සමාන්තරගත " "

ශ්‍රේණිගත :-

පුනර්ජෝධ තද්ධතියේ ඇති පුනර්ජෝධ පහත ආකාරයට සම්බන්ධ වී ඇත්නම් ඊට ශ්‍රේණිගත පුනර්ජෝධ තද්ධතියක් යැයි කියනු ලැබේ.

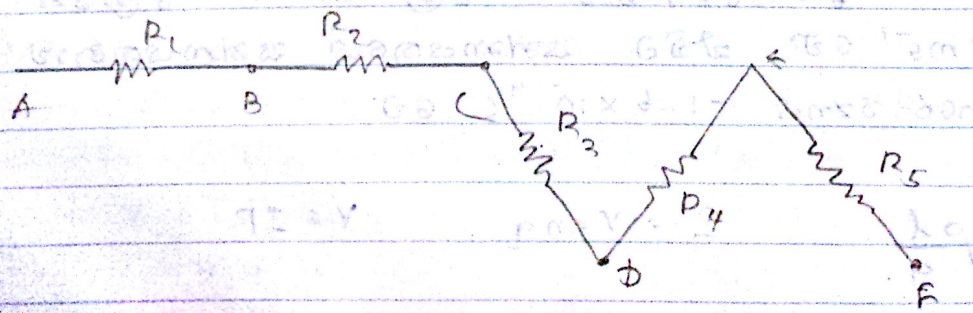

ශ්‍රේණිගත පුනර්ජෝධ තද්ධතියක ඇති සියලු පුනර්ජෝධයන් කුලිත්ව එකම ධාරාවක් ගලා යයි. නමුත් ශ්‍රේණිගත පුනර්ජෝධ තද්ධතියේ

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

එක් එක් ශුන්‍යාරෝධ හරහා පවතින අඟු වොල්ට් වේ.

ලේඛාගණක ශුන්‍යාරෝධ පද්ධතියක් ඇත් ශුන්‍යාරෝධ වල විශාලත්ව වෙනස් වේ නම් එක් එක් ශුන්‍යාරෝධය හරහා පවතින විභව අන්තර වෙනස් වේ.

සමාන්තරගත :-

ශුන්‍යාරෝධවල අඟු සියලා වන පරිදි ඒවා දාමාරයට ශුන්‍යාරෝධ යා කී කිරීමේ, එය සමාන්තරගත ශුන්‍යාරෝධ පද්ධතියක්.

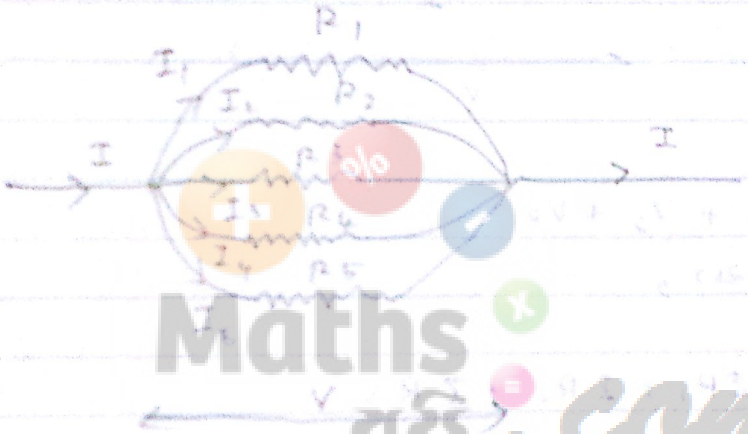

සමාන්තරගත ශුන්‍යාරෝධ පද්ධතියේ එක් එක් ශුන්‍යාරෝධයේ අඟු සමාන වන නිසා පථ ශුන්‍යාරෝධයන් හරහාම එකම විභව අන්තරය පවතී.

සමාන්තරගත ශුන්‍යාරෝධ පද්ධතියේ ඇති ශුන්‍යාරෝධ වල විශාලත්ව වෙනස් වේ නම් ඒවා හරහා ගලා යන ධාරාව වෙනස් වේ.

-ශුන්‍යාරෝධ පද්ධතියක සමක ශුන්‍යාරෝධය-

යම් ශුන්‍යාරෝධ පද්ධතියක ශුන්‍යාරෝධ 2ක් හෝ ඊට වඩා ඇති සංඛ්‍යාවක් පවතින විට පද්ධතියේ පවතින්නේ යම් විදුහුත් ලක්ෂණයක් ද එම විදුහුත් ලක්ෂණය තිබෙන්නේ වෙනත් පේ එම ශුන්‍යාරෝධ සියල්ල වෙනුවට යොදිය හැකි තනි ශුන්‍යාරෝධය ශුන්‍යාරෝධ පද්ධතියේ සමක ශුන්‍යාරෝධය වේ.

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

No:

Date: / /

ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ සඳහා ඔම්ගේ නියමය සහ ප්‍රතිරෝධය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ගැනීම:-

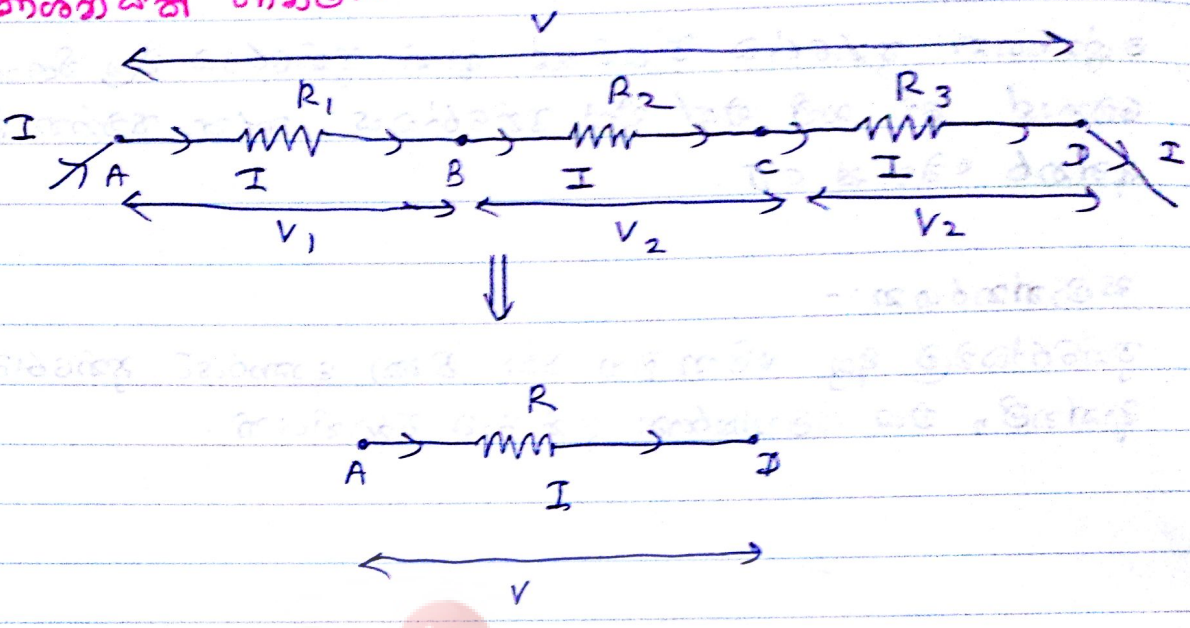

$V = V_1 + V_2 + V_3$

$V = IR$ නිසා,

$IR = IR_1 + IR_2 + IR_3$

$\therefore R = R_1 + R_2 + R_3$

Maths Q&A .com

ලකුණ:-

(1). එක් එක් ප්‍රතිරෝධය හරහාත් සමඟ ප්‍රතිරෝධය හරහාත් පවතින්නේ එකම ධාරාවකි.

(2). ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධඝට්ටනයේ එක් එක් ප්‍රතිරෝධය හරහා විභව අන්තරය බෙදී යන්නේ ප්‍රතිරෝධ අතර අනුපාතයටයි.

$V_1 = IR_1$

$V_2 = IR_2$

$V_3 = IR_3$

$V_1 : V_2 : V_3 = IR_1 : IR_2 : IR_3$

$V_1 : V_2 : V_3 = R_1 : R_2 : R_3$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(3). ශ්‍රේණිගත පුතිරෝධ සඳහනේ අඩු සමක පුතිරෝධය සඳහනේ වැඩි විශාලම පුතිරෝධයටත් වඩා විශාල වේ.

සමාන්තරගත පුතිරෝධ සඳහනියක සමක පුතිරෝධය සඳහා පුකාශනයක් ලබා ගැනීම:-

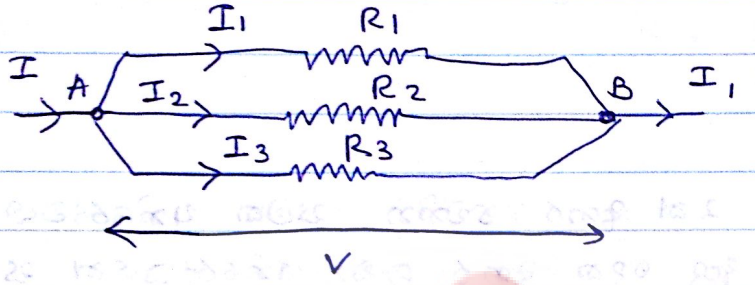

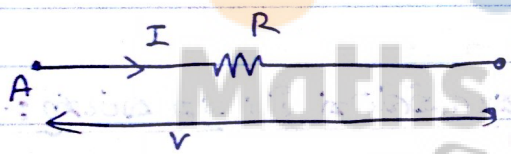

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$I = \frac{V}{R}$ නිසා,

$$\frac{V}{R} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3}$$

$$\therefore \boxed{\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

Maths අපි .com

ලක්ෂණ:-

(1) සමාන්තරයන සඳහනියේ එක් එක් පුතිරෝධය හරහා සමකය හරහා -ත් සවකින්නේන් එකම විභව අන්තරයක්.

(2). සමාන්තරගත පුතිරෝධ සඳහනියේ එක් එක් පුතිරෝධය හරහා ධාරාව බෙදී යන්නේ පුතිරෝධ අතර පුතිලෝම වූ අනුපාතයටයි.

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

$$I_1 : I_2 : I_3 = \frac{V}{R_1} : \frac{V}{R_2} : \frac{V}{R_3}$$

$$I_1 : I_2 : I_3 = \frac{1}{R_1} : \frac{1}{R_2} : \frac{1}{R_3}$$

(3) සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ ඒවායින් සමක ප්‍රතිරෝධය ඒ එකකයේ අගට වඩා කුඩාම ප්‍රතිරෝධයටත් වඩා කුඩා වේ.

Note:-

පරිපථයක යම් අග්‍ර 2ක් අතර තවත් සමක ප්‍රතිරෝධයේ අඩු/වැඩි කිරීමට එම අග්‍ර දෙක අතර කුඩා ප්‍රතිරෝධයක් සම්බන්ධ කිරීම විනාශ, මුල් ප්‍රතිරෝධයට වඩා පරිපථයේ ලොකු කුඩා ප්‍රතිරෝධයක් සම්බන්ධ කෙරේ.

සමක ප්‍රතිරෝධය සෙවීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු :-

① ප්‍රතිරෝධ 2ක් සමාන්තරගතව යාවී නැත්නම්,

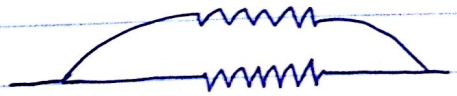

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 R_2}$$

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_2 + R_1}$$

$$R = \frac{\text{ප්‍රතිරෝධ දෙකේ ගුණිතය}}{\text{ප්‍රතිරෝධ 2හි එකතුව}}$$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(2). විශාලත්වයෙන් සමාන ප්‍රතිරෝධ සංඛ්‍යාවක් සමාන්තරගතව යොදා ඇත්නම් :-

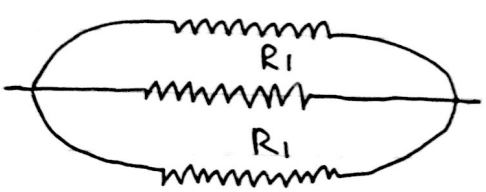

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1}$$

$$\frac{1}{R} = \frac{3}{R_1}$$

$$R = \frac{R_1}{3}$$

$$R = \frac{\text{1 ක ප්‍රතිරෝධයක අගය}}{\text{ප්‍රතිරෝධ ගණන}}.$$

(3). සමාන ප්‍රතිරෝධ 2 ක සමාන්තරගතව ඇති නම් සමක ප්‍රතිරෝධය වන්නේ 1 ක ප්‍රතිරෝධයක අඩකට සමාන වේ.

Que →

(19). පහත දක්වා ඇති ප්‍රතිරෝධ ජාලවල A හා B ලකුණු අතර සමක ප්‍රතිරෝධය සොයන්න.

(i).

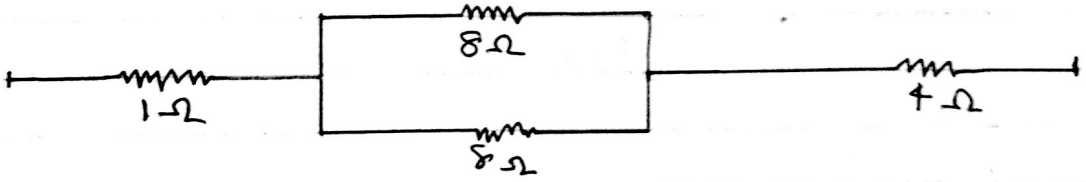

$$R = R_1 + \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)^{R_{34}}$$

$$R = 1\Omega + 4\Omega + 4\Omega$$

$$R = 9\Omega$$

(ii).

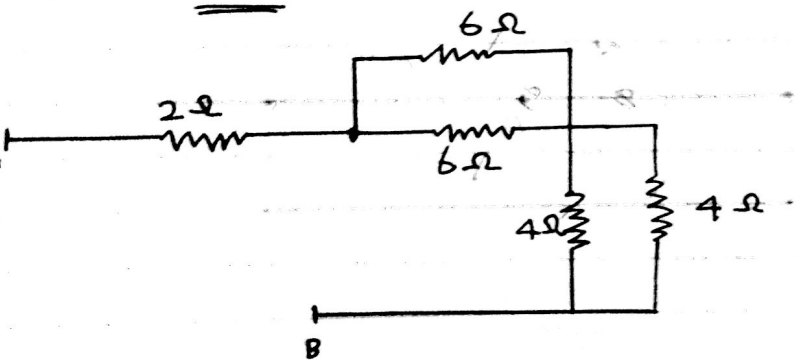

$$R = 7\Omega$$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(3).

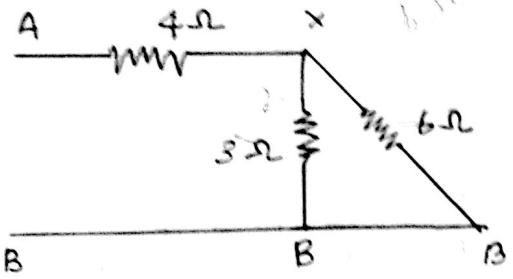

$R = 4\Omega + 2\Omega$

$= 6\Omega$

Note:-

හරවලුවකදී හුස්රෝධය රහිත කම්බියක් හෝ හුම් කර දැක්වේ,

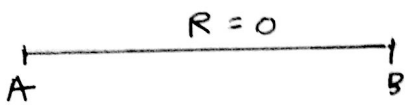

$V = IR$

$V_{AB} = I \times 0$

$V_{AB} = 0$

$V_A = V_B$

ප්‍රායෝගිකව හුස්රෝධය ශූන්‍ය වූ කම්බි නොමැවකියද යෙදුම්-නිකව එවැනි කම්බි ලබා දේ. හුස්රෝධය ශූන්‍ය වූ කම්බියේ දෙකෙළවර විභව සමාන වන බැවින් හරවලු වලදී එවා මාරු වීමට එකම ලකුණ දෙකෙළවර ලකුණු කරන්න.

(4).

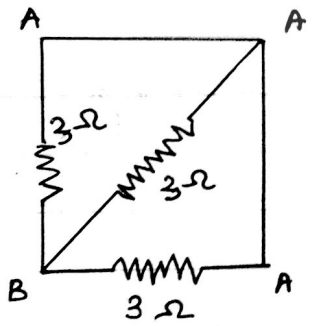

$R_{AB} = \frac{3}{3} = 1\Omega$.

(5).

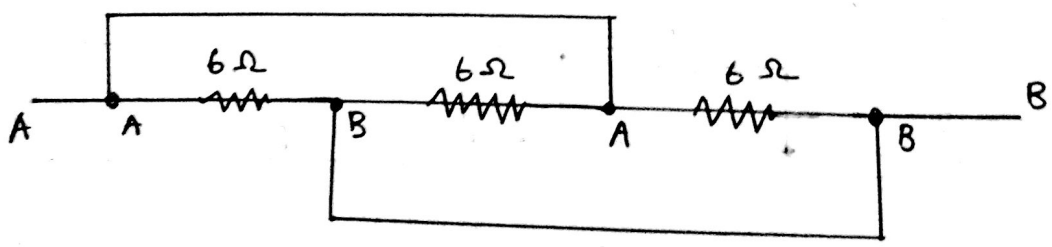

$R_{AB} = \frac{6}{3} = 2\Omega$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(6)

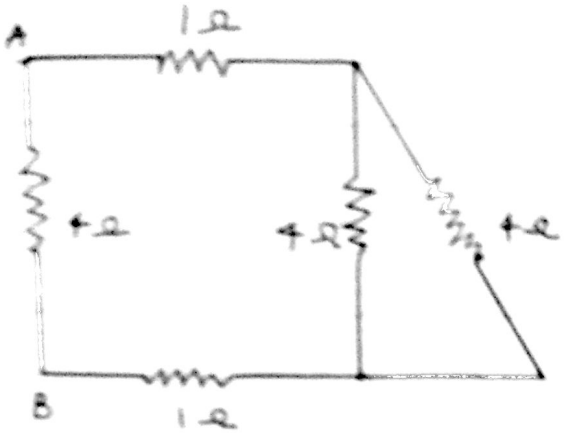

$$R_{AB} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$$

$$= 2\,\Omega$$

(7)

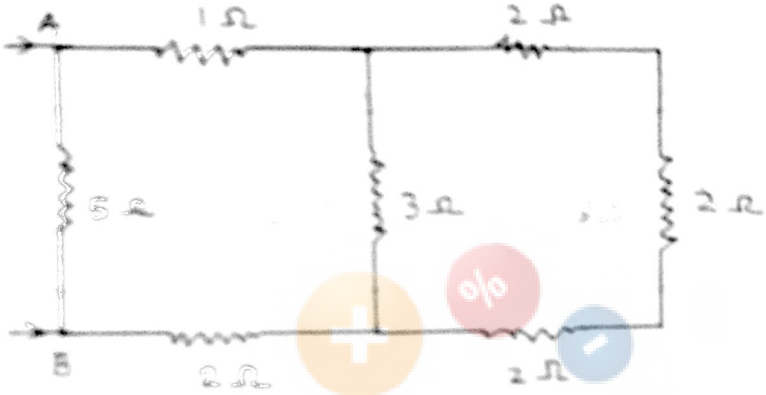

$$R_{AB} = \frac{1}{5} + \frac{1}{5}$$

$$= 2.5\,\Omega$$

(8)

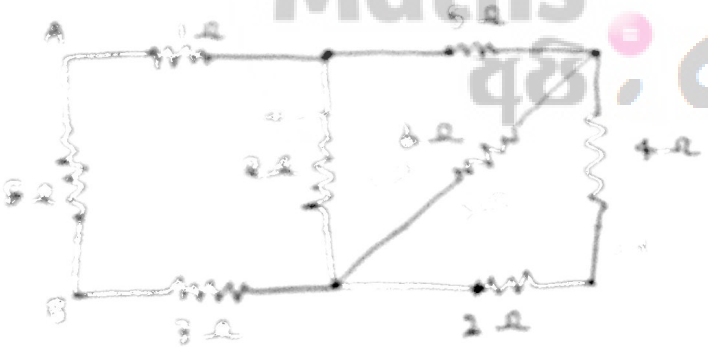

$$R_{AB} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8}$$

$$= 4\,\Omega$$

(9)

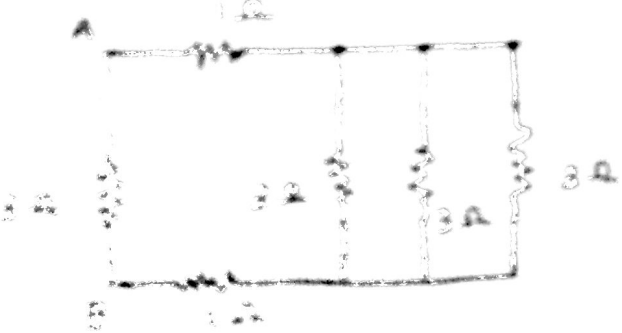

$$R_{AB} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$$

$$= 1.5\,\Omega$$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(10).

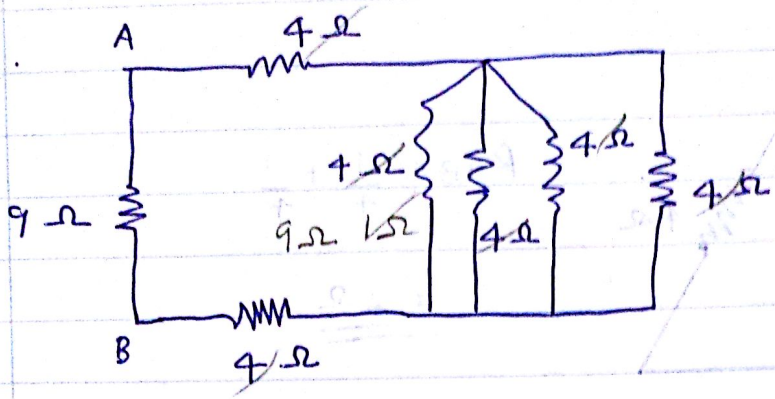

$R_{AB} = \frac{1}{9} + \frac{1}{9}$

$= 4.5\,\Omega$

(11).

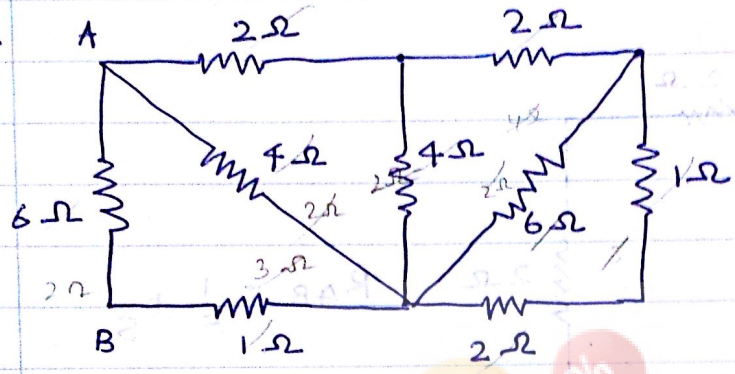

$R_{AB} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3}$

$= 2\,\Omega$

(12).

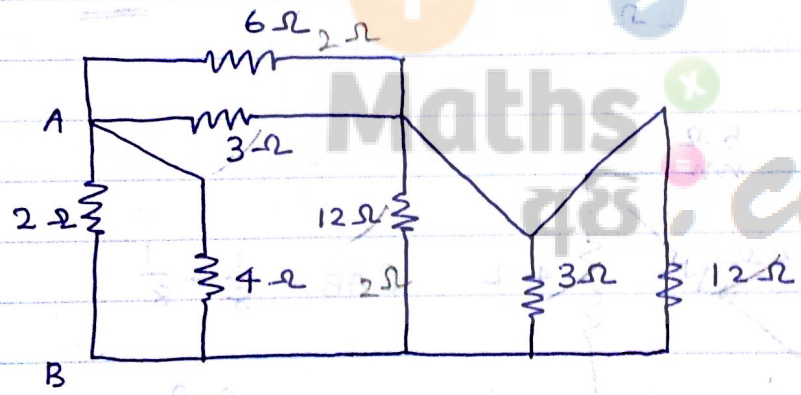

$R_{AB} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$

$= \frac{4}{4}$

$= 1\,\Omega$

- පරිපථයකින් ප්‍රතිරෝධයක් ඉවත් කිරීම -

යම් ප්‍රතිරෝධයකට බලපෑම පරිපථයෙන් ඉවත් කිරීම එම ප්‍රතිරෝධය පරිපථයෙන් ඉවත් කරන්නෙ යැයි කියනු ලැබේ.

යම් ප්‍රතිරෝධයක් ඉවත් කිරීම සඳහා දැනට ප්‍රතිරෝධයක් සහිත සන්නායකයක් පිදාළ පින් රෝධයට සමාන්තරගතව යොදනු ලැබේ.

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

No :

Date: __/__/____

උදා :-

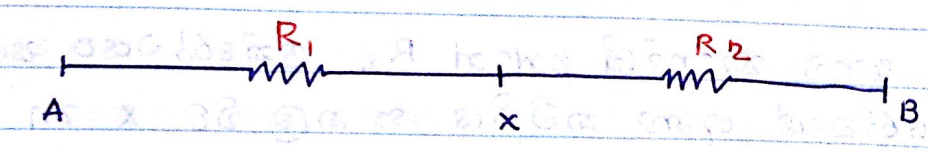

දී ඇති පද්ධතියේ R_2 ප්‍රතිරෝධය ඉවත්වන් කිරීමට අවශ්‍යව ඇතැයි සිතමු. ඒ සඳහා R_2 ට සමාන්තරගත ව පහත රූපයේ පරිදි ශූන්‍ය ප්‍රතිරෝධයක් සහිත සන්නායකයක් යා කල යුතුය.

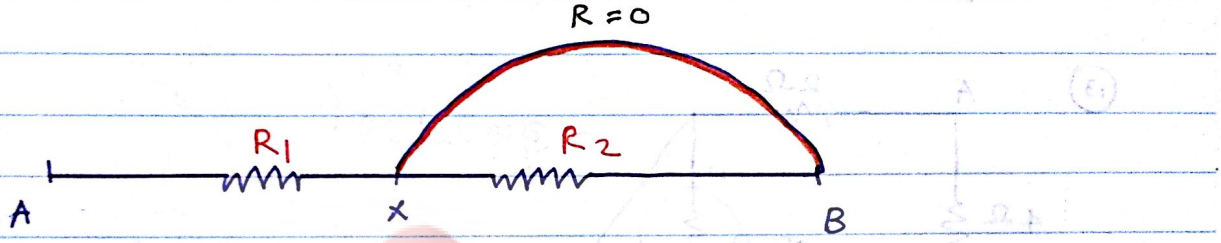

x හා B අතර සමක ප්‍රතිරෝධය R_{xB} නම්,

$$\frac{1}{R_{xB}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{0}$$

$$\frac{1}{R_{xB}} = \frac{1}{R_2} + \infty$$

$$\frac{1}{R_{xB}} = \frac{1}{R_2} + \infty$$

$$\frac{1}{R_{xB}} = \infty$$

$$R_{xB} = \frac{1}{\infty}$$

$$R_{xB} = 0$$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

මේ අනුව සංයෝජිත වන්නේ R_2 ප්‍රතිරෝධයෙහි සමාන්තරව පුන්රේඛයේ ඉහත කොටසයි. නම් වීට X හා B දිගේ ප්‍රතිරෝධ ඉහත වගා කරයි. එනම්, R_2 ප්‍රතිරෝධය ලුහුවන් වී ඇත.

Note -

මෙම ප්‍රතිරෝධය සෙවීමේදී ලුහුවන් ප්‍රතිරෝධ ඇත්දැයි බලා සළකුණු එවා ගුවන් කරගන්න. එම ප්‍රතිරෝධ වල්ලින් බලපෑමක් නැත.

(13)

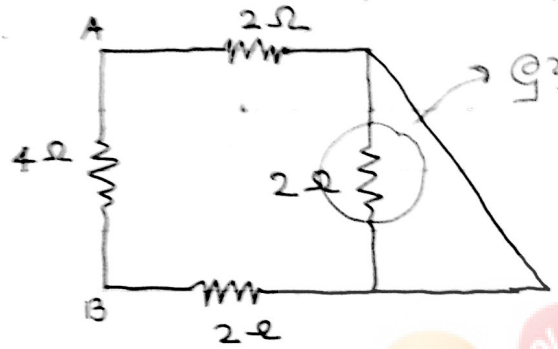

$R_{AB} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$

$= \underline{\underline{2\Omega}}$

(14)

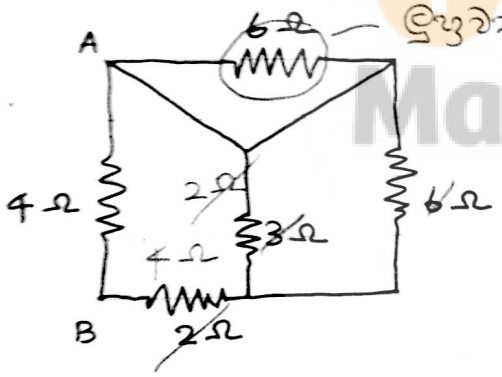

$R_{AB} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$

$= \underline{\underline{2\Omega}}$

Note →

1. ප්‍රතිරෝධය ශූන්‍ය වූ කවිනි මෙසේ දැක්වෙන්නේ ලබා දෙන අතර එවැනි කම්බි හරහා විභව අන්තරය ශූන්‍ය වේ. එමනම්, එවැනි කම්බි වල ඇති දෙපැත්තේ විභව සමාන වේ.

2. ගැටලු වලදී විභව සමාන ඇති ඇත්නම් එවා එකම ලක්ෂ්‍යයන් සංකේතවත් කරන්න.

3. විභව සමාන ඇති එකිනෙක ස්පර්ශ කළ විට නිදහස්වේ විද්‍යුත් ලක්ෂණ වලට කිසිදු හානියක් නොවේ.

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(14)

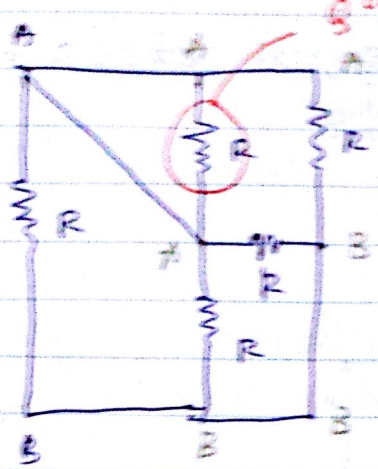

$R_{AB} = \frac{R}{4}$

(15)

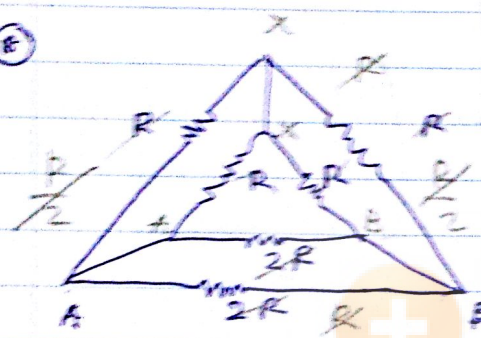

$R_{AB} = \frac{R}{2}$

(16)

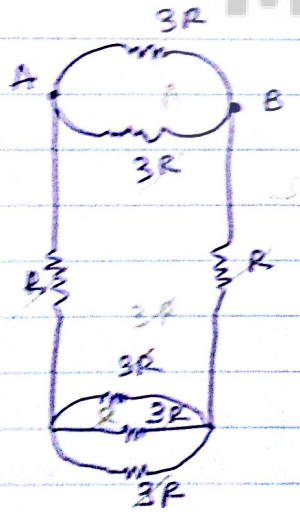

$R_{AB} = R$

(20)

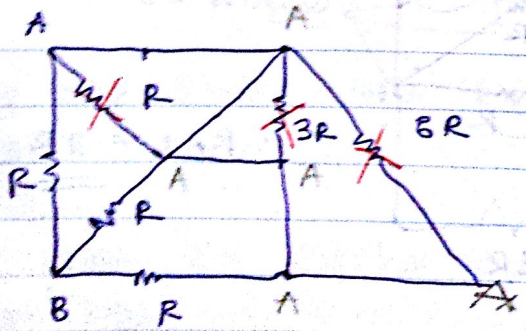

$R_{AB} = \frac{R}{3}$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(21)

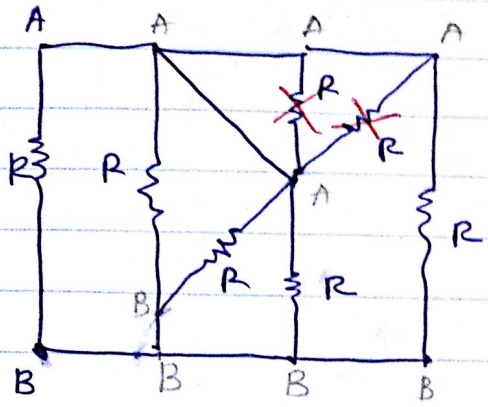

$R_{AB} = \frac{R}{5}$

(22)

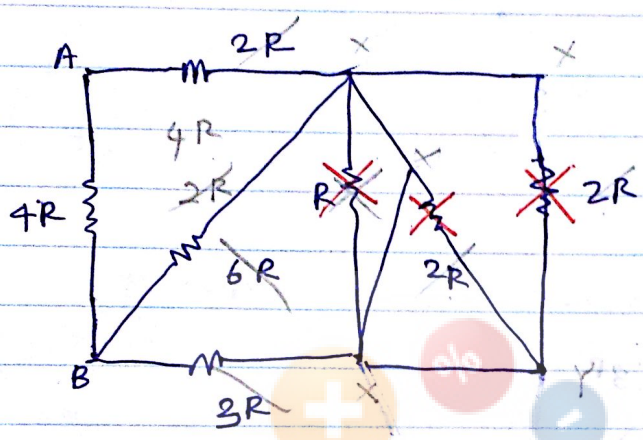

$R_{AB} = 2R$

Note → ☺

1. සර්වසමක සමඟ ප්‍රතිරෝධය යෙදිය යුතු ලක්ෂ්‍ය දෙක හරහා යන තලය වටා සිද්ධියේ ප්‍රතිරෝධ අනුබද්ධයෙන් සමමිතික වෝ නම්, එහි සමමිතික ලක්ෂ්‍ය වල විභව සමාන වේ.

2. සමඟ ප්‍රතිරෝධය යෙදීමේදී, අවශ්‍ය නම් එම ලක්ෂ්‍ය එකට පැන්සිල් කලු හැකිය.

(23)

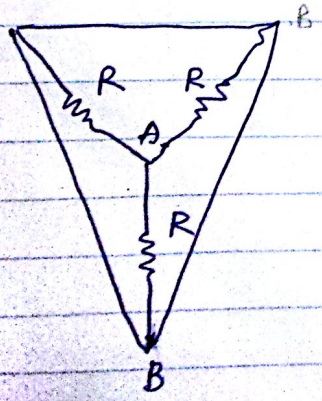

$R_{AB} = \frac{R}{3}$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(24)

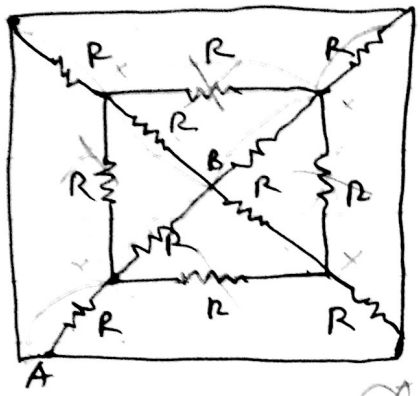

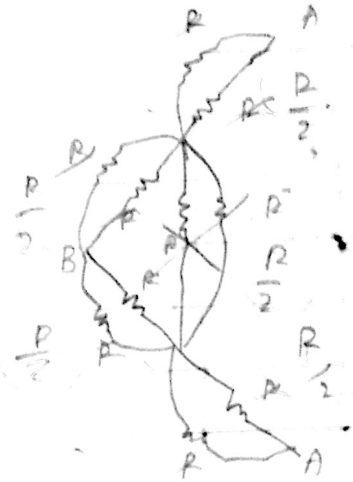

$$R_{AB} = \frac{R}{2}$$

(25)

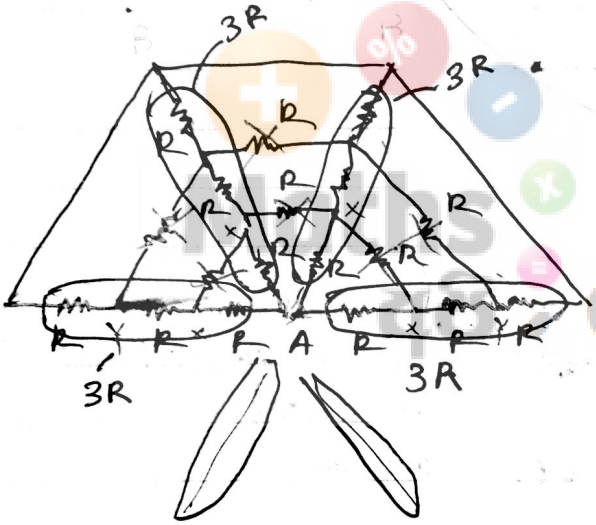

$$R_{AB} = \frac{3R}{6} = \frac{R}{2}$$

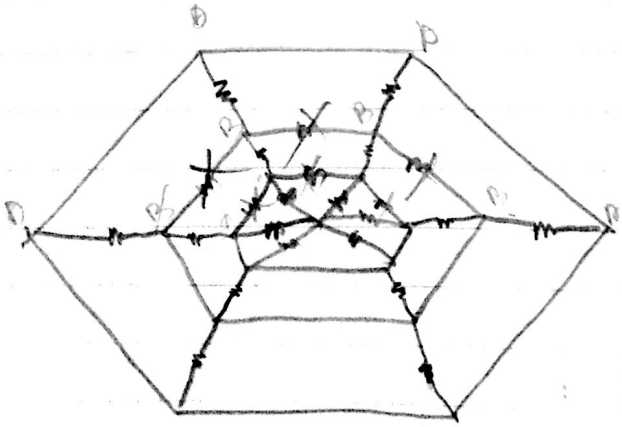

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

—Winston circuits—
– විට්ස්ටන් පරිපථය –

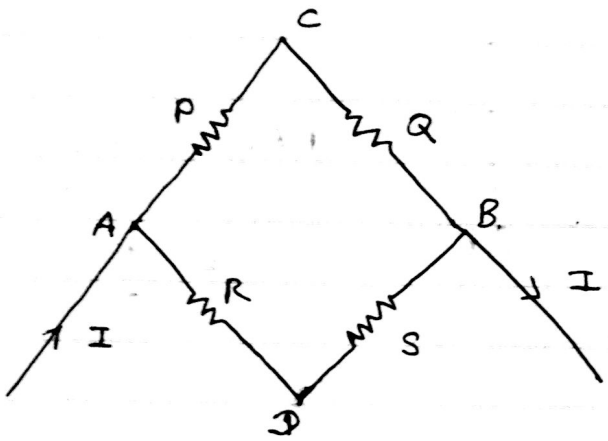

$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$ ආකාරයේ වන තුන්ගෝඩ සම්බන්ධතයක් විට්ස්ටන් පරිපථ-

-යක් ලෙස හඳුනාගනු ලැබේ. විට්ස්ටන් පරිපථයක විශේෂත්වය වන්නේ C ලක්ෂයේ විභවය, D ලක්ෂයේ විභවයට සමාන වීමයි. එනම්, දී ඇති පරිපථයේ $V_C = V_D$ වේ.

Note →

1. සමක තුන්ගෝඩය සෙවීමේදී විට්ස්ටන් පරිපථ ආකාර ඇත්දැයි බලා ඇත්නම්, විභව සමාන ලක්ෂ්‍ය දෙක හඳුනාගෙන ධාරාව නොපවතින කම්බි ඉවත් කරන්න.

(24).

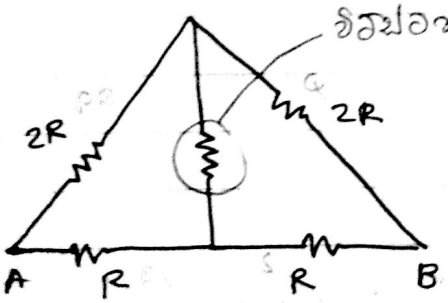

විට්ස්ථානවල ඇතුව ඉවතට වේ.

$\frac{2}{2} = \frac{1}{1}$

$R_{AB} = \frac{4R}{3}$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(27).

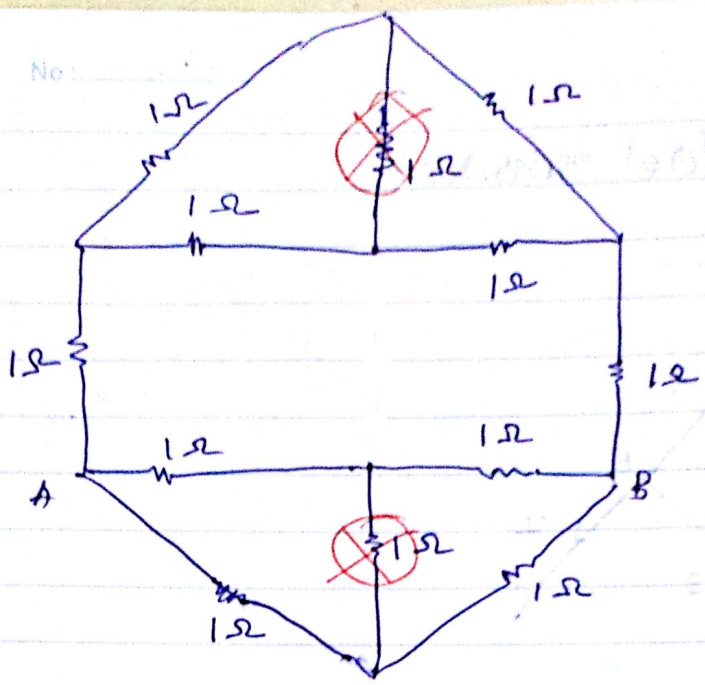

$R_{AB} = \frac{1}{3} + \frac{1}{1}$

$= \frac{3}{4}\ \Omega$

(28).

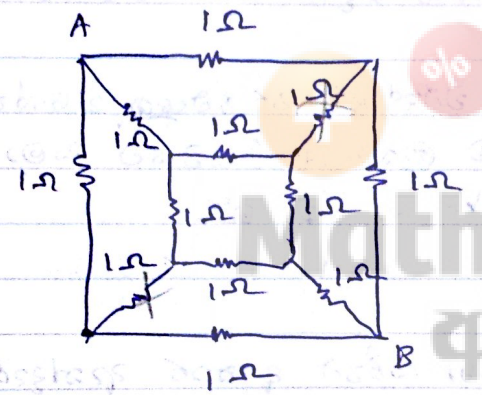

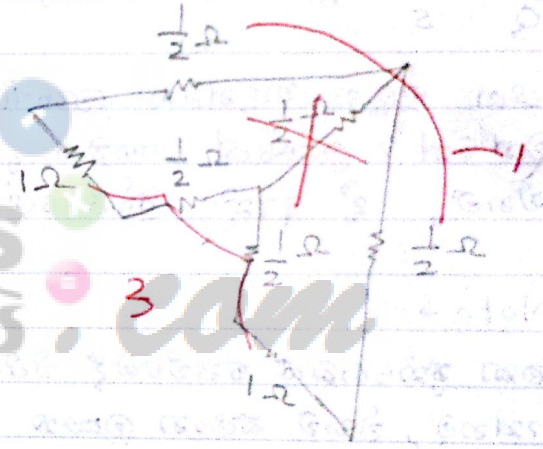

$R_{AB} = \frac{1\times 2\ \Omega}{1+2} + \frac{1}{3}\ \Omega$

$= \frac{3}{4}\ \Omega$

(29).

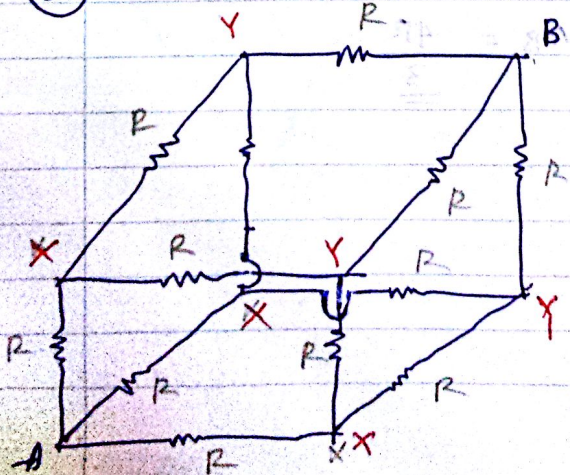

A හා X අතර $= \frac{R}{3}$.

X හා Y අතර $= \frac{R}{6}$

Y හා B අතර $= \frac{R\times 2}{3}$

∴ සමක ප්‍රතිරෝධය $= 5R/6$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

No :

Date: / /

(30)

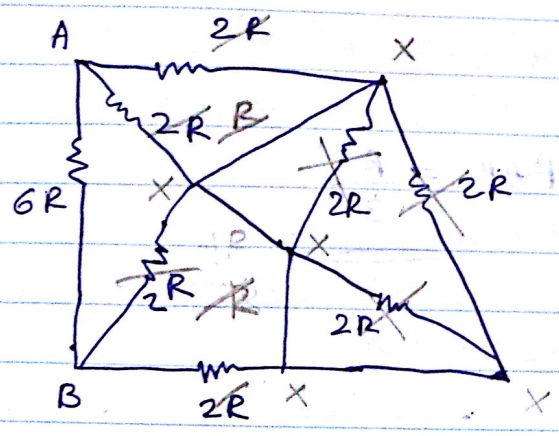

$$R_{AB} = \frac{1}{6} + \frac{1 \times 3}{2 \times 3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$= \frac{2}{3}$$

$$= \frac{3R}{2}$$

(31)

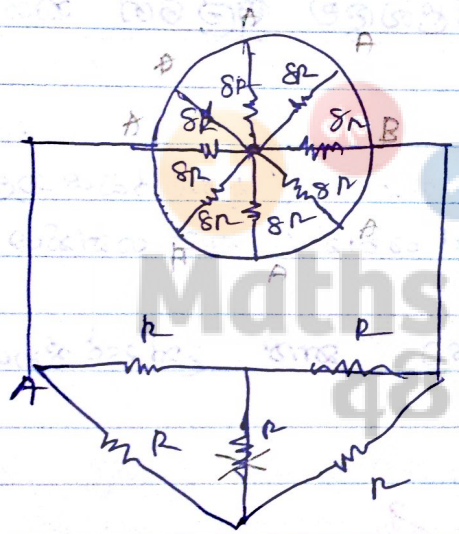

$$R_{AB} = 0$$

(32)

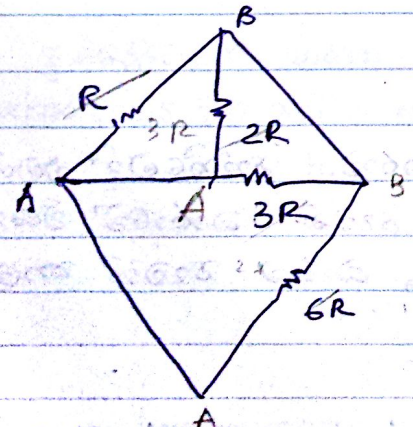

$$R_{AB} = \frac{1R}{2}$$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(33)

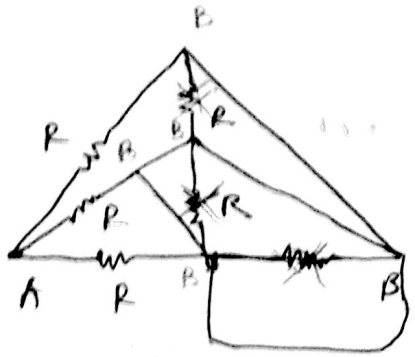

$R_{AB} = \frac{R}{3}$

විදුහුකයේ නාපන ඵලය පිළිබඳව ජූල්ගේ නියමය :-

Note

1. ප්‍රතිරෝධයක් හරහා ධාරාවක් යවන්නේදී ප්‍රතිරෝධය තුළින් ශක්තිය මුක්ත වේ. එනම්, මෙහිදී විද්‍යුත් ශක්තිය තාප ශක්තිය බවට පරිවර්තනය වේ.
2. මෙහිදී ස්වභාවික ශක්ති හානියට "තාප උත්සර්ජනය" යැයි කියනු ලැබේ.

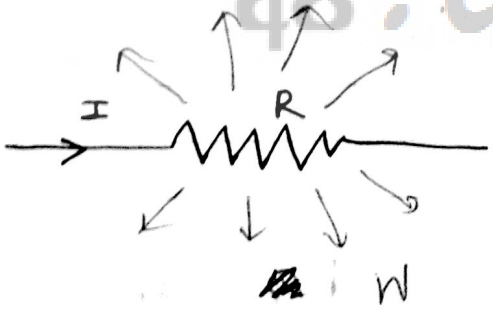

*. විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයක් තුළින් ධාරාවක් යවන්නේදී එමගින් උත්සර්ජනය වන තාපය යම්තුළින් යවන ධාරාවේ විශාලත්වයේ වර්ගයටත්, විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයටත්, ධාරාව යවන කාලයටත් අනුලෝමව සමානුපාතික වේ.

R ප්‍රතිරෝධය තුළින් I ධාරාවක් t කාලයක් යවන්නේදී එමගින් උත්සර්ජනය වන තාප ශක්තිය W යැයි ගනිමු. එවිට, ජූල්ගේ නියමයට අනුව,

$$W \propto I^2$$
$$W \propto R$$
$$W \propto t$$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

$\therefore Q \propto I^2Rt$

k යනු සමානුපාත නියතය නම්,

$$Q = kI^2Rt$$

සියලු රාශීන් SI ඒකක වලින් ආදේශ කල විට,

$k = 1$ වේ.

$$\therefore W = I^2Rt$$

සන්නායකය හරහා මෙම නියමය නිදි නැති නම්, $V = IR$ යෙදිය හැකිය.

ඒ අනුව,

$$Q = I \times (IR) \times t$$

$IR \rightarrow V$

$$\therefore W = VIt$$

- විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයක ක්ෂමතාවය - (P)

ප්‍රතිරෝධයක් තුලින් ධාරාවක් ගැවසීමේදී එම ශක්තිය උත්පාදනය වීමේ ශීඝ්‍රතාවය ප්‍රතිරෝධයේ ක්ෂමතාව වේ.

R ප්‍රතිරෝධයක් හරහා I ධාරාවක් t කාලයක් ගලා ගැවසීමේදී උත්පාදනය වන ශක්තිය W නම්,

$$\text{ප්‍රතිරෝධයේ ක්ෂමතාව } (P) = \frac{W}{t}$$

$$P = W/t$$

$$P = \frac{W}{t}$$

$$P = \frac{I^2Rt}{t}$$

$$P = I^2R$$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

*. ක්ෂමතාවය මෙම නියමය පිළිපදී නම්, කාර්යය සඳහා ගතවූ කාලය සමීකරණය වලංගු වේ.

$$P = \frac{W}{t}$$

$$P = \frac{VIt}{t}$$

$$\boxed{P = VI}$$

Note →

(i). යම් ප්‍රතිරෝධයක් මෙම නියමය පිළිපදී නම්, $\boxed{W = VIt}$ හා $\boxed{P = VI}$ වලංගු වේ.

(ii). ඕනෑම ප්‍රතිරෝධයක් සඳහා $\boxed{W = I^2Rt}$ හා $\boxed{P = I^2R}$ වලංගු වේ.

(3). ඉහත වලදී ලබා දෙන භෞතික ප්‍රමාණයන් සියල්ල ක්ෂමතාවය ලෙස සලකන නිසා, ගාමු විෂයමේදී ඉහත ඇති ඕනෑම සමීකරණයක් භාවිත කළ හැකිය.

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

No :

Date : / /

-විද්‍යුත් කෝෂ-

* විද්‍යුත් පරිපථයක් ඇවිල්ල බාරාවක් නවත්වා ගැනීමට, එහි දැනි නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන සැපයීම කරගත යුතුය.
* ඒ සඳහා යම් බාහිර මූලාශ්‍රයක් මගින් කාර්යය කළ යුතුය.
* විද්‍යුත් පරිපථයකදී මෙම කාර්යය කරනු ලබන්නේ කෝෂයක්, බැටරියක්, ඩයිනමෝවක් හෝ වෙනත් විද්‍යුත් ජනකයක් මගිනි.

* මේ දිනුව සංවෘත පරිපථයකදී කෝෂය ශක්තිය ජනනය කරන දිශාව පරිපථයේ ධුවීකරණ මගින් ශක්තිය උත්සර්ජනය කරයි.

* කෙසේ නමුත් විද්‍යුත් පරිපථයක ශක්ති සංස්ථිති නියමය පිළිපදී.

* පරිපථයක කෝෂයක් මගින් සිදුකරන්නේ ද්‍රව්‍යමය ශක්තිය ජනනය කිරීමයි.
මෙය කරනු ලබන්නේ කෝෂයක ඇති විද්‍යුත් ගාමක බලය නමැති රාශිය මගිනි.

* කෝෂයක පරිපථ සංකේතය නානා ආකාර වේ.

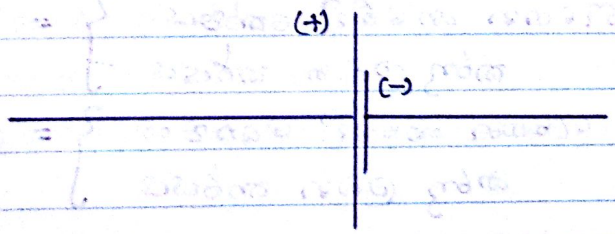

කෝෂයක විද්‍යුත් ගාමක බලය (E) අර්ථ දැක්වීම ⇒
+1C ආරෝපණයක් කෝෂය ඇවිල්ල හා බාහිර පරිපථය ඇවිල්ල ගෙන යාමේදී, කෝෂය විසින් කරන කාර්යයේ ප්‍රමාණය, කෝෂයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය ලෙස අර්ථ දැක්වේ.

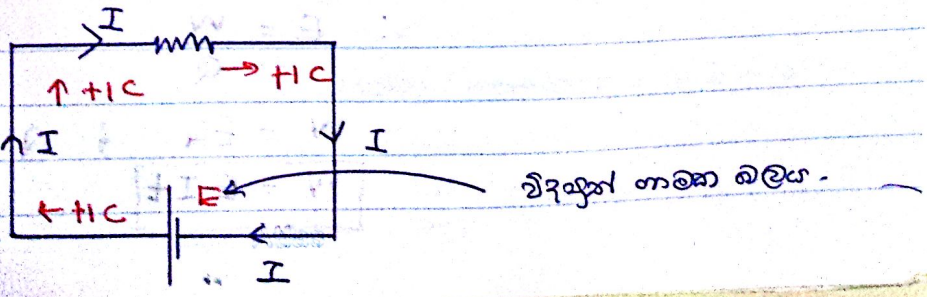

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

අර්ථ දැක්වීමට අනුව, කෝෂයක විද්‍යුත් ගාමක බලයේ ඒකක JC^{-1} වේ.
නමුත්, විද්‍යුත් ගාමක බලයේ SI ඒකකය ද විභව අන්තරයේ ඒකක වන වෝල්ට් (V) වේ.

Note → සටහන

1. එක් කෝෂයක් දැනි පරිපථයක, කාර්ය වන්නේ එම කෝෂයේ ඇතුලෙන් දුගයෙන් ඉවතට වේ.

2. ප්‍රතිරෝධය හරහා කාර්ය වන්නේ වැඩි විභවයක සිට දුර විභවයන් දක්වාය.

කෝෂයකින් සිදු කරන කාර්යය සඳහා සමීකරණයක් ලබා ගැනීම:-

t කාලයකදී Q ආරෝපණයක් කෝෂය හා බාහිර පරිපථය තුලින් ගෙන යාමේදී කෝෂය විසින් කරන ශක්ති ප්‍රමාණය W නම්,

Qc ආරෝපණයක් ගෙන යාමේදී කෝෂය කරනු ලබන කාර්යය } = W

+1c ආරෝපණයක් ගෙන යාමේදී කෝෂය කරනු ලබන කාර්යය } = $\frac{W}{Q}$

විද්‍යුත් ගාමක බලය (E) = $\frac{W}{Q}$

$\therefore E = \frac{W}{Q}$

$W = EQ$; $Q = It$ නිසා,

$\boxed{W = EIt}$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

- විද්‍යුත් ශක්තිය සහ ක්ෂමතාවය -

විද්‍යුත් පරිපථයක් මගින් යම් කාර්යයක් නිම කිරීමේ හැකියාවය පරිපථයේ ක්ෂමතාවය වේ.

t කාලයකදී පරිපථය මගින් කරන ලද කාර්ය ප්‍රමාණය W යැයි ගනිමු.

එවිට,

$$\text{පරිපථයේ ක්ෂමතාව } (P) = \frac{W}{t}$$

$$P = \frac{W}{t}$$

$$P = \frac{EIt}{t}$$

$$\boxed{P = EI}$$

- පරිපථයක දිගහරින්කර ප්‍රතිරෝධය - (r)

පරිපථයක් තුළ, දිගු කාලයක පොදුවේ වැඩ ප්‍රතිරෝධය පරිපථයේ දිගහරින්කර ප්‍රතිරෝධය වේ.
පරිපථයක් සංකේත කිරීමේදී එහි දිගහල වියුක්ත ගාමක බලය හා දිගහරින්කර ප්‍රතිරෝධය සම්බන්ධ කරනු ලැබේ.

පරිපථයක දිගහරින්කර ප්‍රතිරෝධය නොකුවෙන් පරිපථය ප්‍රභවය තරණ ශක්තියෙන් කොටසක් පරිපථය විසින්ම උත්සර්ජනය කරයි.

පරිපථයක ප්‍රයෝජනවත් ක්ෂමතාව හෙවීමේදී එහි මුළු ක්ෂමතාවයෙන් දිගහරින්කර ප්‍රතිරෝධයේ ක්ෂමතාවය අඩු කළ යුතුය.
මෙම ප්‍රයෝජ්‍යනවත් ක්ෂමතාවට සවිල, ක්ෂමතාවය යැයි කියනු ලැබේ.

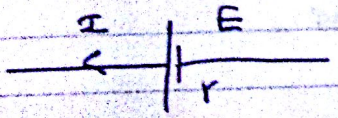

පරිපථයේ සවිල ක්ෂමතාව $= EI - I^2r$.

$$\boxed{P = EI - I^2r}$$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

කෝෂ සමීකරණය ව්‍යුත්පන්න කිරීම:-

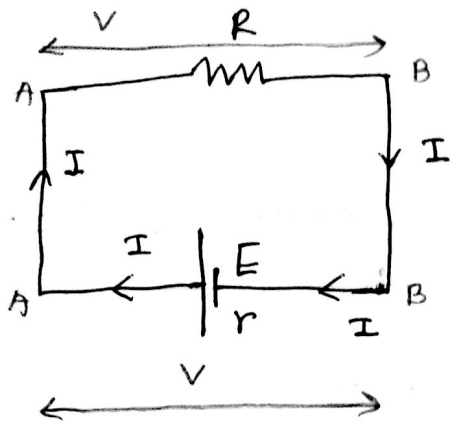

Note:-
මෙහිදී කෝෂයේ දෙපැත්ත 2 න් පූර්ණරෝධයේ දෙපැත්ත 2 න් සමාන බැවින්, කෝෂය හා පූර්ණරෝධයේ විභව අන්තරය එකම වේ.

දී ඇති පරිපථයට ශක්ති සංස්ථිති නියමය යෙදීමෙන්,

t කාලයකදී කෝෂය ජනනය කරන ශක්තිය = t කාලයක් බාහිර පූර්ණරෝධය හා කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය මගින් උත්සර්ජනය කළ තාපය.

$$E I t = I^2 R t + I^2 r t \quad ; \; V = IR \text{ නිසා,}$$

$$E I = I^2 R + I^2 r$$

$$\boxed{E = (IR) + Ir}$$

$$\boxed{E = V + Ir}$$

E = විද්‍යුත් ගාමක බලය.
V = කෝෂයේ දෙපැත්ත අතර විභව අන්තරය.
I = කෝෂය තුළින් ගලන ධාරාව
r = කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය.

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

Note 9

1. $E = V + Ir$ සමීකරණයේ කියවූ රාශීන් කෝෂය හා සම්බන්ධ වැඩිම නොදන්න සමීකරණය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

2. පරිපථයේ සම්බන්ධතාවක් එක් කෝෂයක් පමණක් නම් පරිපථයේ සවකින ධාරාව එම කෝෂයේ (+) අග්‍රයෙන් පිටවන බව.

නමුත් පරිපථයට කෝෂ ශ්‍රේණියක් ඇතිවිට ඇතැම් කෝෂ මුල
(-) අග්‍රයෙන් ඔබනම් වුවද ධාරාව සාමාන්‍ය ආකාරයෙ.

3. කෝෂයක (+) අග්‍රයෙන් ධාරාව සවකින විට කෝෂ සමීකරණය $E = V + Ir$ ලෙසද,
(-) අග්‍රයෙන් ධාරාව ඇතුල් කෝෂ සඳහා $E = V - Ir$ ලෙසද,

සමීකරණය භාවිතා කළ යුතුයි.

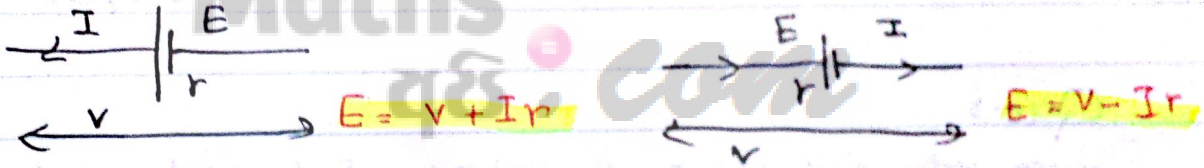

4. ගැටලුවක දී කෝෂයක අග්‍ර දෙක විභව අන්තරය සෙවීමට දුවශ්‍ය වූ විට ඒ සඳහා කෝෂ සමීකරණය භාවිතා කළ යුතුයි.

ඒක කෝෂයක් පමණක් ඇති පරිපථයක, පරිපථය කුලිභ ගලා යන ධාරාව I සඳහා සමීකරණයක් ගැන්වූ.

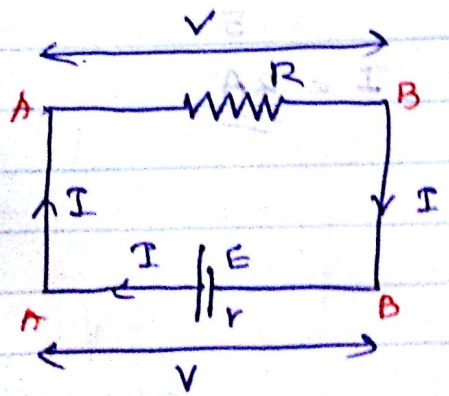

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

$$E = V + Ir$$
$$E = IR + Ir$$

$$E = I(R+r)$$

$$I = \frac{E}{R+r}$$

$$\boxed{I = \frac{E}{(R+r)}}$$

*. මෙහි R යනු, කෝෂයේ දෙපැත්ත අතර ඇති බාහිර සමක දුනිරෝධයයි.

Note →

*. පරිපථයක වාහිම ධාරාවක් පවතින්නේ කෝෂය නුල්ලි.

*. නිම ධාරාව ශාඛා හරහා ගමන් කිරීමේදී බෙදීමට ලක් වේ.

Que→

පහත දක්වා ඇති පරිපථ වල කෝෂය නුලින් පවත්නා ධාරාව සොයන්න.

① .

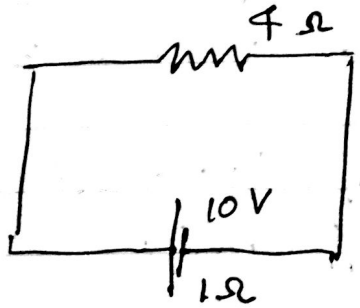

$$V = IR$$
$$I = \frac{V}{R}$$
$$I = \frac{10}{5}$$
$$I = 2A$$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(2)

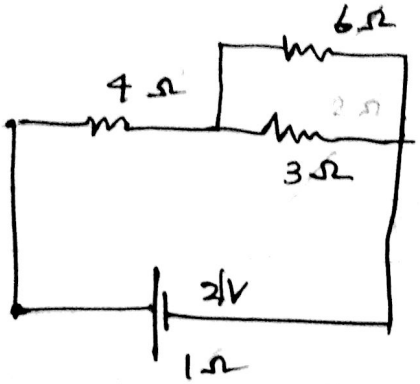

$V = IR$

$I = \frac{V}{R}$

$I = \frac{21V}{7\Omega}$

$I = 3\ A$

(3)

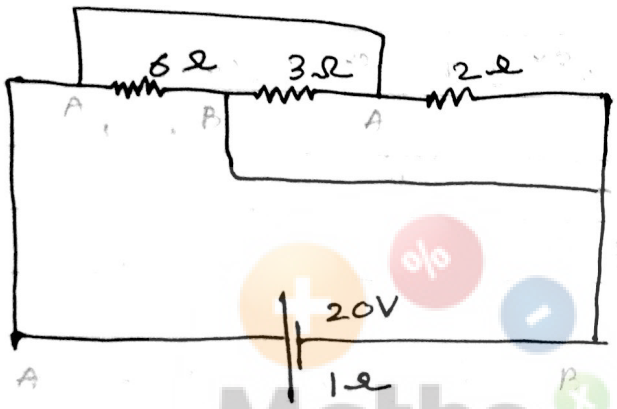

$\frac{1}{6} + \frac{1\times2}{3\times2} + \frac{1\times3}{2\times3} = \frac{6}{6}$

$V = IR$

$I = \frac{V}{R}$

$I = \frac{20V}{2}$

$I = 10\ A$

(4)

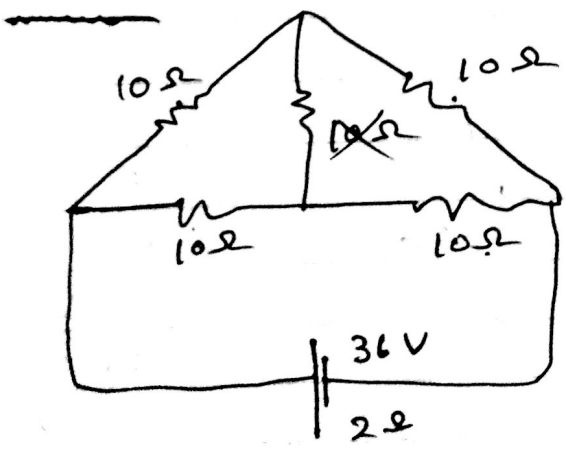

$V = IR$

$I = \frac{36}{12}$

$I = 3\ A$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(5)

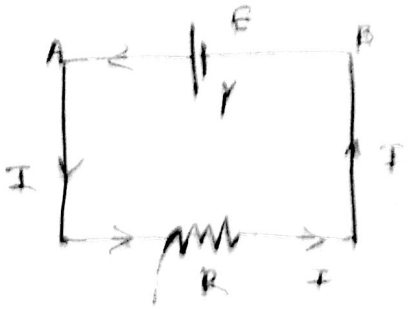

$I = \frac{E}{R+r}$

(6)

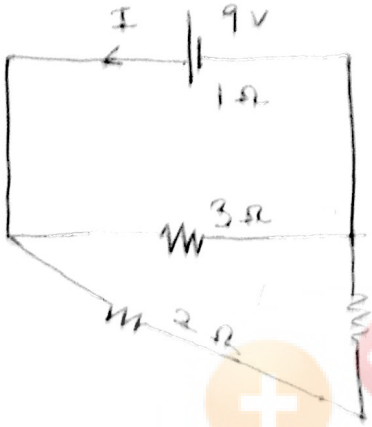

$V = IR$

$I = \frac{V}{R}$

$I = \frac{9}{3}$

$I = 3A$

$I = \frac{E}{R+r}$

$I = \frac{9V}{2+1}$

$I = 3A$

(7)

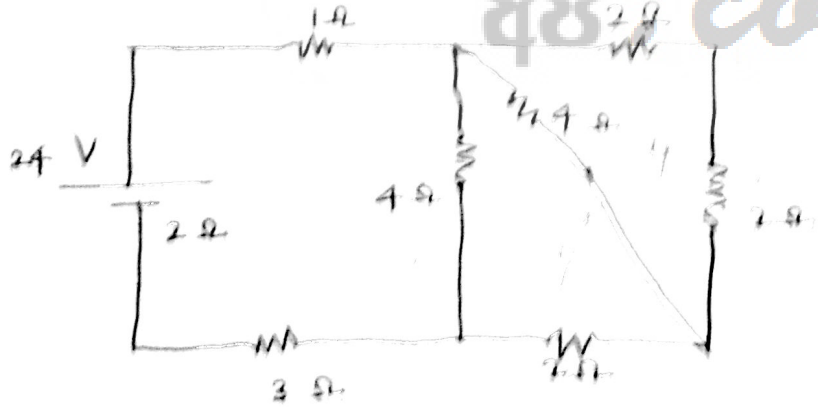

$I = \frac{E}{R+r}$

$I = \frac{24V}{(6+2)\Omega}$

$I = 3A$

(8)

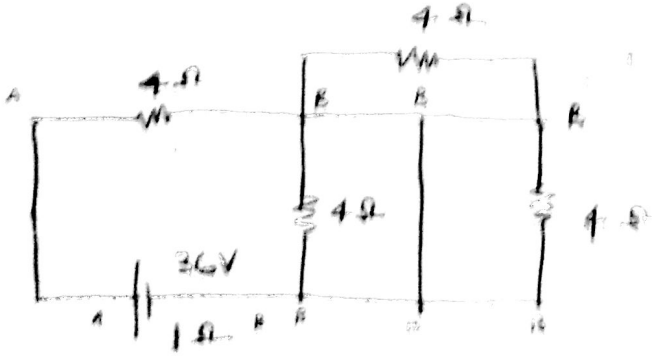

$I = \frac{E}{R+r}$

$= \frac{36V}{9+1}$

$= 3.6A$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(9)

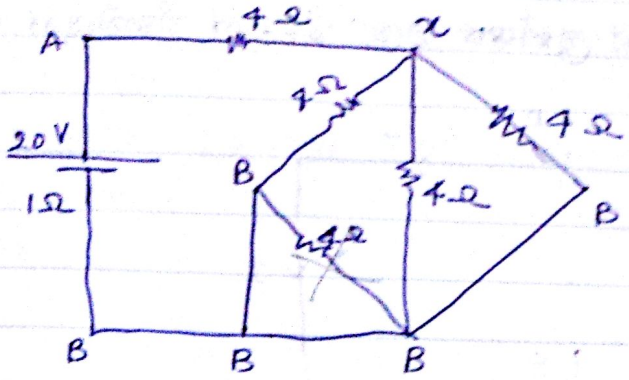

$$I = \frac{E}{R+r}$$

$$= \frac{20V}{\frac{4}{3} + \frac{4}{3}}$$

$$= \frac{20 \times 3}{8}$$

$$= 3.75\ A$$

(10)

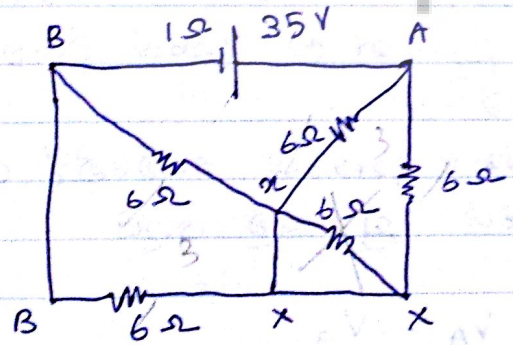

$$I = \frac{E}{R+A}$$

$$I = \frac{35V}{(6+1)\Omega}$$

$$I = 5A$$

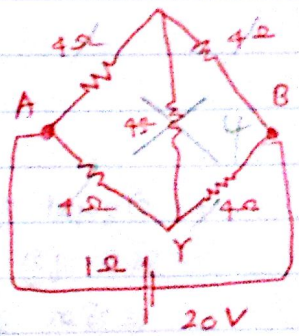

(11)

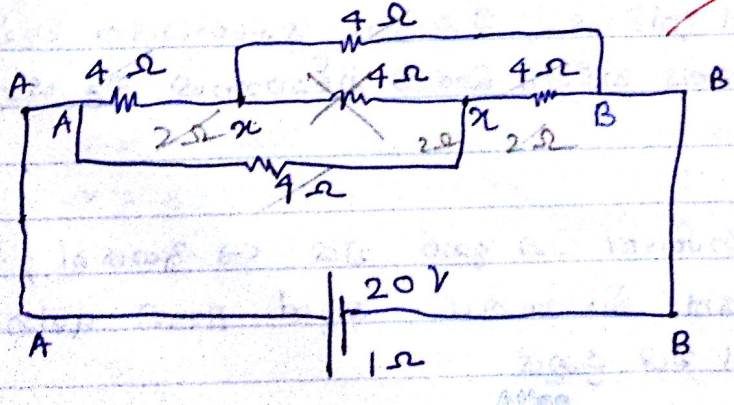

$$I = \frac{E}{R+r}$$

$$= \frac{20V}{4+1}$$

$$= 4\ A$$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

විදුසුත් පරිපථයක දී ඇති ලක්ෂ්‍ය වල විදුසුත් විභවයන් සෙවීම:

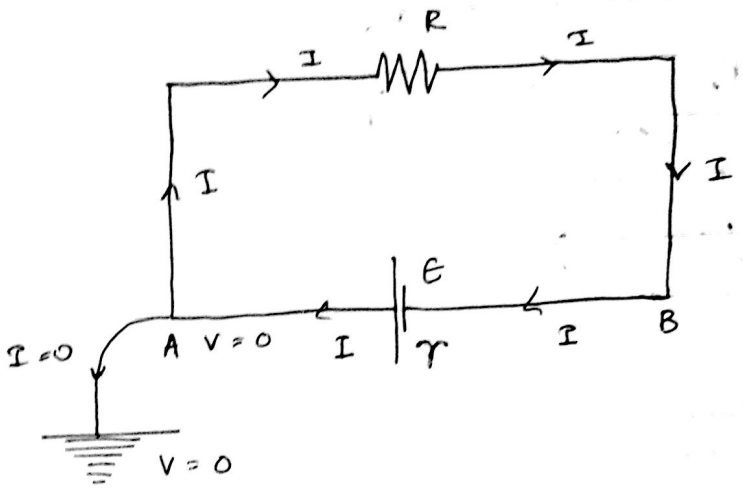

විභවය සෙවීමේදී වැදගත් කරුණු :-

1. පෘථිවිය විදුසුත් වශයෙන් උදාසීන වස්තුවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
2. පෘථිවියේ විදුසුත් විභවය සැම විටම ශූන්‍ය වේ.
3. විදුසුත් පරිපථයක යම් ලක්ෂයක් භූගත කිරීමෙන් එම ලක්ෂයේ විදුසුත් විභවය ද ශූන්‍ය වේ. $V_A = 0\ V$
4. භූගත සන්නායකයක හරහා විදුසුත් ධාරාවක් නොපවතී.
5. කෝෂයක් හැලතැ විට එහි ඍණ අග්‍රය හා ඍණ අග්‍රයේ විභවය හා ඍණ අග්‍රයේ විභවයට වඩා වැඩි වේ.
6. කෝෂයක අග්‍ර දෙක අතර විභව අන්තරය සෙවීමේදී (+) අග්‍රයේ විභවයෙන් (−) අග්‍රයේ විභවය අඩු කල යුතුයි.

$$V_{AB} = V_A - V_B.$$

7. විදුසුත් නුක්‍රෝධයක හරහා ධාරාව ගමන්කරන දිශාව වැඩි විභවයක සිට අඩු විභවයක් දක්වායි. මේ නිසා නුක්‍රෝධයක වැඩි විභවය සහිත අග්‍රය නිරූපණය කිරීමට ධාරාව නිර්ණායනය කළ යුතුයි. ඒ අනුව,

8. විභවය අදිශ රාශියක් වන අතර එය (−) අගයක්, (+) අගයක් හෝ ශූන්‍ය අගයක් විය හැකිය. නමුත් විභව අන්තරය සෑම විටම (+) අගයක් විය යුතුයි.

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

i. ඩුක්‌රෝධයක විභව අන්තරය සෙවීම සඳහා $V = IR$ සූත්‍රය යොදනු ලැබේ.

ii. කෝෂයක දිගු දෙක ඇසුර විභව අන්තරය සෙවීම සඳහා කෝෂ නම්‍යතාවය නිසා පහත පරිදි යෙදිය යුතුයි.

එහිදී,

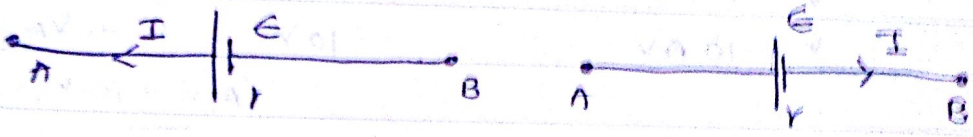

$\epsilon = V + Ir$ $\epsilon = V - Ir$

Que →

පහත දක්වා ඇති පරිපථ කොටස් වල දී ඇති ලක්ෂ්‍ය වල විභවය සොයන්න.

① .

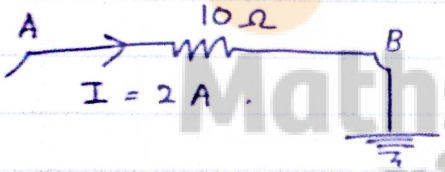

$V = IR$

$R = \frac{V}{I}$

$IR = V$

$V = 2 \times 10$

$V = 20$

$V_{AB} = V_A - V_B$.

$20V = V_A - 0$

$V_A = 20V$

② .

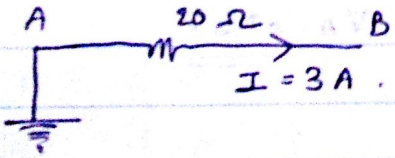

$V = IR$

$V = 3 \times 20$

$V = 60V$.

$V_{AB} = V_A - V_B$

$60V = 0 - V_B$

$V_B = -60V$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(3).

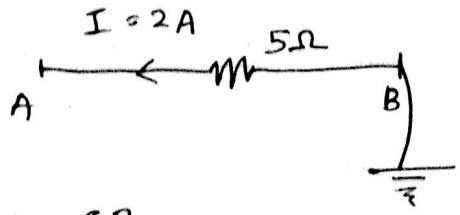

$V = IR$

$V = 2 \times 5$

$V = 10 V$

$V_{AB} = V_B - V_A$

$10V = 0 - V_A$

$V_A = -10V$

(4).

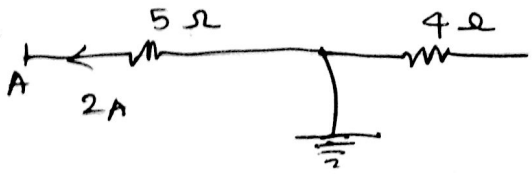

$V_A = -10V$

(5)

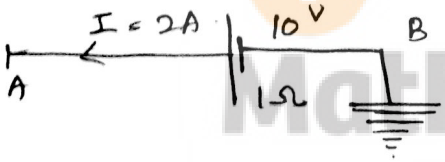

$V_{AB} = V_B - V_A$

$12V = 0 - V_A$

$V_A = -12V$

$E = V + Ir$

$10 = V_{AB} + 2 \times 1$

$V_{AB} = 8$

$8 = V_A - V_B$

$8 = V_A - 0$

$V_A = +8V$

(6).

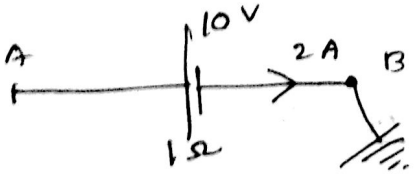

$E = V - Ir$

$10 = V_{AB} - 2 \times 1$

$12 = V_{AB}$

$V_{AB} = V_A - V_B$

$V_A = 12V$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

No :

Date: / /

(7).

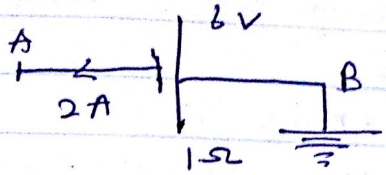

$E = V - Ir$

$6 = V_{AB} - 2 \times 1$

$8 = V_{AB}$

$8 = V_B - V_A$

$V_A = -8V$.

(8).

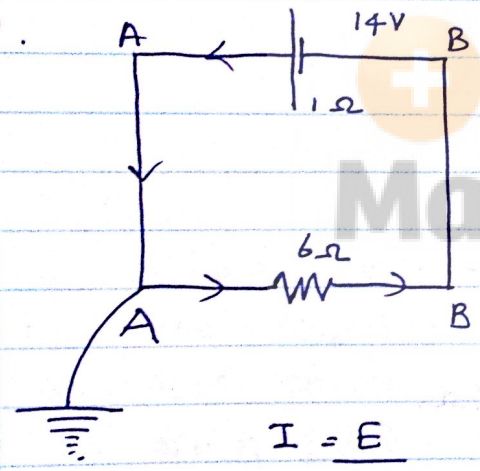

$E = V + Ir$

$14 = V_{AB} + 2 \times 6$

$2 = V_{AB}$

$2 = V_A - V$

$V = -2V$

$I = \frac{E}{R+r}$

$I = \frac{14}{6+1}$

$I = 2A$.

(9).

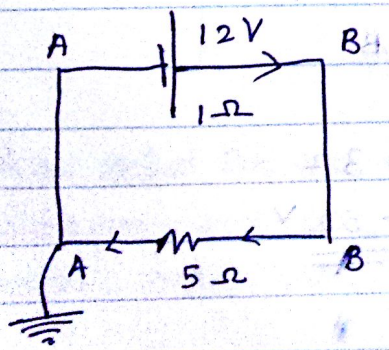

$I = \frac{E}{R+r}$

$I = \frac{12}{5+1}$

$I = 2A$.

$E = V + Ir$

$12 = V_{AB} + 2 \times 1$

$10 = V_{AB}$.

$10 = V_B - V_A$

$V_B = 10V$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(11)

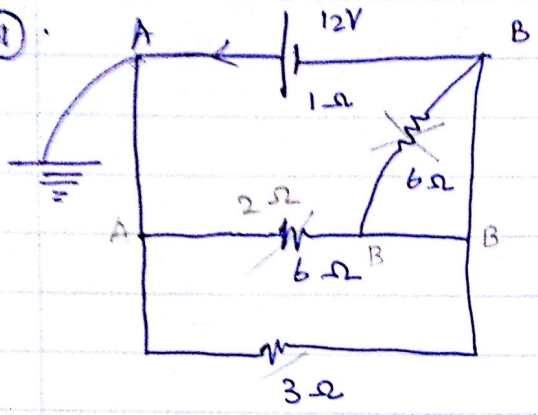

$$I = \frac{E}{R+r}$$

$$I = \frac{12}{2+1}$$

$$I = 4A$$

$$E = V + Ir$$

$$12 = V_{AB} + 4 \times 1$$

$$V_{AB} = 8$$

$$8 = V_A - V_B$$

$$V_B = -8V$$

(10)

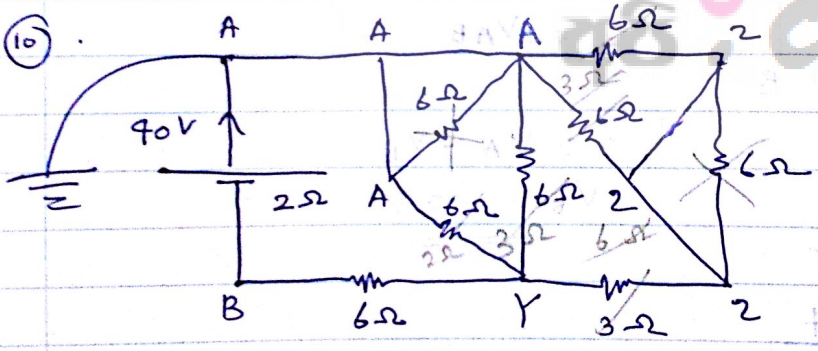

$$I = \frac{E}{R+r}$$

$$= \frac{40}{8+2}$$

$$I = 4A$$

$$E = V + Ir$$

$$40 = V_{AB} + 4 \times 2$$

$$32 = V_{AB}$$

$$V_A - V_B = 32$$

$$V_B = -32V$$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

කෝෂයක විද්‍යුත් ගාමක බලය සඳහා වූ අර්ථ දැක්වීම

1. $E = V + Ir$ නුවර,
$r = 0$ විට,
$E = V$ වේ.

අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ශූන්‍ය වූ කෝෂයක දෙපස අතර විභව අන්තරය එහි විද්‍යුත් ගාමක බලය වේ.

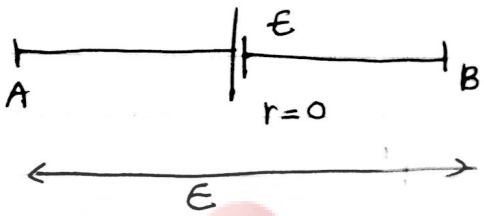

$V_{AB} = E$

Notes:-

(1). ප්‍රායෝගිකව අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ශූන්‍ය වූ කෝෂ නොපවතී. නමුත් ඉලෙක්ට්‍රෝනික්ස වල එවැනි කෝෂ ලබා දෙයි.

(2). අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ශූන්‍ය වූ කෝෂයකට පරිපූර්ණ කෝෂයක් යැයි කියනු ලැබේ.

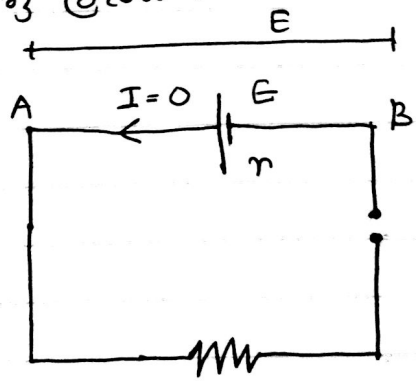

$E = V + Ir$

$I = 0$ නිසා,

$E = V$

$V_{AB} = E$ //.

(3). කෝෂය තුළින් ධාරාවක් නොපවතී නම්, එනම් කෝෂය විවෘත පරිපථයක ඇති විට, එහි දෙපස අතර විභව අන්තරය විද්‍යුත් ගාමක බලය වේ.

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

Note :-

(1). ඡූකිරෙෝධය හරහා ධාරාවක් නැත්නම්, ඒ හරහා විභව අන්තරයක් නොමැත

(2). නමුත්, කෝෂයක් තුළින් ධාරාවක් නොගලනවිට, කෝෂය හරහා විභව අන්තරයක් තවමත් පවතී. එය කෝෂයේ විද්‍යුත් ගාමක බලයට සමාන වේ.

Que →

පහත දැක්වෙන කුඩා පරිපථ කොටස් වල දී ඇති ලක්ෂ්‍ය වල විභව සොයන්න.

① 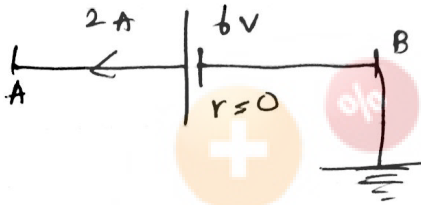

$E = V + Ir$

$E = V_{AB}$

$V_{AB} = 6V$

$V_A - V_B = 6V$

$V_A = 6V$

② 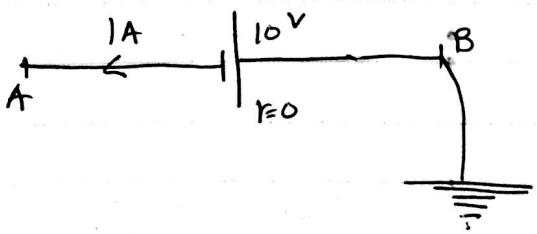

$E = V - Ir$

$E = V_{AB}$

$V_{AB} = 10V$

$V_B - V_A = 10V$

$V_A = -10V$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

③

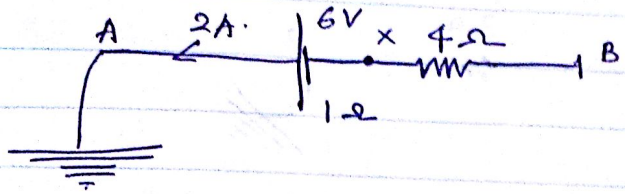

I ක්‍රමය

$E = V_{Ax} + Ir$

$E = V_{Ax} + 2 \times 1$

$6 - 2 = V_{Ax}$

$V_A - V_x = 4$

$V_x = -4V$

$V = IR$

$V = 2A \times 4\Omega$

$V = 8V$

ඒ අනුරෝධයෙන්,

$V_{Bx} = IR$

$V_B - V_x = 2 \times 4$

$V_B + 4 = 8$

$V_B = 4V$

$E = V + Ir$

$E =$

II ක්‍රමය

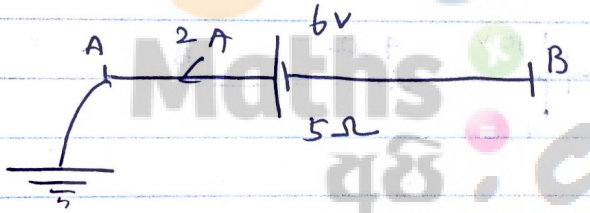

$E = V + Ir$

$6 = V_{AB} + 2 \times 5$

$V_{AB} = -4$

$V_A - V_B = -4$

$-V_B = -4$

$\therefore V_B = 4V$

Note:-

යම් පුනරාවර්තයක් කෝෂය සමඟ ශ්‍රේණිගතව පවතී නම්, එම පුනරාවර්තය, කෝෂය කුමක් දමා කෝෂ සමීකරණය තිරණයක් භාවිතයෙන් විභවය යෙදීම පහසු වේ.

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(4)

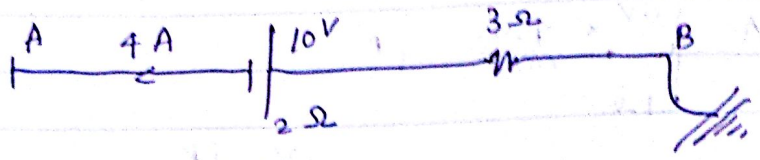

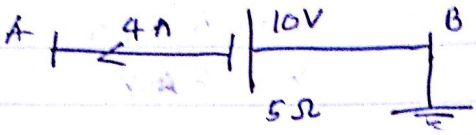

$E = V - Ir$

$10 = V_{AB} - 4 \times 5$

$V_{AB} = +30$

$V_B - V_A = +30$

$V_A = -30V$

(5)

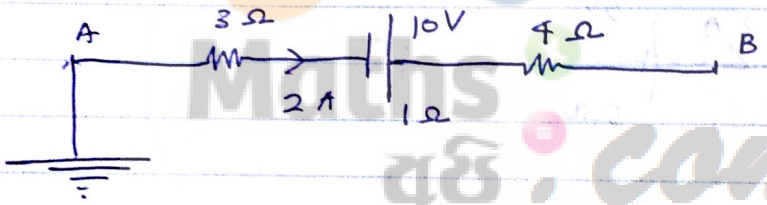

$E = V + Ir$

$10 = V_{AB} + 2 \times 8$

$V_{AB} = -6V$

$V_B - V_A = -6V$

$V_B = -6V$

(6)

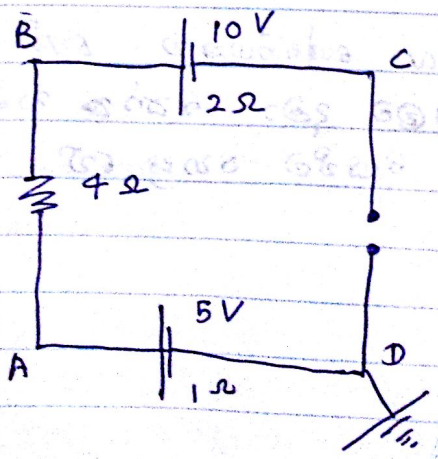

A, B ଏବଂ C ର ବିଭବ ସମାନ ।

ଏଣୁ $I = 0$ ହେବ ।

$\therefore$ AD ଶାଖାରେ,

$E = V + Ir$

$V_A - V_D = 5$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

AB ඉරට,

$V = IR$

$V_A - V_B = 0$

$5V = V_B$

$V_B = 5V$

AC ඉරට,

$E = V + Ir$

$E = V_{BC}$

$E = V_B - V_C$

$10 = 5V - V_C$

$V_C = -5V$

(7).

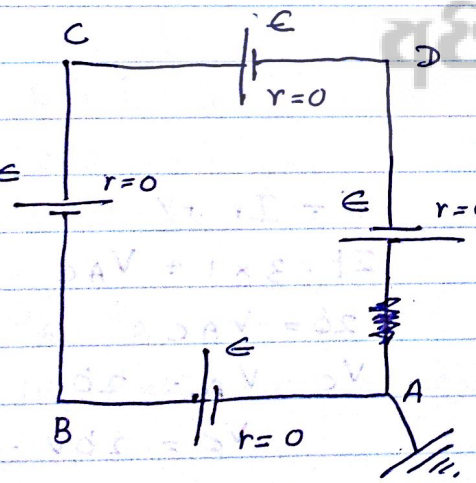

C සහ B ඉරට

$Ir + V = E$

$E = V_{CB}$

$V_C - V_B = E$

$0 - V_B = E$

$V_B = +E$

A සහ D ඉරට,

$E = V + Ir$

$E = V_{AD}$

$V_A - V_D = E$

$V_D = +E$

C සහ D ඉරට,

$E = V + Ir$

$E = V_{CD}$

$V_C - V_D = E$

$V_C - E = E$

$V_C = 2E$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(9)

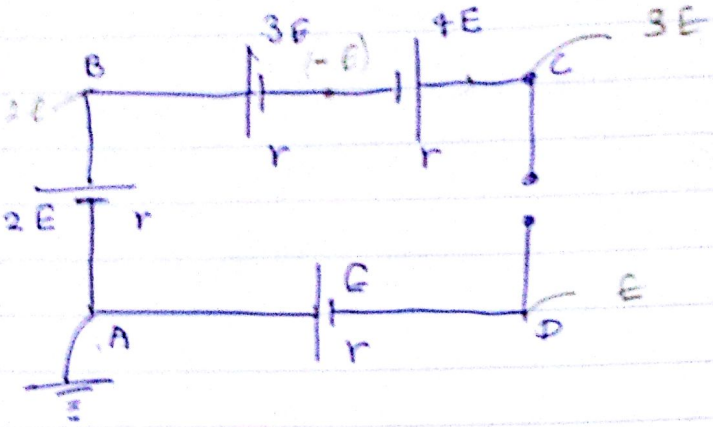

$V_B - V_A = 2E$

$V_B = 2E + Ir$

$V_A - V_D = E + Ir$

$V_D = 0$

(10)

(11)

(12)

(1000)

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(ii)

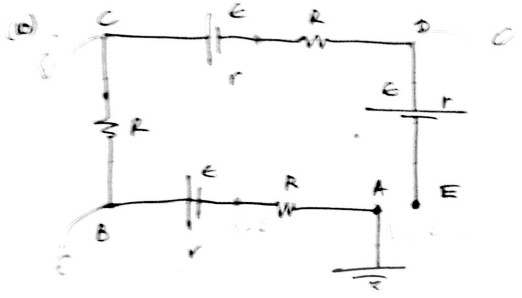

$V_B = E$

$V_C = 2E$

$V_D = 0$

(i) A ට සාපේක්ෂව B හි විභවය සොයන්න.

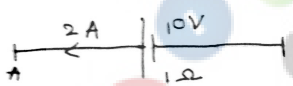

$E = V + Ir$

$10 = V_{AB} + 2 \times 1$

$8 = V_{AB}$

$V_A - V_B = 8\ V$

A ට සාපේක්ෂව විභව සොයන විට,

$V = 0$ නිසා,

$V_B = -8V$

(ii)

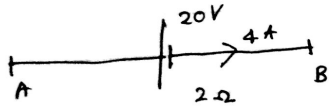

A ට සාපේක්ෂව B හි විභවය සොයන්න.

$E = V - Ir$

$20 = V_{AB} - 4 \times 2$

$V_A - V_B = 28V$; A ට සාපේක්ෂ විට $V_A = 0$

$\therefore V_B = -28\ V$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(15)

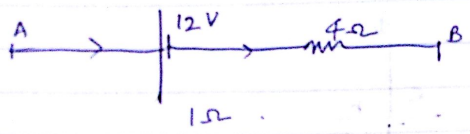

A ට සාපේක්ෂව B හි විභවය සොයන්න.

$E = V + Ir$

$12 = V_{AB} - 2.4 \times 5$

$V_{AB} = 24\ V$

$V_A - V_B = 24\ V$

$V_B = -24\ V$

$V = IR$

$I = \frac{V}{R}$

$I = \frac{12}{5}$

$I = 2.4\ A$

(16)

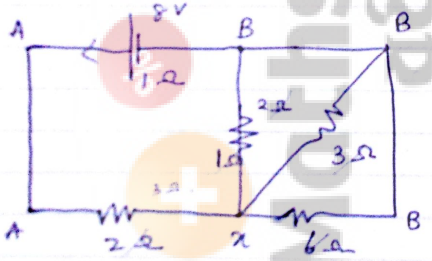

$V = IR$

$I = \frac{8V}{4\Omega}$

$I = 2A$

$E = V + Ir$

$8 = V_{AB} + 2 \times 1$

$V_{AB} = 6\ V$

$V_A - V_B = 6\ V$

$V_B = -6V$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

ශ්‍රේණියකදී ප්‍රතිරෝධ හරහා විභව බෙදීයන ආකාරය:-

* ශ්‍රේණිගතවන ප්‍රතිරෝධ වල් දිගට විභව අන්තර බෙදී යන්නේ, ප්‍රතිරෝධවල දිගට සමානුපාතයටයි.

උදා: ①

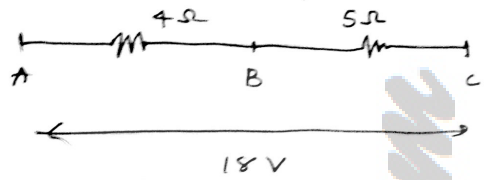

$V = IR$

$\frac{V}{R}$ = නියතයක්. $\therefore V \propto R$.

$R_{AB} : R_{BC} = 4 : 5$

$V_{AB} : V_{BC} = 4 : 5$

$V_{AB} = \frac{4}{9} \times 18^{2}\ V$ $\quad V_{BC} = \frac{5}{9} \times 18^{2}\ V$

$= 8V$ $\quad = 10V$.

②

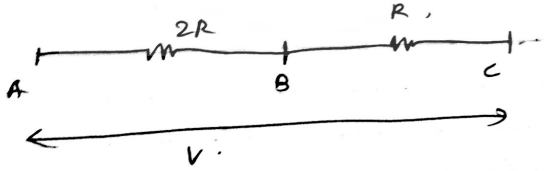

$V_{AB} : V_{BC} = 2 : 1$

$V_{AB} = \frac{2}{3} \times V$ $\quad V_{BC} = \frac{1}{3} \times V$

$= \frac{2V}{3}$ // $\quad = \frac{V}{3}$ //

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

③.

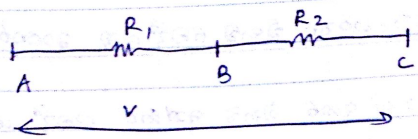

$$V_{AB} = \frac{R_1}{R_1+R_2} \times V$$

$$V_{BC} = \frac{R_2}{R_1+R_2} V$$

Que:-

④ රූපය දැක්වෙ දුන්නී පරිපථ කොටසක් වල A හා B දෙකෙර V විභව අන්තරයක් ලබා දී ඇත. මෙවිට දැනී V_0 විභව අන්තරය සොයන්න

(1).

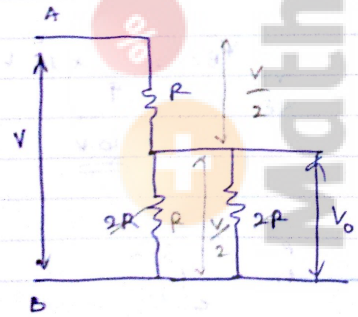

$\therefore V_0 = \frac{V}{2}$

(2).

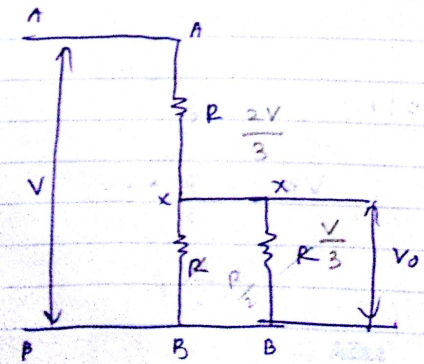

$V_0 = \frac{V}{3}$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(3)

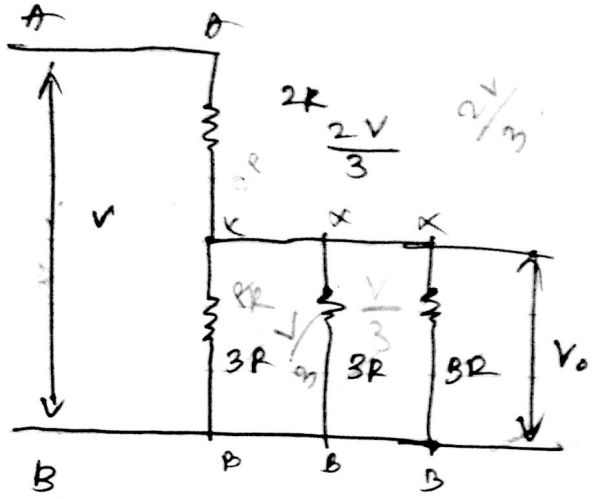

$V_0 = \frac{V}{3}$

(4)

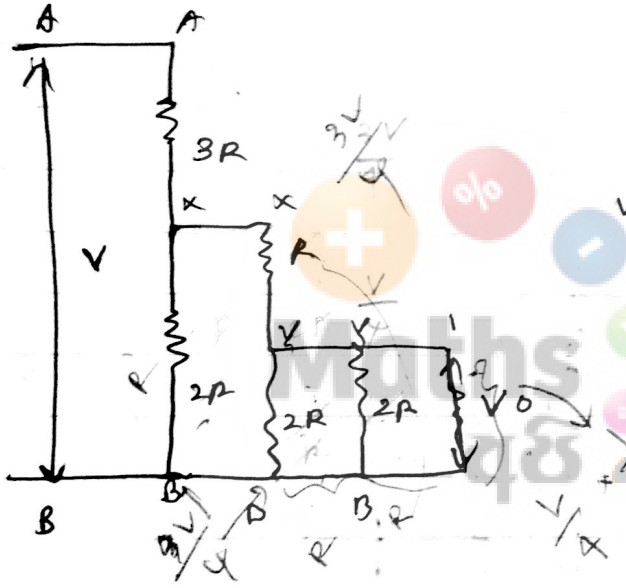

$V_{YB} = \frac{V}{4} \times \frac{1}{2}$

$= \frac{V}{8}$

(5)

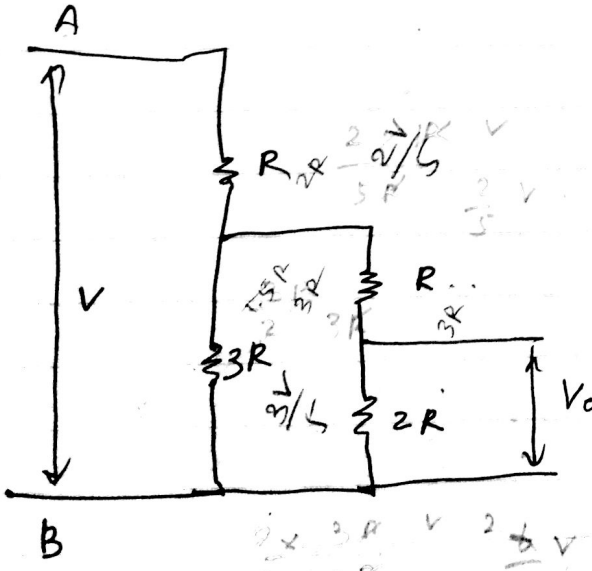

$V_0 = \frac{4}{5} V$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

මේකෙදී බය නැතුව වර්ගත ඉලා
කරගත කොටයේ සමක පුත්තේවය
ගුරුතන. ඉන් අයෙයි නලින්
තත්තු විධිවලින් ගුරාදු ඉගෙන්ම
ලකා ගන්න.

(6)

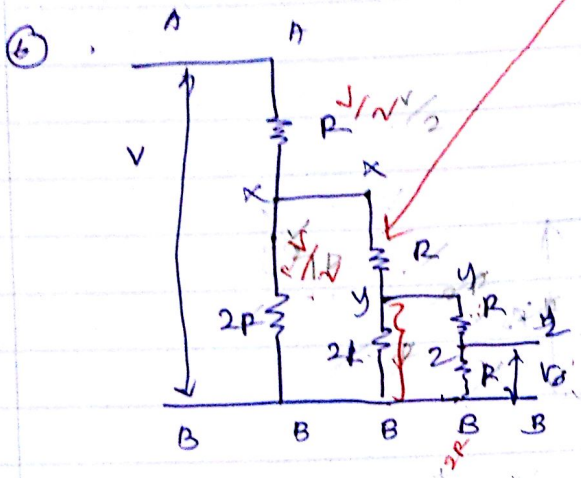

$V_0 = \frac{V}{8}$

$\frac{V}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{V}{8}$

(7)

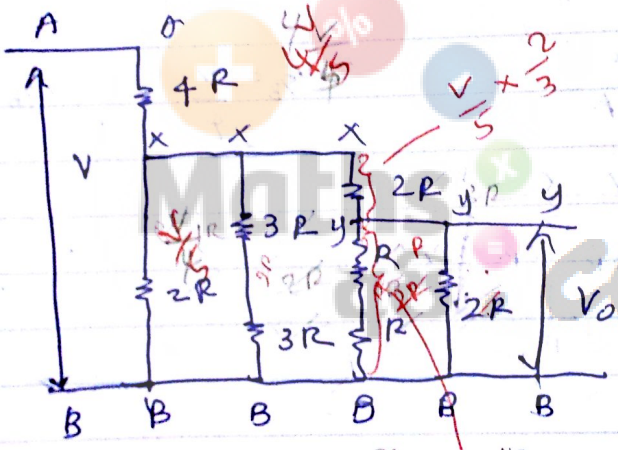

$V_0 = \frac{V}{10} \frac{V}{15}$.

$\frac{V}{5} \times \frac{1}{3} = \frac{V}{15}$

$\frac{V}{5} \times \frac{1}{3}$ (සමක පුත්තේවය ඉලකන්
මේ කොටස.)

(8)

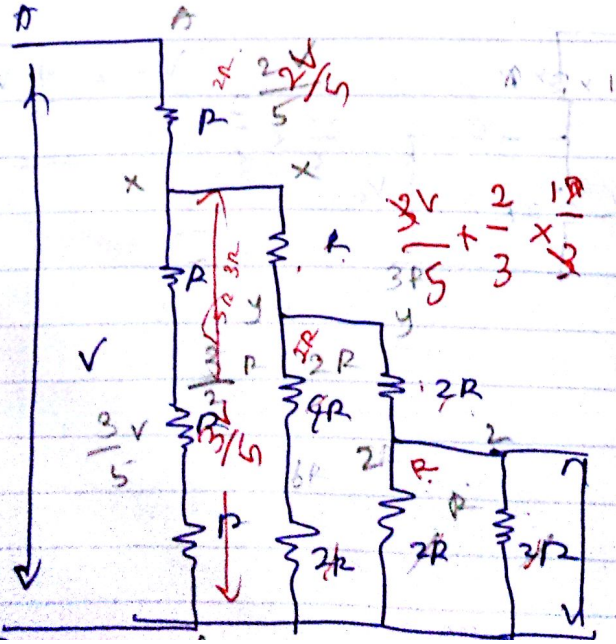

$V_0 = \frac{2V}{15}$

$\frac{2V}{5} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2V}{15}$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

No :

Date: / /

ඍජුව සම්බන්ධිත ධාරා බෙදීම් යන අදහස:—

යම් සම්බන්ධයකදී ධාරා දෙක හරහා ධාරාව බෙදී යන්නේ ප්‍රතිරෝධ වල ප්‍රතිලෝම අනුපාතයටයි.

උදා:- ①

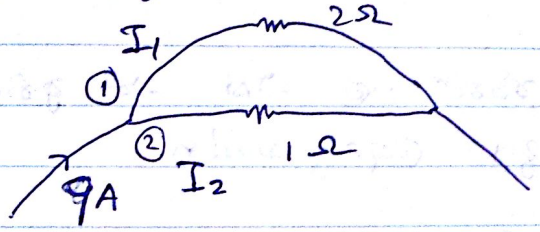

$V = IR$

$I = \frac{1}{R}$

$\frac{1}{R_1} : \frac{1}{R_2} = I_1 : I_2$

$I_1 = 1 \times 3$ $\quad I_2 = 2 \times 3$

$= 3A$ $\quad = 6A$

② .

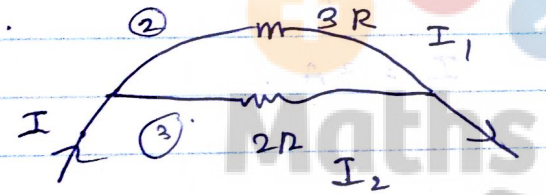

$R_2 : R_1 = I_1 : I_2$

$R_2 : R_1$

$I_1 : I_1$

$I_1 = \frac{2I}{5}$ $\quad I_2 = \frac{3I}{5}$

③ .

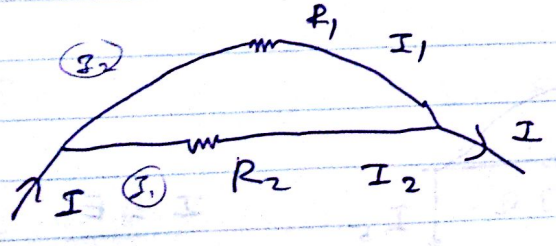

$I_1 = \frac{R_2 I}{R_1 + R_2}$

$I_2 = \frac{R_1 I}{R_1 + R_2}$

$I_1 = \frac{R_2 I}{R_1 + R_2}$ $\quad I_2 = \frac{R_1 I}{R_1 + R_2}$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

Note :-

සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ කොටා ± නම් ඔස්සේ බාරන් කොළුවෙන් ඉදිරියට එන එන කොටස් වල දිශා සමඟ ඉදිරිපත්වය යොදා ගත යුතුයි.

Quiz :-

පහත දැක්වෙන දිශා පරීක්ෂා වල ඒවා එන් ඉදිරිපත්වය භාවිතා කොළුවෙන් කොළුවෙන් ගණනය කරන්න.

① .

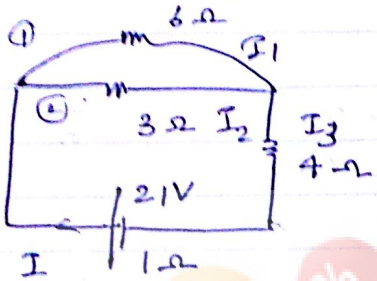

$$I = \frac{E}{R+r}$$

$$I = \frac{21}{7}$$

$$I = 3A .$$

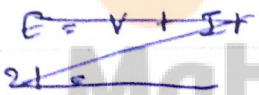

$I_1 = 1A$

$I_2 = 2A$

$I_3 = 3A$

② .

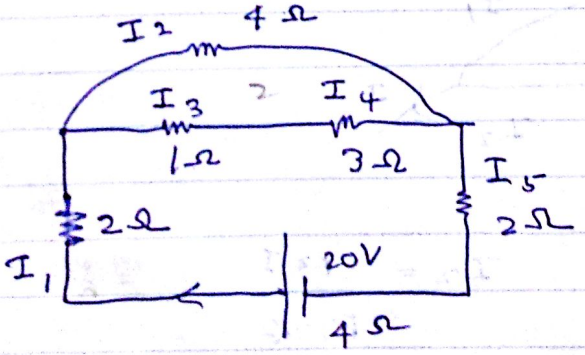

$$I = \frac{E}{R+r}$$

$$I_1 = \frac{20}{10}$$

$$I = 2A .$$

නම්

$I_1 = 2A .$

$I_2 = 1A$

$I_4 / I_3 = 1A$

$I_5 = 2A$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(3)

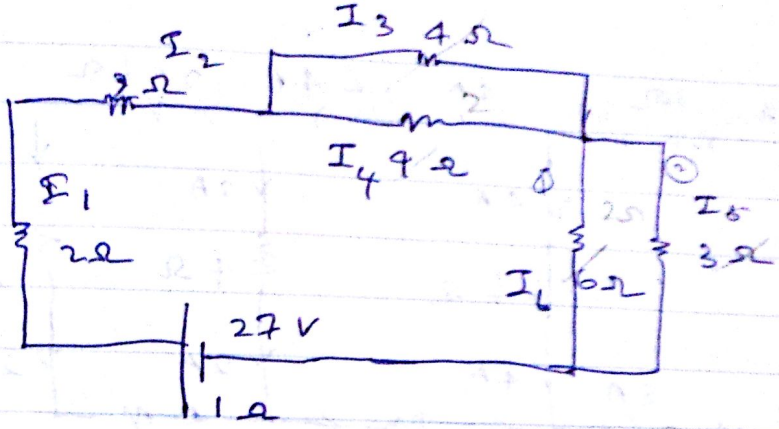

$$I = \frac{E}{R+r}$$

$$I = \frac{27}{8+1}$$

$$I = 3\ A$$

$I_1 = 3\ A$
$I_2 = 3\ A$
$I_3 = 1.5\ A$
$I_4 = 1.5\ A$
$I_5 = 2\ A$
$I_6 = 1A$

(4)

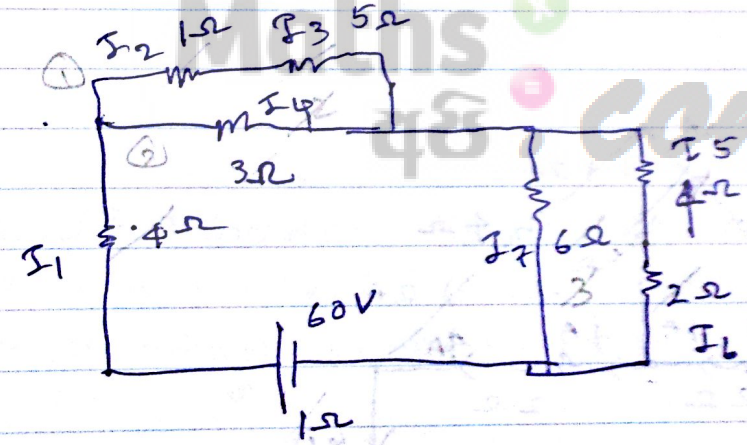

$$I = \frac{E}{R+r}$$

$$I = \frac{60}{9+1}$$

$$I = 6\ A$$

$I_1 = 6A$
$I_2 = 2A$
$I_3 = 2A$
$I_4 = 4A$
$I_5 = 3A$
$I_6 = 3A$
$I_7 = 3A$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(5).

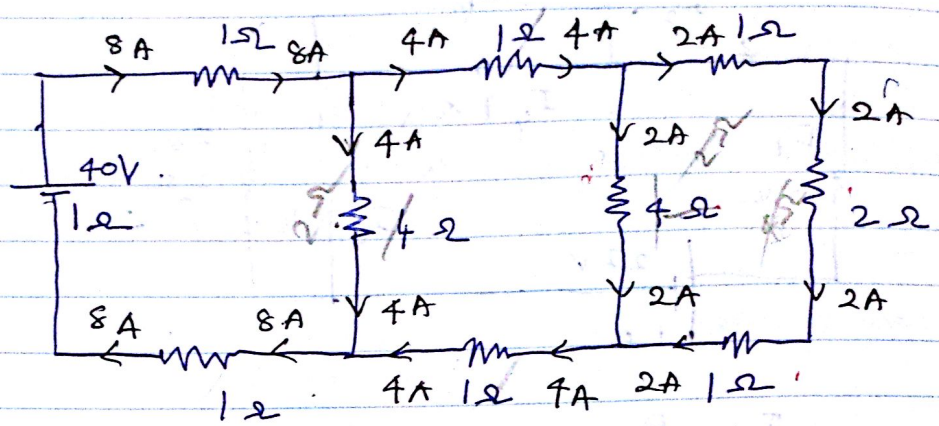

$$I = \frac{E}{R+r}$$

$$I = \frac{40}{4+1}$$

$$I = 8A$$

(6).

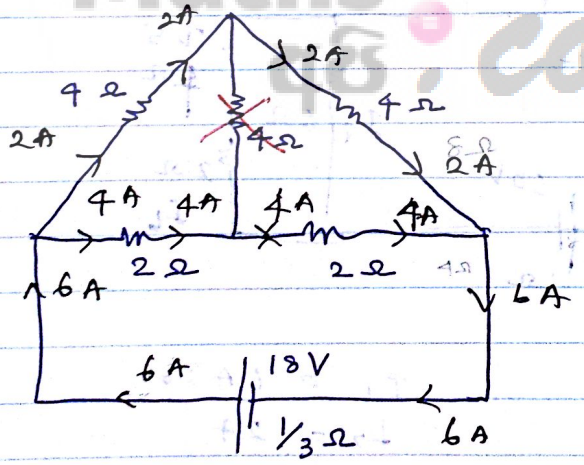

$$I = \frac{E}{R+r}$$

$$I = \frac{18V}{\frac{8\times3}{3\times3} + \frac{1\times8}{3\times8}}$$

$$I = \frac{18}{\frac{9}{3}}$$

$$I = \frac{18\times3}{9} \Rightarrow I = 6A$$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

විද්‍යුත් ධාරාව පිළිබඳ කර්ච්ඡොෆ්ගේ නියමයි -

පළමු නියමය

විද්‍යුත් පරිපථයක යම් සන්ධියකට ඒකාබද්ධ වන ධාරාවන්ගේ මිශ්‍ර වීජීය ඓකිකාරය ශූන්‍ය වේ.

උදා:- පහත දක්වා තිබෙන පරිදි විද්‍යුත් පරිපථයක A නම් සන්ධියක් සලකමු.

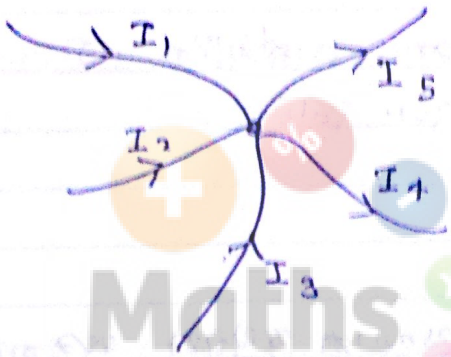

Maths api .com

සන්ධියේදී ධාරාවන්ගේ වීජීය ඓකිකාරය ගණනය කිරීමට දිශාවන් සැලකිය යුතුයි. මෙහිදී සන්ධියට ගලන ධාරා (+) ලෙසත්, සන්ධියෙන් බැහැර ගලන ධාරා (-) ලෙසද සලකමු.

කර්ච්ඡොෆ්ගේ පළමුවන නියමයට අනුව;

$$I_1 + I_2 + I_3 + (-I_4) + (-I_5) = 0$$

$$\underbrace{I_1 + I_2 + I_3}_{\text{සන්ධියට ගලන ධාරාව}} = \underbrace{I_4 + I_5}_{\text{සන්ධියෙන් බැහැර ගලන ධාරාව}}$$

Note:-

1. කර්ච්ඡොෆ්ගේ පළමුවන නියමය අනුව ගණන් ගන්නේ යම් සන්ධියක් ඔස්සේ ගලන ධාරාව පමණි. සන්ධියෙන් බැහැර ගලන ධාරාවට සෘණ ලකුණ යොදන්නේ නැත.
2. කර්ච්ඡොෆ්ගේ පළමුවන නියමය ආරෝපණ සංරක්ෂණ මූලධර්මය ඇසුරින් සාධනය කරන්න පුළුවන්.

www.MathsApi.com

(ii) යම් සන්ධානකයක කිසිදු හරස්කඩක් තරහා විද්‍යුත් ධාරාවේ විශාලත්වය වේ.

(iii) කර්චොෆ්ගේ දෙවන නියමයට අනුව ගමන් වන්නේ යම් සන්ධියක් වෙතට පවතින ධාරාව එම සන්ධියෙන් පිටවන පවතින ධාරාවට සමාන වන බවයි.

(iv) එනම්, වක්‍රීය පථයකදී යම් සන්ධියක් වෙතට ගලා එන ආරෝපණය එම වක්‍රීය පථය ඔස්සේ එම සන්ධියෙන් පිටවන ගලා යන ආරෝපණයට සමාන වේ.

(v) මේ අනුව සන්ධියේදී ආරෝපණ කිහිපී හෝ විනාශ වීමක් කිසු නොවේ.

එනම්, ආරෝපණ ප්‍රමාණය සංරක්ෂිත වේ. ඒ බව කර්චොෆ්ගේ පළමුවන නියමයෙන් විදහා දක්වයි.

දෙවන නියමය

විද්‍යුත් පරිපථයක යම් සංවෘත පුවරුවක ඇලකඩු ලබන වක්‍රීය දිශාවක් ඔස්සේ පවතින විද්‍යුත් ගාමක බලයන්ගේ වීජ ඓක්‍ය එම දිශාව ඔස්සේ පවතින ධාරාවන්ගෙන්, ප්‍රතිරෝධයන්ගේන් ගුණිත වල වීජ ඓක්‍යයට සමාන වේ.

කර්චොෆ්ගේ දෙවන නියමය ගණිතමය ප්‍රකාශනයක් ලෙස සහන හරිදි ලිවිය හැකිය.

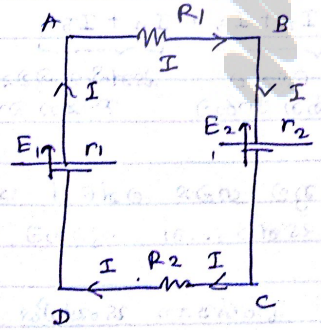

$\overrightarrow{ABCDA}$,

$E_1 - E_2 = IR_1 + IR_2 + Ir_1 + Ir_2$

$\boxed{\Sigma E = \Sigma IR}$

www.MathsApi.com
www.MathsApi.com

No: කොඳුයක් දැ සෝදිසියේ යන ගමන් ගම් වැටෙයි ද, විදුහේ ගාමක බලය කීයක් ඇද්ද. Date:

කර්චොෆ් නියමය යෙදීමේදී සාමාන්‍ය විය යුතු පරිදි :-
කෝෂයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය (+) දිශාවේ සිට ඒ දිශාවට ගමන් යාමේ සලකනු ලැබේ.

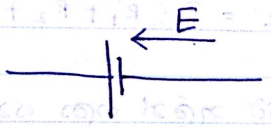

. පරිපථයේ ඇති සංවෘත පුටුවක් තොරා ගන්න, එම සංවෘත පුටුව නාමකරණය කරන්න.

. පරිපථයේ ධාරාව ගමන් ඇදුරු ලකුණු කරන්න.
(ධාරාව ලකුණු කිරීමේදී විද්‍යුත් ගාමක බලය වැඩි කෝෂයේ (+) දිශාවෙන් ඉවතට ගමන් යන සේ ධාරාව ලකුණු කිරීම පහසු වේ.)

. වැඩිය දිශාවක් තෝරා ගන්න.

. වැඩිය දිශාවට ගමන් විද්‍යුත් ගාමක බලය (+) ලෙසද, ප්‍රතිවිරුද්ධ විද්‍යුත් ගාමක බලය (-) ලෙසද සලකනු ලැබේ.

. වැඩිය දිශාවට ගමන් ධාරා (+) ලෙසද, ප්‍රති ප්‍රතිවිරුද්ධ ධාරා (-) ලෙස ද සලකනු ලැබේ.

. ප්‍රතිරෝධ සඳහා වැඩිය දිශාව බල නොගායි.

උදා :-

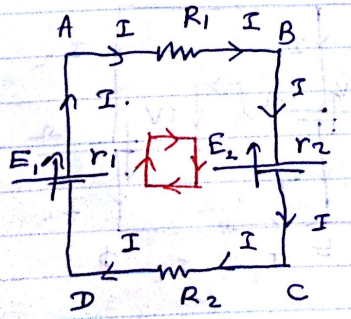

www.MathsApi.com
www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

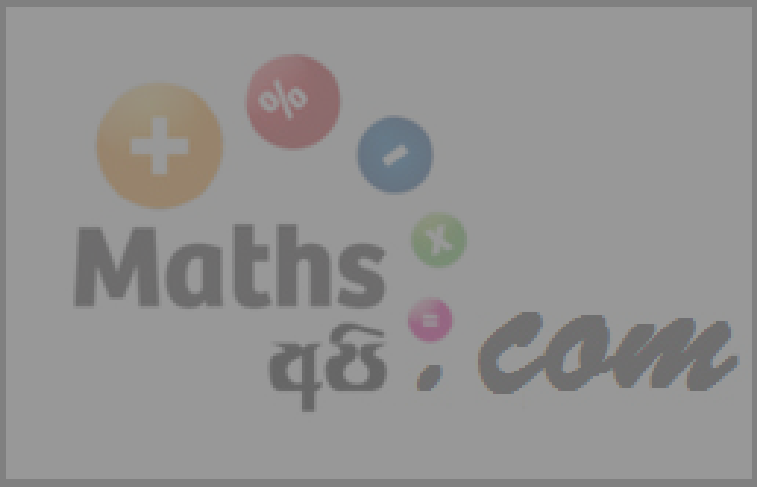

www.MathsApi.com

(iii).

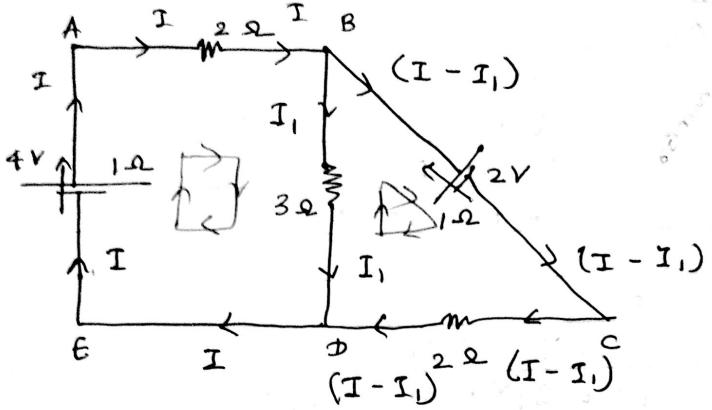

(i

$\overrightarrow{ABDEA}$;

$$\Sigma E = \Sigma IR$$
$$4 = 2I + I + 3I_1$$
$$4 = 3I + 3I_1 \longrightarrow (1)$$

$\overrightarrow{BCDB}$;

$$\Sigma E = \Sigma IR$$
$$-2 = (I - I_1) \times 3 - I_1 \times 3 \longrightarrow (2)$$
$$-2 = 3I - 3I_1 - 3I_1$$
$$-2 = 3I - 6I_1 \longrightarrow (2)$$

$(1) \times (2)$

$$8 = 6I + 6I \longrightarrow (3)$$

$(3) + (2)$

$$8 - 2 = 9I$$
$$6 = 9I$$
$$I = 6/9\ A \quad / \quad I = 2/3\ A$$

$I = 2/3$ in (1),

$$4 = 3 \times \frac{2}{3} + 3I_1$$

$$\frac{2}{3} = I_1 \Longrightarrow I_1 = 2/3\ A$$

$\therefore (I - I_1) = 0A$ //

www.MathsApi.com
www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

No :

Date: / /

Note:-

යම් කෝෂයක (-) ඍණ අග්‍රය ගුවනට ඩාරාව හමු නම්, එම කෝෂයේ විද්‍යුත් ගා. බලය මැඩ හාවාන්ශීමට ප්‍රබල කෝෂය මගින් කාර්යය ප්‍රමාණයක් සිදු කරයි.

(iv)

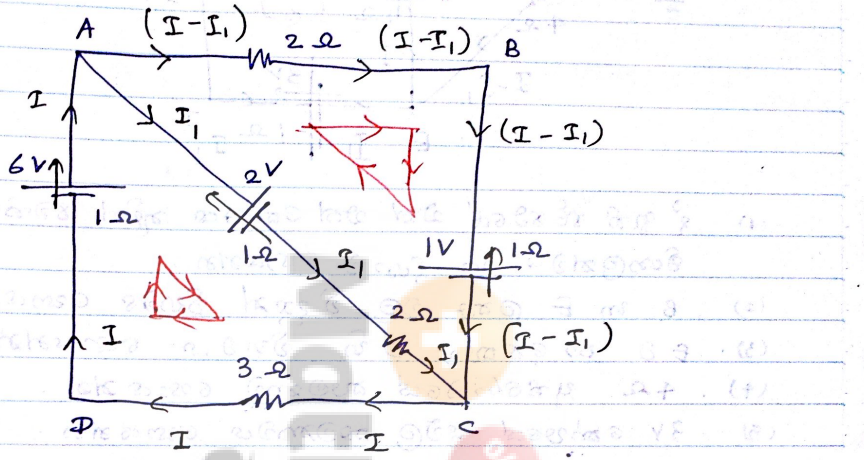

$\overrightarrow{ACDA}$;

$$\Sigma E = \Sigma IR$$

$$6 - 2 = I(1+3) + I_1 \times 1 + I_1 \times 2$$

$$4 = 4I + 3I_1 \longrightarrow (1)$$

$\overrightarrow{ABCA}$;

$$\Sigma E = \Sigma IR$$

$$1 = 3(I - I_1) - I_1 \times 3$$

$$1 = 3I - 3I_1 - 3I_1$$

$$1 = 3I - 6I_1 \longrightarrow (2)$$

(1) × 2

$$8 = 8I + 6I_1 \longrightarrow (3)$$

(3) + (2)

$$9 = 11I$$

$$I = \frac{9}{11} A$$

$\therefore (I - I_1) = \frac{9}{11} \times \frac{3}{3} - \frac{8}{33} = \frac{19}{33} A$ //.

$I = 10/11 A$ (1) ට,

$$4 = 4 \times I + 3I_1$$

$$4 = 4 \times \frac{9}{11} + 3 \times I_1$$

$$3I_1 = \frac{44 - 36}{11}$$

$$I_1 = 8/33 A$$ //

www.MathsApi.com

(V).

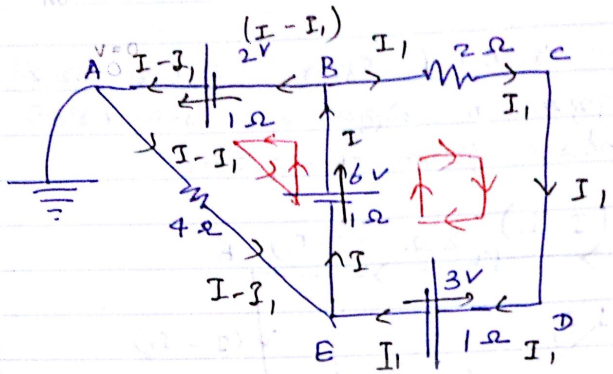

(1). දී ඇති ජාලයේ යක් යක් කෝෂය තුළින් ගලාගෙන යන විද්‍යුත් ධාරාවේ දිශාව පොයන්න.

(2). B හා E ලක්ෂ්‍ය වල විද්‍යුත් විභවය පොයන්න.

(3). E ට හා කෝෂවල ධන හි විභවය පොයන්න.

(4). 4Ω ප්‍රතිරෝධයේ කුළුනාව පොයන්න.

(5). 3V කෝෂයේ සවිල කළමනාවය පොයන්න.

(6). 6V කෝෂයෙන් තත්පර 10 කදී ජනනය කරන ශක්තිය පොයන්න.

---

(1). කර්චොෆ් නියමය යොදමු.

BCDEB;

$$\Sigma E = \Sigma IR$$

$$6 - 3 = I \times 1 + I_1 (2 + 1)$$

$$3 = I + 3I_1 \longrightarrow (1).$$

BAEB;

$$\Sigma E = \Sigma IR$$

$$6 + 2 = I \times 1 + 1 + (I - I_1)$$

$$8 = I + 5I - 5I_1$$

$$8 = 6I - 5I_1 \longrightarrow (2)$$

(1) × 5

$$15 = 5I + 15I_1 \longrightarrow (3)$$

(2) × 3

$$24 = 18I - 15I_1 \longrightarrow (4)$$

www.MathsApi.com
www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(3). E ಮತ್ತು ಭೂಉಲ್ಲೇಖದ ನಡುವಿನ ವಿಭವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ V_E = 0 ಆಗಿರುವುದರಿಂದ,

3V ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ

$\mathcal{E} = V - Ir$

$\mathcal{E} = (V_E - V_D) + Ir$

$3 = (V_E - V_D) - \frac{10}{23} \times 1$

$V_E = -\frac{79}{23} V$

(4). $P = I^2 R$

$P = \frac{29}{23} \times \frac{29}{23} \times 4$

(5). ವಿದ್ಯುತ್ ಜನಕದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಪ್ರಮಾಣ, ಅದರ ಆಂತರಿಕ ರೋಧಕದ ಮೂಲಕವೂ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

2V ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಡುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣ

2V ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಪಡೆಯಲ್ಪಡುವ ಶಕ್ತಿ = $\mathcal{E} I - I^2 r$

ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ರೋಧದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿ $= 2 \times \frac{29}{23} - \left(\frac{29}{23}\right)^2 \times 1$

$= \frac{29}{23}\left(2 - \frac{29}{23}\right)$

$= \frac{29}{23} \times \frac{17}{23}$

(6). $W = EIt$

$N = 6 \times 10 \times \frac{10}{23}$

$W = \frac{600}{23} J$

www.MathsApi.com

ඇමීටරය :-

විද්‍යුත් පරිපථයක යම් ශාඛාවක් හරහා ගලන ධාරාව මැනීමට දැනි පහසුම උපකරණය ඇමීටරය වුවද එය එසේම නිරවද්‍ය උපකරණයක් නොවේ.

ඇමීටරය තුල දැනි සන්නායක දෙගර වල ප්‍රතිරෝධය ඇමීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

යම් ශාඛාවක් හරහා ධාරාවක් යොමුවේදී ඇමීටරය එම ශාඛාවට ශ්‍රේණිගතව යා කල යුතුයි.
ඇමීටරය හරහා ගලන් ගන්නා ධාරාව ඇමීටර පාඨාංකයට සමාන වේ.

ඉදෑ ඇමීටරය සිසරේ නිරවද්‍ය උපකරණයක් නොවන්නේ මන්ද? හැහැදිලි කරන්න.

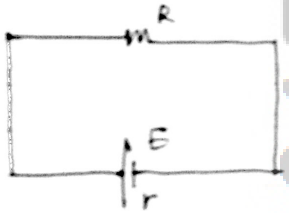

* මෙම පරිපථයේ ධාරාව මැන ගත යුතුව ඇත.
* මෙහි ධාරාව (I);

$$I = \frac{E}{R+r}$$

* ප්‍රතිරෝධය හරහ සමාන්තර ධාරාව සොයීමට ඇමීටරයි තනක රුහයේ සිද්ධි ප්‍රතිරෝධය හා ශ්‍රේණිගතව යා කරනු ලැබේ.

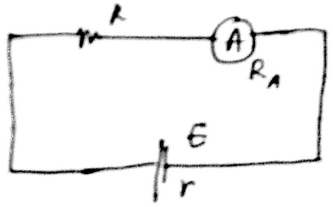

* ඇමීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ඉතාවෙන් පරිපථයේ සමක ප්‍රතිරෝධය වැඩි වී පෝතය අවම්න් අඩුගන්නා ධාරාව

www.MathsApi.com
www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

දැන්වූවේ. එහි ඇතුළු පෙන්නෙය කැල්ලක් සවස්ත නම් කාරණය වන්නේ,

$$I' = \frac{E}{R + r + R_A}$$

$\therefore \quad I' < I$ වේ.

මෙමගින් ගලන විභවය ඇම්මීටරය තුළින් මැනෙන්නේ, මනිය යුතු ධාරාවට වඩා අඩු වෙනසකි. ඊට හේතු වන්නේ ඇම්මීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් තිබීමයි.
මේ ඇතුළු ඇම්මීටරය විසින් කරවිදුන දෝෂකරණයක් නොවේ.

Note :

ඇම්මීටරයක් වෙනුවෙන් කරවිදුන් නිවැරදි නමුත් එහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ඉතා කුඩා නිසා ඇතිවිය හැකි

පරිපූර්ණ ඇම්මීටරය :

අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ශූන්‍ය වූ ඇම්මීටරය පරිපූර්ණ ඇම්මීටරයක් වේ.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

No :

Date: / /

වෝල්ට් මීටරය (V)

පරිපථයක යම් ලක්ෂ දෙකක් අතර පවතින විභව අන්තරය යනු වෝල්ට්මීටරය මහින් හෝ ඔසිලොස්කෝපය හරහා මැනිය හැකි නමුත් ඉහත උපකරණය වෙළඳ වී මීටරය වුවද එය එතරම් නිරවද්‍ය උපකරණයක් නොවේ.

වෝල්ට් මීටරයේ අභ්‍යන්තරයේ ඇති සන්නායක දඟරයේ ප්‍රතිරෝධය වෝල්ට් මීටරයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය (R_V) වේ.

යම් විද්‍යුත් උපාංගයක් හරහා පවතින විභව අන්තරය මැනීමේදී වෝල්ට් මීටරය එම උපාංගය සමඟ සමාන්තරගතව යා කරනු ලැබේ.
එය පහත රූපයේ දක්වා ඇත.

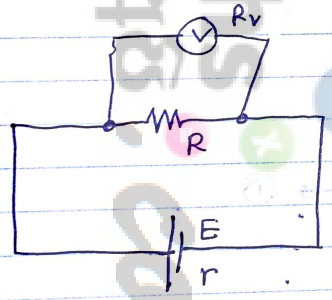

Note:-
අධ්‍යයනාගාරයේදී විභව අන්තරයක් මැනීමට යොදා ගන්නා උපකරණ කීපයක් පහත දක්වා ඇත.

(1). වෝල්ට් මීටරය.
(2). ගැල්වනෝ මීටරය.
(3). මල්ටි මීටරය / බහු මීටරය
(4). විභවමානය. (නිරවද්‍යතාවයෙන් වැඩිම උපකරණය.)
(5). කැතෝඩ කිරණ දෝලනේක්ෂය.
(6). ස්වර්ණතනු විද්‍යුත් දර්ශකය.

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

Q.11 → ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭବ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ପରିବାହୀ ତାରର ପ୍ରତିରୋଧ କେତେ ?

ଉତ୍ତର → ଧରାଯାଉ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ A ଓ B ର ବିଭବ ପାର୍ଥକ୍ୟ V_{AB} ଏବଂ ତାରର ପ୍ରତିରୋଧ R ।

ତାରଟି ଦେଇ ଚାଳିତ ତଡ଼ିତ୍ ପ୍ରବାହ I ହେଲେ,

ଓହ୍ମଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ,

$$I = \frac{E}{R+r}$$

$$V = IR.$$

$$V_{AB} = \frac{E}{R+r} \times R$$

$$V_{AB} = \frac{ER}{R+r} \quad \rightarrow (1)$$

* A ଓ B ଭିତରେ ଥିବା ବିଭବ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ଭୋଲ୍ଟମିଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଭୋଲ୍ଟମିଟରର ପ୍ରତିରୋଧ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ଏହା ସଠିକ ମାପ ଦେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଲ୍ଟମିଟରର ପ୍ରତିରୋଧ R_V ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ଏହା ସଠିକ ମାପ ଦେବ ।

* ଏଠାରେ ଭୋଲ୍ଟମିଟର ସହିତ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧକ R ସମାନ୍ତରାଳରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ।

www.MathsApi.com

ධාරාව වැඩි වේ.

* . කෝෂයේ දෙපැත්තෙ තව සමක පුන්ගේඛය R'_{AB} නම්,

$$R'_{AB} = \frac{RR_V}{R+R_V}$$

* මේ දෙපැත්ත කෝෂය තුලින් ඇති තව ධාරාව I' නහන තරිදි ලිවිය හැකිය.

$$I' = \frac{E}{\frac{RR_V}{R+R_V} + r}$$

$$I' = \frac{E}{\left(\frac{RR_V}{R+R_V}\right) + r}$$

*. A හිදී ධාරාව බෙදී ගමන් කරන දෙපැත්ත R හරහා තව ධාරාව I_1' සොයා ගනිමු.

$$I_1' = I' \times \frac{R_V}{R+R_V}$$

$$I_1' = \frac{E}{\left\{\left[\frac{RR_V}{R+R_V}\right] + r\right\}} \times \frac{R_V}{R+R_V}$$

$$I_1' = \frac{E}{\frac{RR_V + r(R+R_V)}{(R+R_V)}} \times \frac{R_V}{(R+R_V)}$$

$$I_1' = \frac{E R_V}{RR_V + r(R+R_V)}$$

www.MathsApi.com
www.MathsApi.com

$$I_1' = \frac{E}{R + \frac{r(R+R_V)}{R_V}}$$ (2)

* . R හරහා නව විභව අන්තරය = V_{AB}' නම්,

$$V_{AB}' = IR$$

$$V_{AB}' = \frac{E}{R + \frac{r(R+R_V)}{R_V}} \times R$$

$$V_{AB}' = \frac{ER}{R + \frac{r(R+R_V)}{R_V}} \longrightarrow (2)$$ (1).

$$V_{AB}' = \frac{ER}{R + r\left(\frac{R}{R_V} + 1\right)}$$

$\therefore V_{AB}' < V_{AB}$ බව පෙනී යයි. (2)

වෝල්ටීමීටරය සවි කිරීමට පෙර $V_{AB} = \frac{ER}{R+r}$.

වෝල්ටීමීටරය සවි කළ පසුව $V_{AB}' = \frac{ER}{R + r\left(\frac{R}{R_V} + 1\right)}$

*. මෙම ප්‍රකාශන මගින් පැහැදිලි වන්නේ වෝල්ටීමීටරය සර්වසම පථ A හා B අතර විභව අන්තරය මැන්නේ නැති බවයි. එනම්, වෝල්ටීමීටරය මගින් ලබා දෙන්නේ මානිය පථයේ විභව අන්තරයට වඩා අඩු විභව අන්තරයක් වේ. ඒ නිසා වෝල්ටීමීටරය එතරම් නිරවද්‍ය උපකරණයක් නොවේ. (1) (2)

*. Note :-

(1). ඉහත ප්‍රකාශනය මගින් නොහැරෙන්නේ, වෝල්ටීමීටරය වඩාත් නිරවද්‍ය උපකරණයක් වීමට නම් අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය R_V වඩා විශාල අගයක් තෝරා ගත යුතු බවයි.

www.MathsApi.com
www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(2) වඩාත් නිවැරදි ඇම්මීටරයක් වීමට නම් එහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ඇමීටරයේ දෙපස වඩාත් නිවැරදි වෝල්ට්මීටරයක් වීමට නම්, එහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ඉහළ විය යුතු අතර වඩාත් නිවැරදි වෝල්ට්මීටරයක් වීමට නම්, එහි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ඉහළ විය යුතුය.

පරිපූර්ණ වෝල්ට්මීටරය :-

අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය අනන්තයක් වූ වෝල්ට්මීටරය පරිපූර්ණ වෝල්ට්මීටරයක් වේ.

පරිපූර්ණ වෝල්ට්මීටරයක් හරහා ධාරාවක් නොගමනි.

Note →

(i). යම් සංවෘත පථයක වෝල්ට්මීටරයක් පවතී නම්, එම පථය හරහා ධාරාවක් නොගමනි.

(ii). පරිපූර්ණ ඇම්මීටරයක් යම් ප්‍රතිරෝධයකට සමාන්තරගතව සම්බන්ධ වුවහොත් එම ප්‍රතිරෝධය ඉවතුවන් වේ.

පහත දැක්වෙන්නේ R ප්‍රතිරෝධය හරහා ඇති විභව අන්තරයක්, ධාරාවක් මැනීමට සකස් කළ සරල පරිපථයකි.

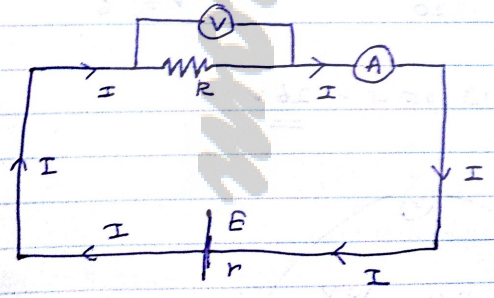

Note →

(i). ඇමීටරය පථයේ ශ්‍රේණිගත ඇමීටර නාමාංකය වේ.

(ii). යම් විද්‍යුත් උපාංගයක් හරහා වෝල්ට්මීටරයක් සම්බන්ධ කර ඇත්නම් එම උපාංගය හරහා ඇති විභව අන්තරය වෝල්ට්මීටර නාමාංකය වේ.

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

(3) . ତଳେଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ (1) ଗୁଣନଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା

ପ୍ରକାଶ . (ଗୁଣନଫଳ ନିୟମ ଦେଖ)

(4) . ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥର ଅଂଶବିଶେଷ ତଳେଦିଆଯାଇଛି ଯାହାର ଦୁଇ ପ୍ରାନ୍ତର ବିଭବାନ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ।

ଏହି ପରି ଆଉ ପଢିବାପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଓଡିଆ ଶିକ୍ଷା ପୋର୍ଟାଲ୍ "ମାଟ୍ସ ଅପି"

ପ୍ରଶ୍ନ : ୨

କାରଣ ସହିତ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଏକାଧିକ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଥାଇପାରେ, ସେଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ।

(ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧନମ୍ବର ଲେଖାଯିବ, ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ।)

(1)

ଗୁଣନଫଳ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି,

$V = 6 + 4r$

$V = 4 + 2 \times 1$

$V = 6$

(2)

ଗୁଣନଫଳ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି,

$V = 10$

$V = 2 + 4 \times 2$

$V = 2 + 8$

$V = IR$

$V = 5 \times 4$

$V = 20\ V$

ଏଥିରୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଭବାନ୍ତର = $E_1 - E_2$

$= 10\ V$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

No :

Date : / /

② .

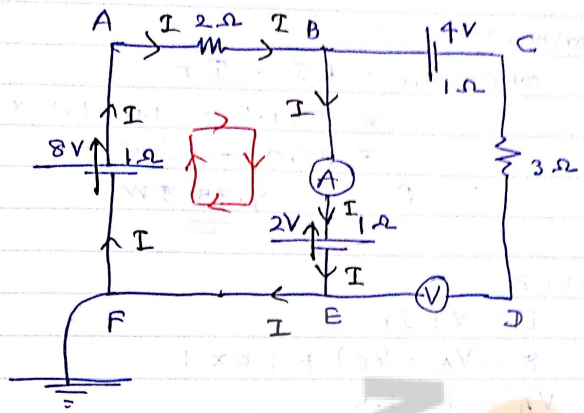

(i). වෝල්ටීයතාවය හා ධාරාවේ අර්ථදක්වන්න.

(ii) $-8V$ කෝෂයේ ඒවල කාර්යභාරය කුමක්ද ?

(iii) . A ලකුණේ විභවය කොපමණද ?

(iv) . වෝල්ටීයතාවය හා ධාරාවය විද්‍යුත් වලල නියමය භාවිතා කළ හොත් ඒවායේ ඇති සම්බන්ධතාවය කුමක්ද ?

(ධාරාවය හා V වීජීයය අර්ථ දක්වන්න.)

(i) . ක්‍රර්කොෆ් නියමය කියමු .

∴ ABEFA ;

$$\Sigma E = \Sigma IR$$

$$8 - 2 = I(1 + 2 + 2)$$

$$6 = 5I$$

$$I = \frac{6}{4}$$

$$I = 1.5A$$

∴ A ධාරාවය = 1.5A

B හා E අතර,

කෝෂයට,

$$E = V - Ir$$

$$2 = V + 1.5 \times 1$$

$$V = 2 + 1.5$$

$$V = 3.5V$$

(2). 8V බැටරිය,

ඇඹරෙන බලය = $EI - I^2r$

$= 8 \times 1.5 - 1.5 \times 1.5 \times 1$

$= 12.0 - 2.25$

$P = 9.75$ W

(3). 8V බැටරිය,

$E = V + Ir$

$8 = (V_A - V_F) + 1.5 \times 1$

$V_A = 8 - 1.5$

$V_A = 6.5$ V

(4).

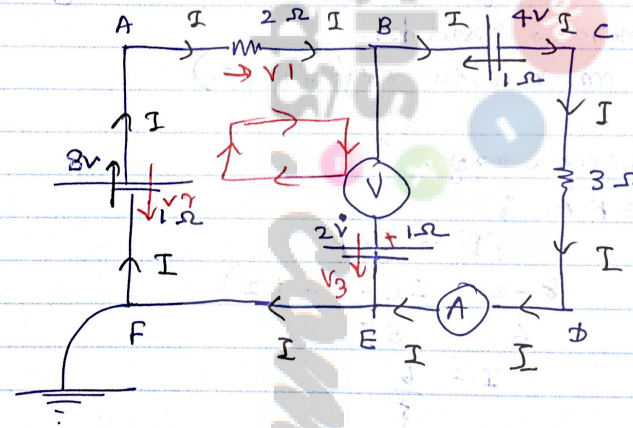

කර්චොෆ් නියමය යෙදීම,

ABCDEFA ;

$\Sigma E = \Sigma IR$

$8 - 4 = I(1 + 2 + 1 + 3)$

$2 + 2 = 7I$

$I = +\frac{4}{7}$ A

∴ ඉලක්ක ධාරාව = $\frac{4}{7}$ A

www.MathsApi.com
www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

ඉඟිකරමු,

$V = \pi R$

$V = \frac{22}{7} \times 2$

$V = 6\frac{2}{7}$ V

$\therefore$ වෘත්තීය කොටසේ වර්ගඵලය $= 2 + 8 - 5\frac{2}{7}$

$= \frac{14 + 8 - 52}{7}$

$= -\frac{30}{7}$ V

$\therefore$ කොටසේ වර්ගඵලය $= \frac{30}{7}$ V

ඉඟිකරමු,

$C = V + Ir$

$8 = V + \frac{22}{7} \times 1$

$V = 8 - \frac{22}{7}$

$V = \frac{56 - 22}{7}$

$V = \frac{52}{7}$ V

අර්ධවෘත්තයේ වර්ගඵලය සෙවීමේ සූත්‍රය මතක තබාගන්න.

එනම්,

$\therefore$ අර්ධවෘත්තයේ වර්ගඵලය $= \frac{\pi R^2}{2}$

$\therefore V = 2$

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

විසඳ කෙරුණු පරිපථයක සමාන්තර පරිපථයක කෝෂය කුලින් ගැනෙන උපරිම ධාරාව සෙවීම :-

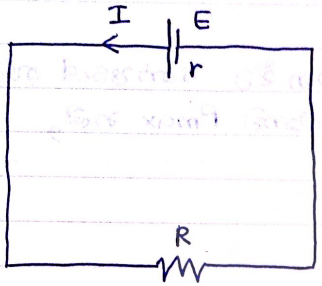

$$I = \frac{E}{R+r}$$

$$I = \frac{E}{\sqrt{(R+r)^2}}$$

$$I = \frac{E}{\sqrt{R^2 + 2Rr + r^2}}$$

$$I = \frac{E}{\sqrt{R^2 + 2Rr + r^2 - 4Rr + 4Rr}}$$

$$I = \frac{E}{\sqrt{R^2 - 2Rr + r^2 + 4Rr}}$$

$$I = \frac{E}{\sqrt{(R-r)^2 + 4Rr}}$$

මේ අනුව, $R = r$ නම්,

කෝෂය කුලින් උපරිම ධාරාව (I_{max}) ඇවිදී.

$$I_{max} = \frac{E}{\sqrt{(r-r)^2 + 4 \times r \times r}}$$

$$I_{max} = \frac{E}{\sqrt{4r^2}}$$

$$\therefore I_{max} = \frac{E}{2r}$$

ProMate

www.MathsApi.com

* කෝෂයක් කුඩාම උපරිම ධාරාවක් ඇදවීමට අවශ්‍ය වන්නේ, බාහිර ප්‍රතිරෝධය කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයට සමාන වීමයි.

* කෝෂය කුඩාම උපරිම ධාරාව සවකින විට කෝෂයේ තිබෙන උපරිම වේ. කෝෂයේ උපරිම තිබෙන්නේ P_{max} නම්,

$P = EI$ අනුව,

$P_{max} = E \times I_{max}$

$P_{max} = E \times \frac{E}{2r}$

$\therefore P_{max} = \frac{E^2}{2r}$

Ex :-

① .

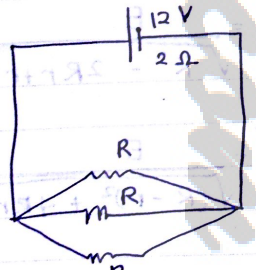

රූපයේ දක්වා ඇති පරිපථයේ කෝෂය කුඩාම තිබෙනිය හැකි උපරිම ධාරාව සවකී.

(i). R හි අගය සොයන්න.

(ii). කෝෂය කුඩාම තිබෙනිය හැකි උපරිම ධාරාව?

(iii). කෝෂයේ උපරිම තිබෙනවය?

(i). $2\Omega = \frac{R}{3}$

$R = 6\Omega$

(ii). $I_{max} = \frac{E}{2r}$

$I_{max} = \frac{12}{2 \times 2}$

$I_{max} = 3A$

www.MathsApi.com

(iii) . $P_{max} = \frac{E^2}{2r}$

$= \frac{144}{4}$

$= \underline{\underline{36\ W}}$

- වින්ස්ටන් සේතු මූලධර්මය -

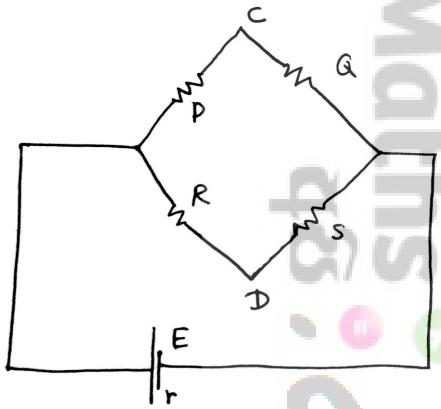

නිබන්ධනය $\Rightarrow \frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$

සා. කා.යු $\Rightarrow V_C = V_D$

සාධනය :-

$V_{AB} = I_1(P+Q) = I_2(R+S)$

$I_2 = \frac{I_1(P+Q)}{(R+S)} \longrightarrow (1)$

ACD, $V = IR$

$V_A - V_C = I_1 P \rightarrow (2)$

ADB,

$V_A - V_D = I_2 R \longrightarrow (3)$

(2) - (3)

$V_D - V_C = I_1 P - I_2 R$

$V_D - V_C = I_1 P - \left(\frac{P+Q}{R+S}\right) I_1 R$

$V_D - V_C = I\left(P - \frac{(P+Q)}{(R+S)} R\right)$

www.MathsApi.com
www.MathsApi.com
ProMate

$$V_D - V_C = I_1 \left[\frac{P(R+S) - (P+Q)R}{(R+S)} \right]$$

$$V_D - V_C = \frac{I_1}{(R+S)} \left[\cancel{PR} + PS - \cancel{PR} - RQ \right]$$

$$V_D - V_C = \frac{I_1 QS}{(R+S)} \left[\frac{PS - RQ}{QS} \right]$$

$$V_D - V_C = \frac{I_1 QS}{(R+S)} \left[\frac{P}{Q} - \frac{R}{S} \right]$$

මෙහිදී, $\frac{P}{Q} > \frac{R}{S}$ නම්,

$V_D - V_C > 0$ වේ $\therefore V_D > V_C$

$\frac{P}{Q} < \frac{R}{S}$ නම්,

$V_D - V_C < 0$ වේ $\therefore V_D < V_C$

$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$ විට,

$V_D = V_C$

$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$ වන පරිපථය වින්ස්ටන් පරිපථයක් ලෙස හඳුන්වන අතර එහි විශේෂත්වය වන්නේ, C ලකුණේ විභවය D ලකුණේ විභවයට සමාන වීමයි.

වින්ස්ටන් පරිපථයේ C හා D අතර සන්නායකයක් සම්බන්ධ කලද එ් නුමින් කාරාවක් නොඇවකී.

ProMate

www.MathsApi.com
www.MathsApi.com

Ex :-

① .

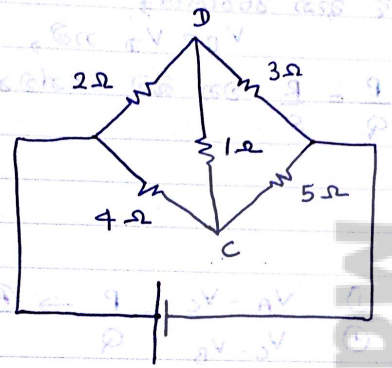

මෙම පරිපථයේ Dc අතුරින් පවතින ධාරාවේ දිශාව කුමක්ද?

$V_D > V_C$ වේ.

∴ 1Ω හරහා ධාරාව D සිට C දක්වා වේ.

② .

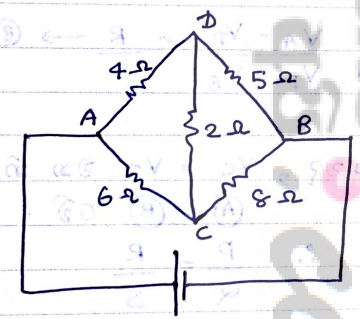

$V_D < V_C$ වේ.

∴ ධාරාව C සිට D දක්වා වේ.

③ .

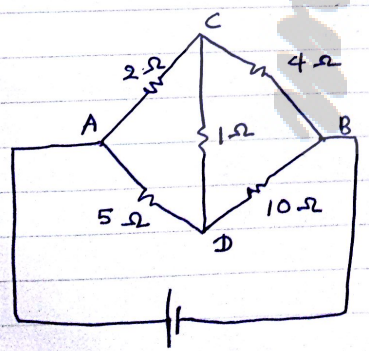

$V_D = V_C$

∴ ධාරාවක් C හා D අතර නොපවතී.

www.MathsApi.com
www.MathsApi.com

Note :→

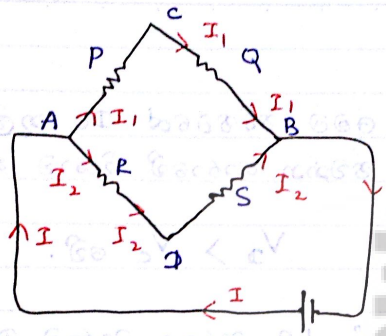

$V = IR$ සෙදුම.

PවA

$V_A - V_C = I_1 P \rightarrow ①$

QවA

$V_C - V_B = I_1 Q \rightarrow ②$

RවA

$V_A - V_D = I_2 R \rightarrow ③$

SවA

$V_D - V_B = I_2 S \rightarrow ④$

දැන් ඉහත පරිපථයේ,

$V_C = V_D$ නම්,

$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$ වන බව පෙන්වන්න.

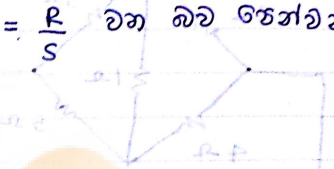

$\frac{①}{②} \quad \frac{V_A - V_C}{V_C - V_B} = \frac{P}{Q} \rightarrow Ⓐ$

$\frac{③}{④} \quad \frac{V_A - V_D}{V_D - V_B} = \frac{R}{S} \rightarrow Ⓑ$

නමුත්, $V_C = V_D$ වන නිසා,

Ⓐ = Ⓑ වේ.

$\therefore \frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$

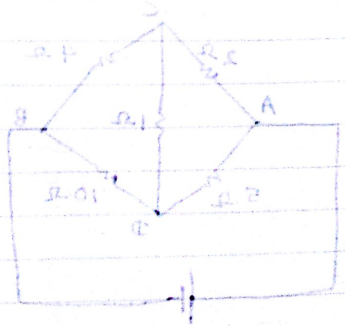

www.MathsApi.com
www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

ගැල්වනෝමීටරය -

ගැල්වනෝමීටරයක් නිසඳවා ඇත්තේ එහි උත්කුලනයේ ඒ කුලින් ගමකින කාරණාව ධාරාවට අනුලෝමව සමානුපාතික වන ලෙස ය.

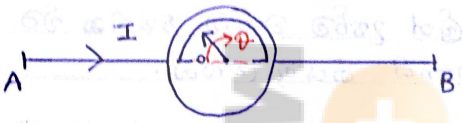

මෙහි,

$I \propto \theta$ වේ.

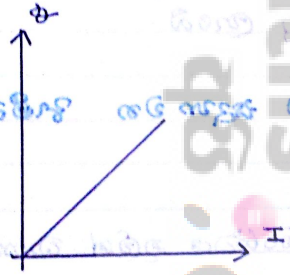

ගැල්වනෝමීටරයේ දුඟායන්කරයේ ඇති සන්නායක, දැහර වල ඛුනිරෝධය ගැල්වනෝමීටරයේ දුඟායන්කර ඛුනිරෝධය R_G ලෙස හඳුන්වේ.

R_G ඛුනිරෝධයට,

$V = IR$

$V_{AB} = I R_G$

R_G නියත වන නිසා,

$V_{AB} \propto I$

$I \propto \theta$ වන නිසා,

$\therefore V_{AB} \propto \theta$ වේ.

www.MathsApi.com

මෙම ඇතුව සැහැල්ලු වන්නේ ගල්වනෝ මීටරයේ උත්කුමණකාශ වැඩි දියු කිරීම විහව වෙනස්කරයට දියුලෝමය කෙටියෙන් විකාශනය වන බවයි.
මේ ඇතුව ගමන වන්නේ ගල්වනෝමීටරයක් ඇතිව බාර්තුවක් හා කුඩා විහව වෙනස්කරයක් මාර්ග කළාපා ලකුණු ගත හැකි බවයි.

ගල්වනෝමීටරය තුළින් උපරිම ධාරාව පවතින විට එයට උපරිම උත්කුමණයක් ඇතැයි කියනු ලැබේ.

ගල්වනෝමීටරය තුළින් පැවතිය හැකි උපරිම ධාරාව සම්භාදකයේදී නිශ්පාදකයා විසින් නිර්ණය කරනු ලැබේ.

ගල්වනෝ මීටරයක් ධාරාමාන මාර්ග කළාපා වන ආකාරය හඳුනා ගැනීම:-

*. පහත දැක්වා ඇති පරිපථයේ R ප්‍රතිරෝධය තුළින් ධාරාව පවතිය යුතු ඇත.

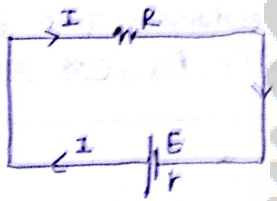

$$I = \frac{E}{R+r}$$

*. R හරහා කෙරුව මාර්ගව පහත රූපයේ පවතී ගල්වනෝමීටරයේ R ට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරනු ලැබේ.

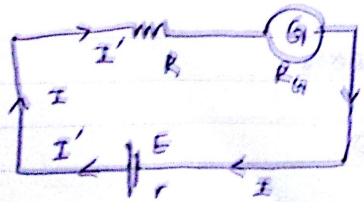

ගල්වනෝමීටරයේ අවසාන ප්‍රතිරෝධය පහතුවෙන් පරිපථයේ අවසාන කොටසේ ධාරා වීමක් ඇතා වේ.

$$I' = \frac{E}{R + r + R_{G_{protects}}}$$

$\therefore I' < I$ වේ.

www.MathsApi.com
www.MathsApi.com

* මෙමගින් පැහැදිලි වන්නේ ගල්වනෝමීටරය මගින් මාතිය ධාරාවට වඩා වැඩි ධාරාවක් මැනීම ලබා දෙන බවයි. ඊට හේතුව එහි ඇති ශුන්‍යාන්තර ප්‍රතිරෝධයයි.

* ගල්වනෝමීටරය ධාරාවක් මැනීමට යෝගය උපකරණයක් වීමට නම් කිරීමේදී එහි ඇති ශුන්‍යාන්තර ප්‍රතිරෝධය හැකිතාක් අඩුම වන පරිදි පහසු කල යුතුය.
ඒ සඳහා ගල්වනෝමීටරයට සමාන්තරගතව (උප මාර්ගයක් සේ) කුඩා ප්‍රතිරෝධයක් සම්බන්ධ කල යුතුය.

* මෙලෙස ගල්වනෝමීටරයක් උපයුක්ත කල අදිශකය ඇමීටරයක් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

* පහත දක්වා ඇත්තේ ගල්වනෝමීටරය ඇමීටරයක් ලෙස සොඳා ගන්නා ආකාරයක්.

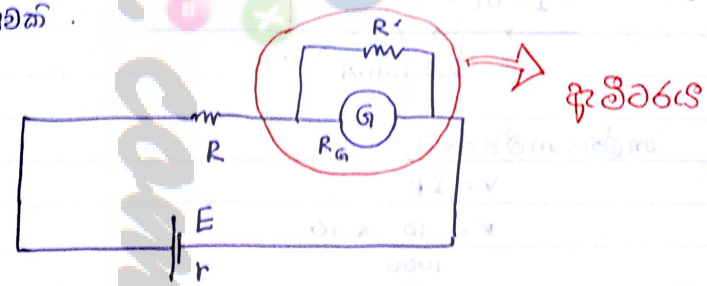

(මෙහි R' යනු කුඩා ප්‍රතිරෝධයකි.)

Note :→

* ගල්වනෝමීටරයක් ඇමීටරයක් බවට පරිවර්තනයේදී සුලඹුව කල යුත්තේ ගල්වනෝමීටරය සමඟ උපපථ සිරීමට කලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිරෝධය සොයා ගැනීමයි.

* ඒ සඳහා ගල්වනෝමීටරය මුලින් වැවනිය හැකි උපරිම ධාරාව ඒ මුලින් යැවිය හැක් පරිදි උපපථ ප්‍රතිරෝධය ඝටය කිරීමයි.

www.MathsApi.com
www.MathsApi.com
ProMate

* . ඒ සඳහා ගල්වනෝ මීටර් ත්‍රුකිරෝධයේ විභව අන්තරය උපතලයේ විභව අන්තරයට සමාන කිරීමයි .

Ex :-

① . දිගසන්නර ත්‍රුකිරෝධය 10Ω වන ගල්වනෝමීටරයක් තුලින් 10mA ක ධාරාවක් ගලා යන විට එහි ත්‍රූර්ණ අපවර්තන උත්කුමණය පෙන්නුම් කරයි .

(ඊ) . මෙම ගල්වනෝමීටරය 1A ක උපරිම ධාරාවක් මැනිය හැකි. ෂන්ටරයක් එවට සම්බන්ධ කරන්නේ කෙසේද?

(ii) . ඔබ සකසා ගත් ෂන්ටරය මගින් ධාරාව මනින්නේ කෙසේද?

(iii) . ගල්වනෝ මීටර අරමාණයක්, ෂන්ට අරමාණයක් එකම සටහනක දක්වමින් ෂන්ටරය සුදු දක්වන්න .

(ඊ)

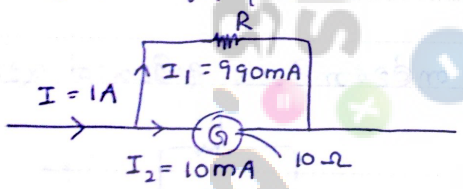

ගල්වනෝමීටරයට,

$V = IR$

$V = \frac{10}{1000} \times 10$

ත්‍රුකිරෝධයට,

$V = IR$.

$10 \times \frac{10}{1000} = \frac{990}{1000} \times R$

$R = \frac{10}{99}\ \Omega$

www.MathsApi.com
www.MathsApi.com

www.MathsApi.com

ⓖ සමඟ 10/99 Ω ප්‍රතිරෝධයක් සමාන්තරගතව යෙදූ විට මෙය 1A ක උපරිම ධාරාවක් දක්වා මානය හැඹ පූර්ණවරයක් වැට පත් කල හැකි වේ.

(ii).

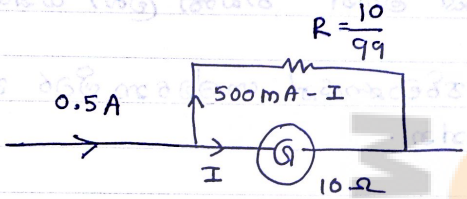

$$10I = 500 - I \times \frac{10}{99}$$

$$99I = 500I$$

$$100I = 500$$

$$I = 5mA$$

මිනින කාරාව	ⓖ - පාඨාංකය
1A = 1000mA →	10mA
0.5A = 500mA →	5mA
0.2A = 200mA →	2mA
-	-
-	-
-	-

*. මෙම වගුවට අනුව ගල්වනෝමීටර පාඨාංකය 100 න් ගුණ කිරීමෙන් කාරාව මාන ගත හැකිය. (පරිපථයේ ධාරාව.)

(iii).

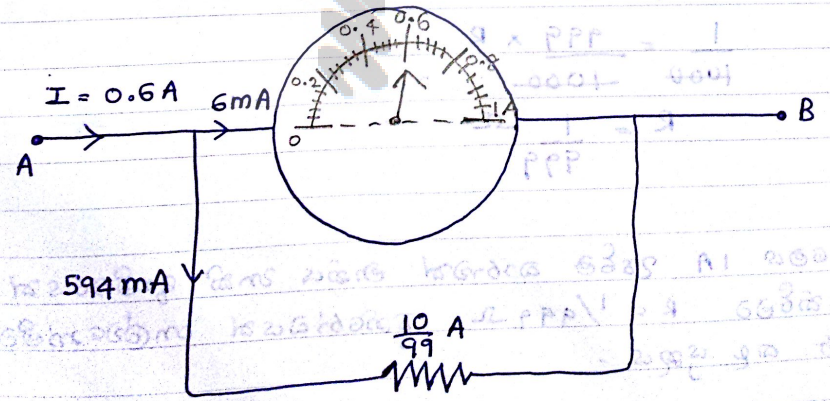

www.MathsApi.com

Que →

② ඉහතින්ම දුන්නිරෝධය 1Ω වන ගැල්වනෝමීටරයක පූර්ණ පූර්ණ පූර්ණ වික්ෂුබ්ධනය 1mA වේ. මෙය 1A දක්වා මැනීමේ හැකි

(i). දෘතීරයක් මෙවට සම්බන්ධනය කරන්නෙ කෙසේද?

(ii). සකස් කරන ලද දෘතීරය මගින් කැපෙන්න ලබා යන්නේ කෙසේද?

(iii). මෙම සකස් කළ දෘතීරය පරිවර්තනයක් ගැල්වනෝමීටර සම්මානයකි කියන සඟවන්න දිගු දක්වන්න.

(i). 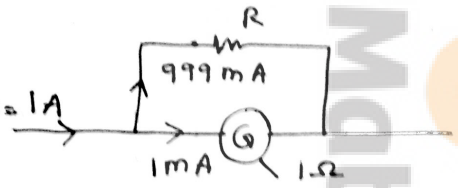

ගැල්වනෝමීටරයට,

$$V = IR$$

$$V = \frac{1}{1000} \times 1$$

දුන්නිරෝධයට,

$$V = IR$$

$$\frac{1}{1000} = \frac{999}{1000} \times R$$

$$R = \frac{1}{999}\ \Omega$$

∴ මෙය 1A දක්වා කාරණයක් ලාභය හැකි දෘතීරයක් ලබා ගන්නා කිරීමට $R = 1/999\ \Omega$ දුන්නිරෝධයක් ගැල්වනෝමීටරයට සමාන්තර කළ යුතුය.

(ii).

1000 mA ⟶ 1mA

500 mA ⟶ 0.5 mA

200 mA ⟶ 0.2 mA

www.MathsApi.com
www.MathsApi.com

∴ ගල්වනෝ මීටර කාණ්ඩයේ 1000 න් ගුණ කර පරිපථයේ කාර්ය කොටස ගන්න.

(iii).

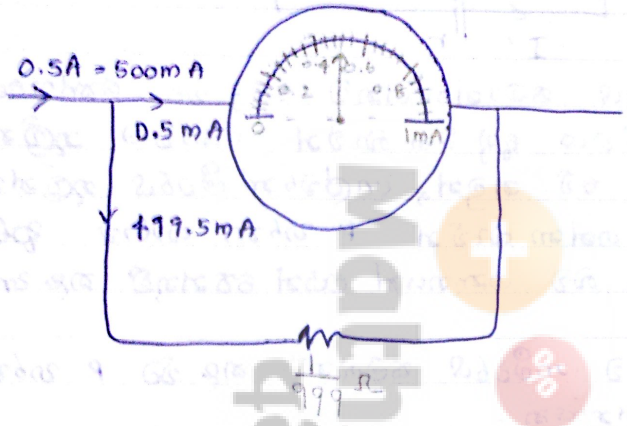

ගල්වනෝ මීටරයක් විභව අන්තරයක් මාන ගත හැකි වෝල්ට් මීටරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම:-

පහත දැක්වා ඇති පරිපථයේ R ප්‍රතිරෝධය හරහා පවතින විභව අන්තරය මානගත යුතුව ඇත.

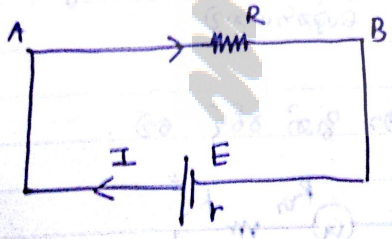

AB දිගේ විභව අන්තරය මාන ගැනීමට AB ට සමාන්තරගතව ගල්වනෝ මීටරය පහත රූපයේ පරිදි සම්බන්ධ කළ යුතුයි.

www.MathsApi.com
www.MathsApi.com
ProMate

www.MathsApi.com

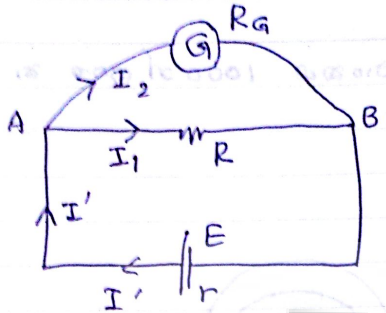

(i)

ගැල්වනෝමීටරයේ සමාන්තරගතව යෙදූ විට කෝෂයේ මුලු ධාරා සමඟ ප්‍රතිරෝධය මුලු වන බැවින් කෝෂය නැලිින් මුළු ධාරාව වැඩි වේ. නමුත්, ගැල්වනෝමීටරය නැලින්ද ධාරාවක් වෙනදී ගමන් ගන්නා බැවින් R හරහා ධාරාව ආරම්භක ධාරාවට වඩා මුලු වන බව තර්කානුකූලව පෙන්නුම් කළ හැකිය.

(ii)

(iii).

එම නිසා, ගැල්වනෝමීටරය සම්බන්ධ කළ විට R හරහා පවතින්නේ මුලු විභව අන්තරයක්.

එබැවින්, ගැල්වනෝමීටරය ලබා දෙන්නේ මොහොතකට පමණක් ආරම්භයේ වඩා මුලු ධාරාවක්.

(iiii)

මෙහිදී ගැල්වනෝමීටර ශාඛාව හරහා පවතින ධාරාව ඉතාමත් අඩු නිසාම ගැල්වනෝමීටර ශාඛාවේ ප්‍රතිරෝධය ~~අඩු~~ වැඩි කළ යුතුය. එ් සඳහා G සමඟ ~~උච්චප්‍රතිරෝධයක්~~ ශ්‍රේණිගතව ඉතා විශාල ප්‍රතිරෝධයක් යා කළ යුතුය.

(iv).

(i)

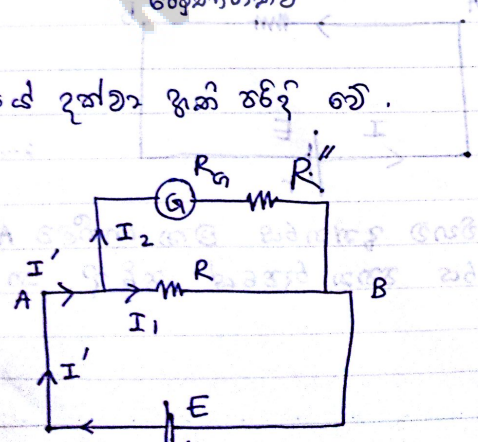

www.MathsApi.com

අධික ධාරිතාවයක් යෝජනාගත්ව සම්බන්ධ කල විට එම —G— මූලාංශු අදිසකය වෝල්ට් මීටරය ලෙස භාවිත කළ හැක.

ගැල්වනෝමීටරයක් වෝල්ට්මීටරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේදී,

(1). පූර්ණයෙන්ම ගැල්වනෝ මීටරය සඳහා යෝජනා ගත්ව ඇති පූර්ණරෝධය නිර්ණය කිරීම.

(2). එහිදී —G— හරහා ධාවනිය හැකි උපරිම විභව අන්තරය ඇති වන ලෙස ශ්‍රේණිගතව යොදන ප්‍රතිරෝධය නිරූපණය කරනු ලැබේ.

Que →

ඉහත කරුණු අනුව ප්‍රතිරෝධය 10Ω ක් වූ ගැල්වනෝමීටරය 1A ක ධාරාව දැරීම පරිමාණය උත්කුමණය වේ.

(i). මෙම ගැල්වනෝ මීටරයෙන් මැනිය හැකි උපරිම විභව අන්තරය කුමක්ද?

(ii). මෙම ගැල්වනෝ මීටරය 100V ක උපරිම විභව අන්තරයක් මැනිය හැකි වෝල්ට් මීටරයක් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ කෙසේද?

(iii). බව සකස් කරන ලද වෝල්ට් මීටරයෙන් හැඩාංක ලබා ගන්නේ කෙසේද?

(iv). සකස් කරන ලද වෝල්ට් මීටරයේ වෝල්ට් මීටර පරිමාණය හා ගැල්වනෝ මීටර පරිමාණය සලකුණු කරන්න.

(i).

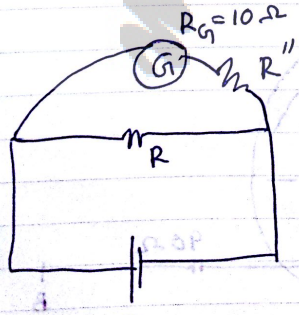

$V_{max} = I_{max} R$

$= 1 \times 10$

$= 10V$

(ii)

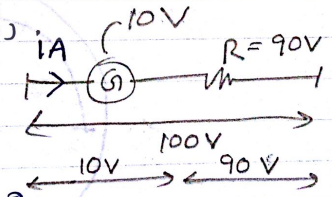

$V = IR$

$90 = 1 \times R$

$R = 90\Omega$

∴ දී ඇති —G— සඳහා 90Ω ප්‍රතිරෝධයක් සඳහා ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කළ යුතුය.

www.MathsApi.com
www.MathsApi.com

(iii). මෙහිදී විභව අන්තරය 50 V වන විට, ගල්වනෝ මීටර් නාඩාංකය නිවැරදි පෙන්විය හැකිය.

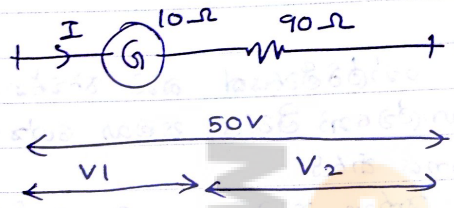

$V_1 = 5\not{0} \times \frac{10\not{\Omega}}{100\not{\Omega}}$ V

$V_1 = 5V$

$V_2 = 5\not{0} \times \frac{90\not{\Omega}}{100\not{\Omega}}$

$V_2 = 45V$

100 V ⟶ 10 V

50 V ⟶ 5 V

මෙහෙයවිභව අන්තරය	G නාඩාංකය
100 V ⟶	10 V
50 V ⟶	5 V
-	-

∴ පූර්ණරෝධය හරහා විභව අන්තරය ලබා ගැනීමට ගල්වනෝ මීටර් නාඩාංකය 10 න් පූරණ කිරීමෙන් ලබා ගත හැකිය.

(iv).

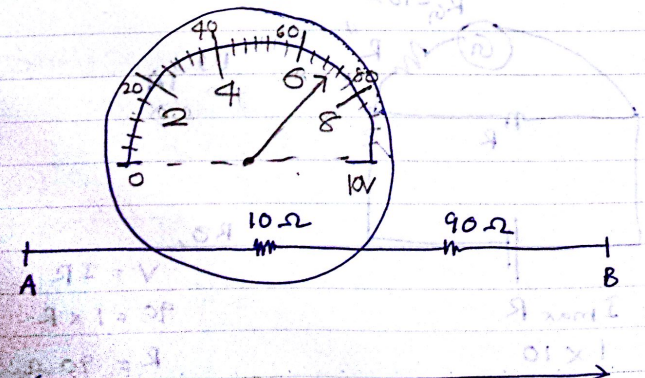

www.MathsApi.com
www.MathsApi.com